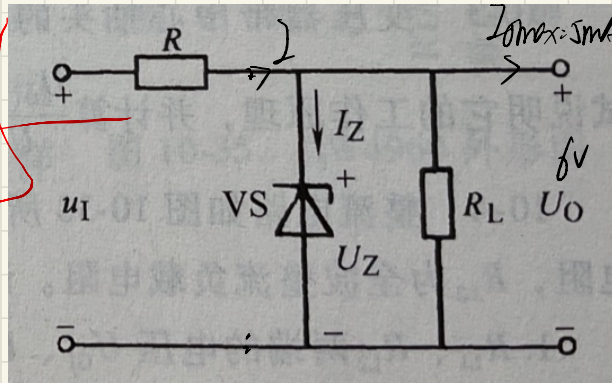


第+章 稳压电路 06011908 1120193653

10-10.



$$U_Z = (5 \sim 6.5) V$$

$$I_Z = 10 mA$$

$$I_{Z \max} = 38 mA$$

$$U_Z = 15 V$$

(1) 不能稳压. 可能会超出稳压范围从而烧坏. 稳压=极管

(2) 单相桥式整流电容滤波电路

$$U_0 = 1.2 U_Z$$

$$I_{Z \min} \leq I_Z \leq I_{Z \max}$$

$$\text{即 } U_Z = 1.2 U_0$$

当电网电压上升10% 且负载电流最小时

$$U_{1 \max} = 1.1 \times 1.2 U_Z = 19.8 V$$

$$I_{Z \max} > \frac{U_{1 \max} - U_Z}{R} - I_{0 \min}$$

$$= \frac{U_{1 \max} - U_0}{R}$$

$$R \geq \frac{U_{1 \max} - U_0}{I_{Z \max}} = \frac{19.8 V - 6 V}{38 \times 10^{-3} A} = 363 \Omega$$

当电网电压下降10% 且负载电流最大时


$$U_{1 \min} = 1.2 U_Z \cdot 0.9 = 16.2 V$$

$$I_{Z \min} < \frac{U_{1 \min} - U_Z}{R} - I_{0 \max}$$

$$= \frac{U_{1 \min} - U_0}{R} - I_{0 \max}$$

$$R \leq \frac{U_{1 \min} - U_0}{I_{Z \min} + I_{0 \max}} = \frac{16.2 V - 6 V}{15 \times 10^{-3} A} = 680 \Omega$$

$$363 \Omega \leq R \leq 680 \Omega$$

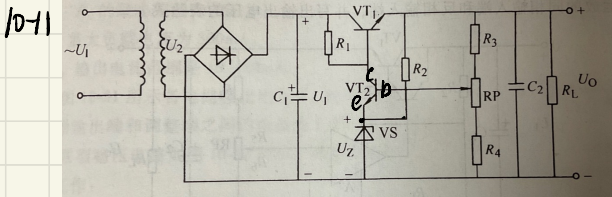

1. $U_1 = 24V$

$$U_2 = \frac{24}{1.2} V = 20V$$

2. $U_{BE} = 0.7V$

$$U_Z = 5.3V$$

$$\frac{U_{BE} + U_Z}{U_O} = \frac{R_4 + R_p'}{R_3 + R_p + R_4} \quad U_O = (U_{BE} + U_Z) \frac{R_3 + R_p + R_p'}{R_4 + R_p'}$$

当 R_p 滑动至在最下端 $R_p' = 0$

$$U_{O1} = 6 \times \frac{3 \times 300}{300} = 18V$$

当 R_p 滑动至在最上端 $R_p' = R_p$

$$U_{O2} = 6 \times \frac{3 \times 300}{2 \times 300} = 9V$$

$$\therefore 9V \leq U_O \leq 18V$$


3. $R_3 = 600\Omega$

$$U_{Omax} = 6 \times \frac{600 + 2 \times 300}{300} = 6 \times 4 = 24V$$

又: 已知 $U_1 = 24V = U_{Omax}$

$$U_{CES} \approx 0V \quad \text{三极管工作在饱和状态}$$
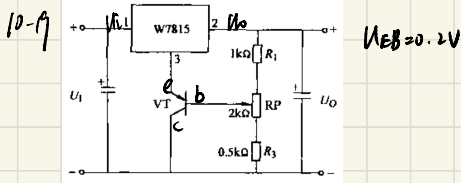
$$\therefore U_{Omax} = U_1 - U_{CES} = (24 - 2)V = 22V$$



$$U_{BE} = 0.2V$$

$$\frac{U_{BE} + U_{W7815}}{U_O} = \frac{R_1 + R_p'}{R_1 + R_p + R_3}$$

$$U_{Omin} = (15 + 0.2) \times \frac{3.5k}{(1+2)k} = 15.2 \times \frac{2}{3} = 10.1V$$

$$U_{Omax} = (15 + 0.2) \times \frac{3.5k}{1k} = 53.2V$$

$$10.1V \leq U_O \leq 53.2V$$

