

1-6. 1. 硅管  $U_{on} \approx 0.7V$

$\therefore$  正向导通

$$I = \frac{10 - 0.7}{5.1} mA = 1.82 mA$$



2. 温度升高,  $U_{on}$  减小

$$U_D = U_{on} \therefore U_{on} \text{ 减小}$$

$I$  增大



1-8. a)  $U_i < 5V$  时,  $V_D$  导通  $U_o = U_i$

$U_i > 5V$  时,  $V_D$  截止,  $U_o = 5V$

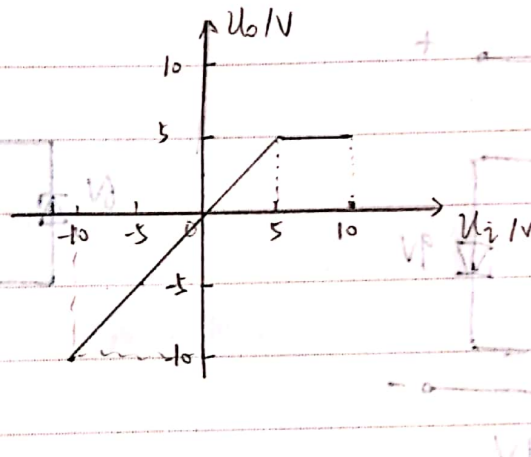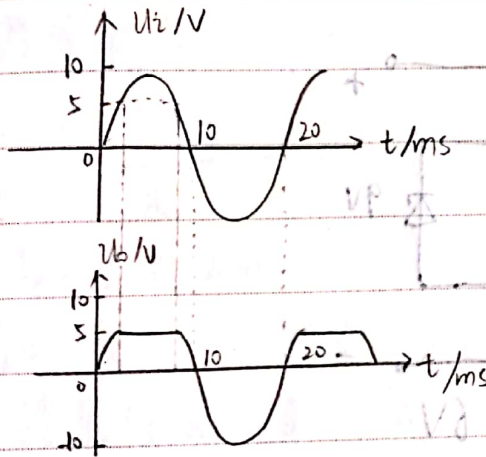


b)  $U_i > 5V$   $V_D$  导通  $U_o = 5V$


$U_i < 5V$   $V_D$  截止  $U_o = U_i$

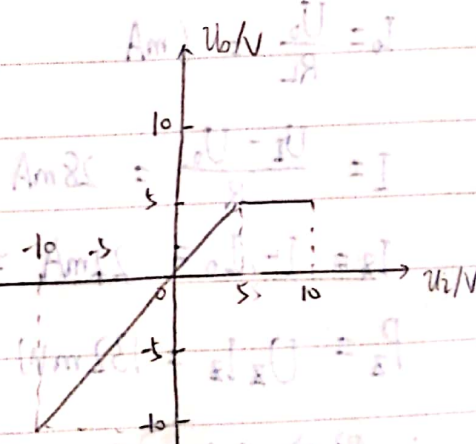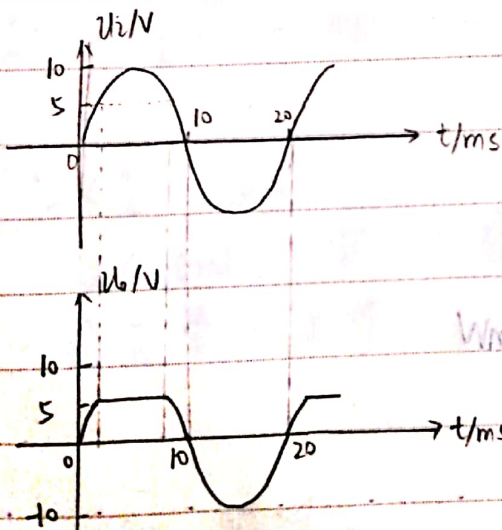


1-9. 串联时有4种稳压值, 15V, 9.7V, 6.7V, 1.4V

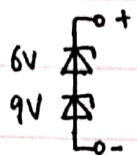


15V

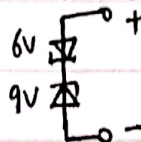

9.7V

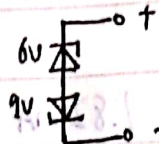


6.7V

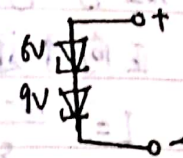


1.4V


并联时有2种稳压值: 6V, 0.7V

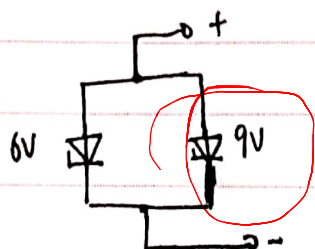


0.7V

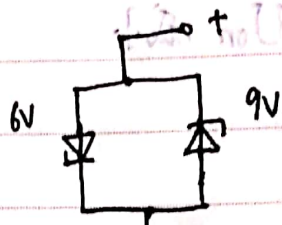

0.7V

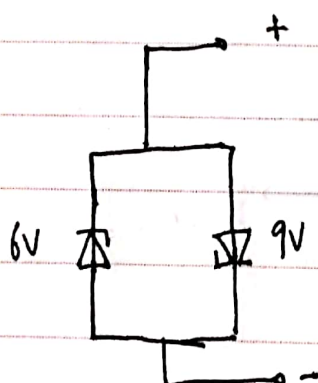

0.7V

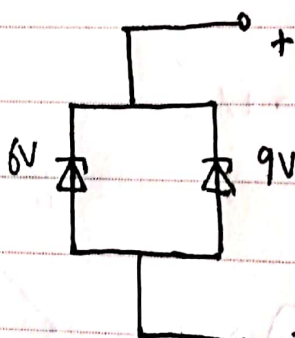

6V

1-10. 1. 假设稳压管工作, 则  $U_0 = 6V$

$$I_0 = \frac{U_0}{R_L} = 6mA$$

$$I = \frac{U_i - U_0}{R} = 28mA$$

$$I_z = I - I_0 = 22mA > 10mA$$

$$P_z = U_z I_z = 132mW < 200mW$$

$\therefore$  假设成立,  $U_0 = 6V$



2. 假设稳压管工作,  $\therefore U_0 = U_Z = 6V$

$$I_0 = \frac{U_0}{R_L} = 60mA$$

$$I = \frac{U_1 - U_0}{R} = 28mA$$

$$\therefore I_Z = I - I_0 < 0$$

$\therefore$  假设不成立,

$\therefore$  稳压管截止

$$\therefore U_0 = \frac{R_L}{R_L + R} U_1 = 3.33V$$

3. 假设稳压管工作,

$$\therefore I = \frac{U_1 - U_Z}{R} = 28mA$$

$$I_Z = I = 28mA > 10mA$$

$$P_Z = U_Z I_Z = 168mW < 200mW \quad \text{假设成立}$$

稳压管正常工作.

4. 假设稳压管工作

则

$$I = \frac{U_1 - U_Z}{R} = \text{2mA}$$

$$\therefore I_Z < I = 2mA$$

$I_Z < 10mA$ , 假设不成立,

$\therefore$  稳压管不工作.

