

# 作业纸

课程名称: 模电第1章作业

班级:

教学班级: 06011907

姓名: 张瑞

学号: 1120193180

第 页

10-5.  $\therefore U_{O(AV)} = 0.9 U_2 = 0.9 \times 20 = 18 (V)$

$\therefore I_{O(AV)} = \frac{U_{O(AV)}}{R_L} = \frac{18}{1} = 18 (mA)$

$\therefore I_D(AV) = \frac{1}{2} I_{O(AV)} = 9 mA$

$\therefore U_{RM} = \sqrt{2} U_2 = 20\sqrt{2} V \approx 28.2 V$

10-10. (1) 不能。若去掉会使稳压管上的电流过大而容易烧坏。

12).  $\therefore U_{I\max} = 1.2 (U + 10\%) U_2 = 1.2 \times 1.1 \times 15 = 19.8 (V)$

$\therefore \frac{U_{I\max} - U_O}{R} < I_{Z\max}$

$\therefore R > \frac{U_{I\max} - U_O}{I_{Z\max}} = \frac{19.8 - 6}{38 \times 10^{-3}} = 363 (\Omega)$

$\therefore U_{I\min} = 1.2 (1 - 10\%) U_2 = 1.2 \times 0.9 \times 15 = 16.2 (V)$

$\therefore \frac{U_{I\min} - U_O}{R} - I_{O\max} > I_Z$

$\therefore R < \frac{U_{I\min} - U_O}{I_Z + I_{O\max}} = \frac{16.2 - 6}{(5 + 10) \times 10^{-3}} = 680 (\Omega)$

$\therefore 363 \Omega < R < 680 \Omega$

$\therefore R$  取  $500 \Omega$ .

10-11. (1).  $U_2 = \frac{U_1}{1.2} = \frac{24}{1.2} = 20 (V)$

12). ① 当电位器调至最上端.

$\therefore \frac{U_O R_4}{R_3 + R_{RP} + R_4} = U_{BE} + U_Z$

$\therefore U_O = \frac{R_3 + R_{RP} + R_4}{R_4} (U_{BE} + U_Z) = \frac{300 + 300 + 300}{300} (0.7 + 5.3) = 18 (V)$

② 当电位器调至最下端

$\therefore \frac{U_O (R_4 + R_{RP})}{R_3 + R_4 + R_{RP}} = U_{BE} + U_Z$

联系方式: \_\_\_\_\_



# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 \_\_\_\_\_ 页

$$\therefore U_O = \frac{R_3 + R_{EP} + R_{AP}}{R_3 + R_{EP}} (U_{BE} + U_Z) = \frac{300 + 300 + 300}{300 + 300} (0.7 + 5.3) = 9 \text{ (V)}$$

$\therefore$  可调范围为  $9 \sim 18 \text{ V}$

15). 由图知  $U_{Omax} = \frac{R_3 + R_{EP} + R_4}{R_4} (U_{BE} + U_Z) = \frac{600 + 300 + 300}{300} (0.7 + 5.3) = 24 \text{ (V)} = U_{Z2}$

$$\therefore U_{Omax}' = 24 - 2 = 22 \text{ (V)}$$

- 10-7. 4) a. 输出恒定电流  
b. 输出恒定电压且可调

1)  $I_O = \frac{U_{Omax}}{R} + I_3 = \frac{5}{R} + I_3$

2)  $U_O = \frac{R_1 + R_2}{R_1} U_{XX} + I_3 R_2 = 5 \frac{R_1 + R_2}{R_1} + I_3 R_2$

10-19.  $\therefore (U_O)_{max} = (U_{XX} + U_{ZB}) \times \frac{R_1 + R_{EP} + R_3}{R_1} = (15 + 0.7) \times \frac{1 + 2 + 0.5}{1} = 53.2 \text{ (V)}$

$(U_O)_{min} = (U_{XX} + U_{ZB}) \frac{R_1 + R_{EP} + R_3}{R_1 + R_{EP}} = (15 + 0.7) \frac{1 + 2 + 0.5}{1 + 2} = 17.7 \text{ (V)}$

$\therefore$  调节范围是  $17.7 \sim 53.2 \text{ V}$

联系方式: \_\_\_\_\_

