

2-1. 1. a, b, a, a

2. b.

3. a, b.

4. a, a, b.

5. b.

2-4. A管 $U_x > U_y > U_z$, $U_{rx} = -0.3V$, $\therefore y$ 为基极, x 为发射极, z 为集电极, 为PNP型.

B管 $U_y > U_x > U_z$, $U_{xz} = 0.3V$, $\therefore x$ 为基极, z 为发射极, y 为集电极, 为NPN型.

2-7. (a) 晶体管在放大区的条件为发射结正偏, 集电结反偏. PNP管应满足 $U_e > U_b > U_c$, 电路不能正常放大, 将 V_{cc} 改接为 $-V_{cc}$, 电容极性反接.

(b) 晶体管的发射结为零偏置, 电路不能正常放大, 将电阻 R_b 接至 V_{cc} .

(c) 晶体管 b 极电位为 V_{cc} , 处于饱和状态, 且动态时基极交流接地, 输入信号无法进入晶体管, 电路不能正常放大, 将基极电阻加在基极与 V_{cc} 之间.

(d) 晶体管无基极偏置电流, 电路不能正常放大, 将 R_b 接至 V_{cc} .


(e) 电路可以正常放大.

(f) 电路可以正常放大.


(g) 输入交流信号, 输出电压对地短路, 始终为0, 电路不能正常放大, 将 R_c 加在集电极.

(h) 输入交流信号, 晶体管基极对地短路, 输入信号无法进入晶体管, 电路不能正常放大, 应去掉 C_b .


2-8. (a)

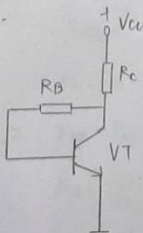


直流.

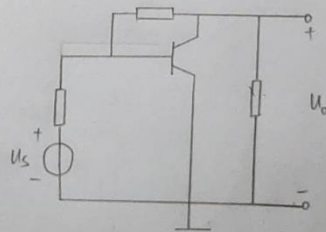

交流.

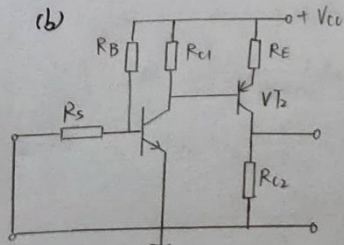

直流

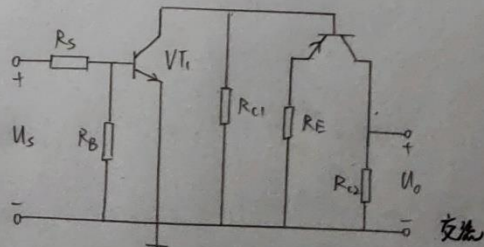

交流

2-14. 1. $I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10 \mu A$. $R_B = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{I_{BQ}} = 1.13 M\Omega$

2. $r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = 100 + \frac{26}{10} \times 10^3 = 2.7k\Omega$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta R_i'}{r_{be}} = -112$$

$$A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u$$

3. $R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_B // r_{be} \approx 2.7k\Omega$. $R_o = R_C = 16k\Omega$ $A_{us} = -83$.

2-15. 1. $U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) = \frac{20k}{60k + 20k} \cdot (-16) = -4V$.

$$I_{CQ} = \frac{U_B + 0.3}{R_E} = \frac{-4 + 0.3}{2k} = -1.85 mA$$

$$U_{CEQ} = -V_{CC} + I_{CQ}(R_C + R_E) = -6.75 V$$

2. $I_{CQ} = \frac{-V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C + R_E} = -2.4 mA$.


$$U_B \approx I_{CQ} R_E = -2.4 mA \cdot 2k = -4.8 V$$

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) = -4.8 \quad R_{B1} = 47k\Omega$$

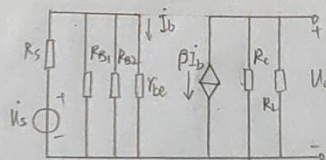3. $r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = 1.3k\Omega$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} = 1.2k\Omega$$

$$A_{us} = \frac{\dot{A}_o}{\dot{U}_s} = - \frac{R_i}{R_i + R_s} \frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}} = -55 \quad R_o = R_C = 3k\Omega$$



2-17 $R_E = 0$ 时. $I_E = \frac{U_B - 0.7}{R_E + R_{E1}} = 1.42 mA$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_E} = 1.217k\Omega$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta) R_E] = 1.63k\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = - \frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be} + (1+\beta) R_E} = -174 \quad R_o = R_C = 8.2k\Omega$$

$R = 200\Omega$ 时, 代入上式. $I_E = 1.18 mA$, $r_{be} = 1.4k\Omega$ $A_u = -15.5$ $R_i = 6.3k\Omega$ $R_o = 8.2k\Omega$

当 R_E 增大时, 电压增益 A_u 减小, 输入电阻 R_i 增大.

2-18. 1. $U_B = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 4.3 V$.

$$I_{EQ} = \frac{U_B - 0.7V}{R_E} = 1.8 mA \approx I_{CQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 2.8 V$$

2. $r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_E} = 1.2k\Omega$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta) R_E] = 8.2k\Omega$$

$$A_{us1} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_s} = \frac{-\beta R_C}{r_{be} + (1+\beta) R_E} \frac{R_i}{R_i + R_s} = -0.79 \quad A_{us2} = \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_s} = \frac{(1+\beta) R_E}{r_{be} + (1+\beta) R_E} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = 0.797$$

$$3. R_{01} = R_c = 2k\Omega$$

$$R_{02} = R_E // \frac{r_{be} + R_s // R_{B1} // R_{B2}}{1 + \beta} = 33\Omega$$

2-19

$$1. U_{BQ} = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 5V$$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - 0.7V}{R_E} = 2.15mA$$

$$I_{CQ} = \frac{\beta}{1 + \beta} I_{EQ} = 2.1mA$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ} R_E = 7.7V$$

$$2. r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = 1.35k\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_o R_L'}{\dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_o R_L'} = 0.987$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1 + \beta) R_L'] = 21.8k\Omega$$

$$R_o = R_E // \frac{r_{be} + R_s // R_{B1} // R_{B2}}{1 + \beta} = 23\Omega$$

2-24

$$1. I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$R_{BQ} = I_{BQ} + I_{CQ}$$

$$\frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_c} = I_{BQ} + \beta I_{BQ}$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{2R_c}$$

$$R_1 = R_2 = 62k\Omega$$

$$2. r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{CQ}} = 1.3k\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta (R_c // R_L // R_2)}{r_{be}} = -149$$

$$3. R_i = r_{be} // R_1 = 1.3k\Omega$$

$$R_o = R_c // R_2 = 7.3k\Omega$$

$$A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u = -83$$

2-25

$$1. U_{BQ} = \frac{R_{B1} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 3.5V = 5 U_{BEQ}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E} = \frac{2.8}{R_E} = 1mA$$

$$R_E = 2.8k\Omega$$

$$R_c = \frac{V_{CC} - (U_{BQ} - U_{BEQ}) - U_{CEQ}}{I_{CQ}} = 5.2k\Omega$$

$$I_1 = 10 I_{BQ} = 0.1mA, I_C (R_{B1} + R_{B2}) = V_{CC}$$

$$R_{B1} = \frac{U_{B1}}{I_1} = 35k\Omega, R_{B2} = 85k\Omega$$

$$2. A_u = \frac{-\beta R_c}{r_{be}} = -93$$

$$R_i = R_{B2} // R_{B1} // r_{be} = 2.4k\Omega$$

$$R_o = R_c = 5.2k\Omega$$