

1120192845

李沈奎

1967

10-5.

$$1. U_{O(4V)} = 0.9 U_2 = 18V$$

$$I_{O(4V)} = \frac{1}{2} I_{O(4V)} = \frac{0.45 U_2}{R_L}$$

$$= 9mA$$

$$V_{RM} = \sqrt{2} U_2 = 28.2V$$

2. V_{D1} 接反

V_{D1} 与 V_{D3} 形成短路，会烧坏变压器。

10-10

1. $R=0$, 容易烧坏稳压管, 破坏稳压效果。

$$2. \frac{U_{Zmax} - V_o}{R} < I_{Zmax}$$

$$U_{Zmax} = 110\% \times 1.2 U_2 = 14.8V$$

$$\therefore R > \frac{U_{Zmax} - V_o}{I_{Zmax}} = 363\Omega$$

$$\frac{U_{Zmin} - V_o}{R} - I_{Omax} > I_{Zmin}$$

$$\therefore U_{Zmin} = 90\% \times 1.2 U_2 = 16.2V$$

$$\therefore R < \frac{U_{Zmin} - V_o}{I_{Omax} + I_Z} = 680\Omega$$

6-1

1) $U_1 = 24V$

$U_2 = \frac{U_1}{1.2} = 20V$

2)
$$\frac{U_o}{R_3 + R_p + R_4} = \frac{U_{BE} + U_E}{R_4 + R_p}$$

① 电位器调到最下部

$R_p = 0$

$\therefore U_{o\max} = \frac{R_3 + R_p + R_4}{R_4} (U_{BE} + U_E) = 18V$

② 调到最上端

$R_p = 300\Omega$

$U_{o\min} = \frac{R_3 + R_p + R_4}{R_4 + R_p} (U_{BE} + U_E) = 9V$

$\therefore U_o$ 范围 $9 \sim 18V$

3) $U_{o\max} = \frac{R_3 + R_p + R_4}{R_4} (U_{BE} + U_E) = 24V$

地时 $U_o = U_2$ $U_{BE} = 0V$ 饱和

$\therefore U_{o\max} = (24 - 2)V = 22V$

10-17

1) α 中输出电流 I_o 恒定

b 中输出电压 U_o 恒定可调

$$2) I_o = \frac{U_{xx}}{R} + I_3 = \frac{5V}{R} + I_3$$

$$3) U_o = \frac{R_1 + R_2}{R_1} U_{xx} + I_3 R_2 = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \times 5V + I_3 R_2$$

10-19

$$U_{o(max)} = (U_{xx} + U_{EB}) \frac{R_1 + R_P + R_3}{R_3} = 53.2V$$

$$U_{o(min)} = (U_{xx} + U_{EB}) \frac{R_1 + R_P + R_3}{R_3 + R_P} = 17.7V$$