

# 作业纸

课程名称: 模拟电子技术基础

班级: 电信1910

教学班级: 自动化1908

姓名: 向道奇

学号: 1120193420

第 1 页

2-1. 1. a b a a      2. b      3. a b      4. a a b      5. b.

2-4. A:  $U_x > U_y > U_z$      $U_{yx} = -0.3V$     PNP型

B:  $U_y > U_x > U_z$      $U_{xz} = 0.3V$     NPN型.

2-7. a) 电源  $+V_{cc}$  改为  $-V_{cc}$ .

b)  $R_b$  电阻 ~~下接~~ 应接电源  $+V_{cc}$  与基极 b 之间.

c) 基极 b 与电源  $+V_{cc}$  间加入电阻.

d) 同 b).


e) 正常放大.

f) 正常放大.

g) 发射极应加入电阻.

h). 去掉电容  $C_e$ .


b) 直流通路:

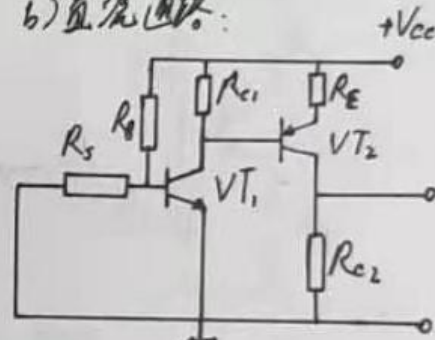


交流通路:

2-8.

a) 直流通路:

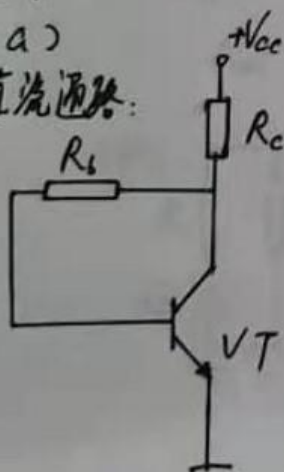

交流通路:

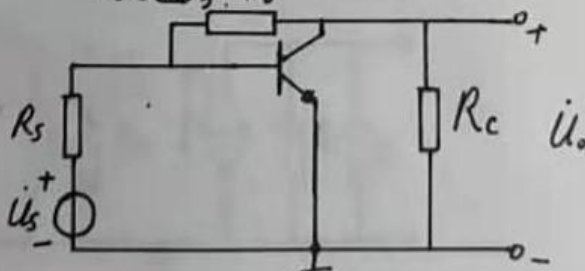

联系方式:

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 2 页

2-14. 1.  $I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10 \mu A$ .  $R_0 = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{I_{BQ}} = 1.73 M\Omega$ .

2.  $A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-\beta R'_L}{r_{be}} = \frac{-\beta R'_L}{r_{be} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{E Q}}} = -112$

$R_i = \frac{U_i}{I_i} = \frac{R_B \times r_{be}}{R_B + r_{be}} = 2.7 k\Omega$ .

$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot A_u = -83$ .

3.  $R_i = 2.7 k\Omega$ .  $R_o = R_C = 16 k\Omega$ .


2-15. (1)  $U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot (-V_{CC} - 0) = -4V$ .

$I_{CQ} = \frac{U_B + U_{BE}}{R_E} = -1.85 mA$ .  $I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = -31 \mu A$ .

$U_{CEQ} = -V_{CC} + I_{CQ}(R_C + R_E) = -6.75V$ .

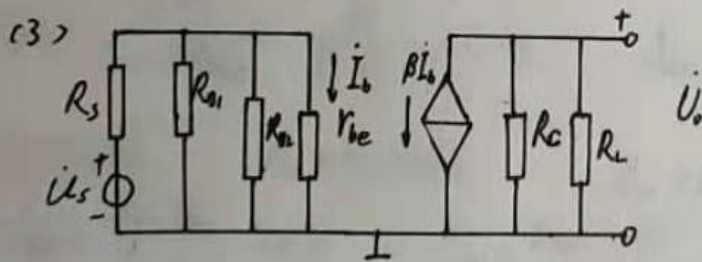(2)  $I_{CQ} = \frac{V_{CC} + U_{CEQ}}{R_C + R_E} = -2.4 mA$ .  $U_B \approx I_{CQ} \cdot R_E = -9.8V$ .

$R_{B1} = \frac{-V_{CC} - U_B}{U_B} \cdot R_{B2} = 47 k\Omega$ .




$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{E Q}} = 1.3 k\Omega$ .

$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} = 1.2 k\Omega$ .

$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = -\frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \frac{\beta R_C R_L}{r_{be}(R_C + R_L)} = -55$ .

$R_o = R_C = 3 k\Omega$ .

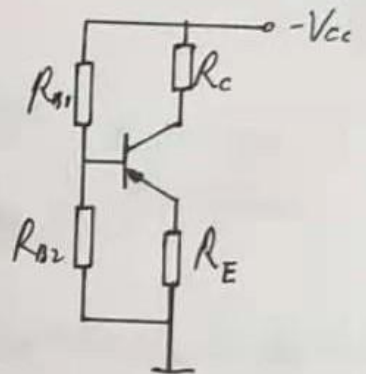

联系方式: \_\_\_\_\_

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_


教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 3 页

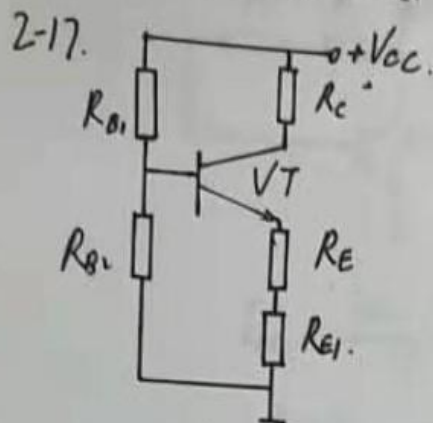2-16. (1) 电压增益基本不变, 输入电阻增大. (2) 电压增益减小, 输入电阻增大.



(1)  $R_E = 0$ .


$$I_E = \frac{U_B - 0.7V}{R_E + R_{E1}} = 1.42 \text{ mA}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = 1.217 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = - \frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be} + (1+\beta)R_E} = -174$$

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta)R_E] = 163 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 8.2 \text{ k}\Omega$$

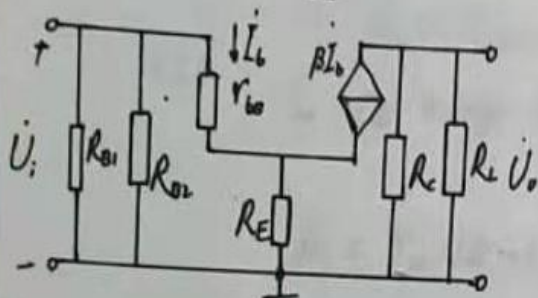

(2)  $R_E = 200 \Omega$ .

同理  $A_u = -15.5$   $R_i = 6.3 \text{ k}\Omega$

$R_o = 8.2 \text{ k}\Omega$

$R_E$  增大, 电压增益减小, 输入电阻增大.

2-18. (1)  $U_B = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 4.3 \text{ V}$

$$I_{CQ} = \frac{U_B - 0.7V}{R_E} = 1.8 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 2.8 \text{ V}$$

(2)  $r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = 1.2 \text{ k}\Omega$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta)R_E] = 8.2 \text{ k}\Omega$$

$$A_{us1} = \frac{-\beta R_C}{r_{be} + (1+\beta)R_E} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = -0.79$$

$$A_{us2} = \frac{(1+\beta)R_E}{r_{be} + (1+\beta)R_E} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = 0.797$$

(3)  $R_i = 8.2 \text{ k}\Omega$   $R_{B1} = R_C = 2 \text{ k}\Omega$

$$R_{B2} = R_E // \left[ \frac{r_{be} + (R_s // R_{B1} // R_{B2})}{1+\beta} \right] = 33 \Omega$$

2-19. (1)  $U_{BQ} = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} \approx 5 \text{ V}$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - 0.7V}{R_E} = 2.15 \text{ mA}$$

$$I_{CQ} = \frac{\beta}{1+\beta} I_{EQ} \approx 2.1 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ} R_E = 7.7 \text{ V}$$

(2)  $r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 1.35 \text{ k}\Omega$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{(1+\beta) R_E'}{r_{be} + (1+\beta) R_E'} = 0.987$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta) R_E'] = 21.8 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_E // \left[ \frac{r_{be} + (R_s // R_{B1} // R_{B2})}{1+\beta} \right] = 23 \Omega$$



# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_



教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 4 页

2-24. (1)

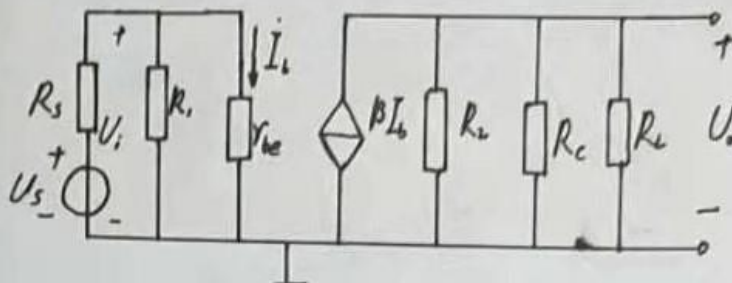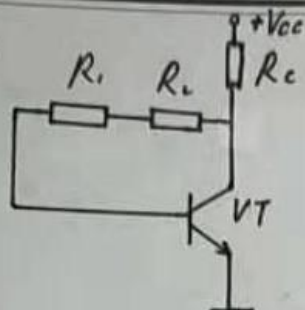

$$I_{RC} = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C} = I_{BQ} + I_{CQ}$$

$$\therefore I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{(1+\beta)R_C} = \frac{V_{CEQ} - U_{BEQ}}{2R_1}$$

$$\therefore R_1 = R_2 = 62 \text{ k}\Omega$$

$$(2) \quad r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{BQ}} = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{-\beta(R_C \parallel R_L \parallel R_E)}{r_{be}} = -149$$

$$R_i = r_{be} \parallel R_1 = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C \parallel R_L = 7.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_{us} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u = -83$$

$$(3) \quad R_i = 1.3 \text{ k}\Omega \quad R_o = 7.3 \text{ k}\Omega$$

$$2-25. (1) \quad I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{1 \text{ mA}}{100} = 10 \mu\text{A}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E} = 1 \text{ mA}$$

$$R_{B1} = \frac{U_{B1}}{I_1} = 35 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B2} = \frac{V_{CC}}{I_C} - R_{B1} = 85 \text{ k}\Omega$$

$$U_{BQ} = \frac{R_{B1} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 3.5 \text{ V} \quad U_{BEQ} = \frac{U_{BQ}}{5} = 0.7 \text{ V}$$


$$R_C = \frac{V_{CC} - U_{BQ} + U_{BEQ} - U_{CEQ}}{I_{CQ}} = 5.2 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore R_E = 2.8 \text{ k}\Omega$$

$$(2) \quad A_u = -\frac{\beta R_C}{r_{be}} = -193$$

$$R_i = R_{B2} \parallel R_{B1} \parallel r_{be} = 2.4 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 5.2 \text{ k}\Omega$$

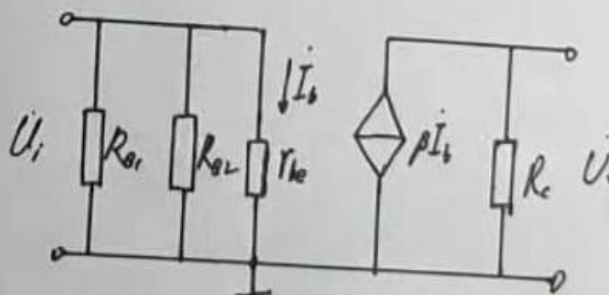

联系方式: \_\_\_\_\_