

作业纸

课程名称: 模电

班级:

教学班级: 06011907

姓名: 李贺瑞

学号: 1120193124

第 页

2-4. A: $U_x > U_y > U_z$.

$$U_x - U_y < U_{on}, U_y - U_z > U_{on}$$

\therefore X集电极, Y基极, Z发射极. NPN管.

B: $U_y > U_x > U_z$.

$$U_y - U_x > U_{on}, U_x - U_z < U_{on}$$

\therefore Y集电极, X基极, Z发射极. PNP管.

2-7. a) 不能. PNP管 \rightarrow NPN管

b) 不能. $U_{be} < U_{on}$. R_B 上接 V_{cc} 下接 b.

c) 不能. $U_{ce} = U_{be}$. 去掉 b上接 V_{cc} 的线

d) 不能. $U_{be} < U_{on}$. R_B 接 V_{cc} 与 b.


e) 能.

f) 能.



g) 不能. C_2 与 V_{cc} 相接. 在 C_2 与 V_{cc} 间加 R_c .

h) 不能. C_1, C_2 与 V_{cc} 相连, 去掉 C_2 .


2-8. a) 直:

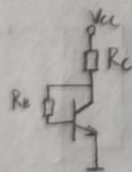

交:

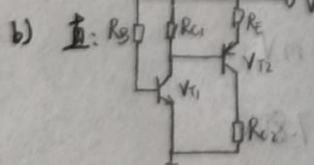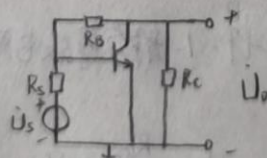

交:

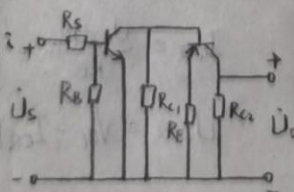

联系方式: _____


2-14. 解: 1. $I_{CQ} = 0.5 \text{ mA}$. $I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10 \mu\text{A}$.

$$I_{EQ} = (\beta + 1) I_{BQ} = 0.5 \text{ mA}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 2700 \Omega$$

$$I_{BQ} (R_B + r_{be}) = V_{cc} \quad \text{解得 } R_B = 1.1973 \text{ M}\Omega$$

2. 微变等效电路:

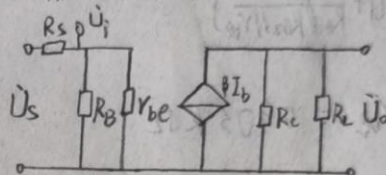


$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-I_c (R_C // R_L)}{I_b R_{be}} = -113.96$$

$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{R_B // R_{be}}{R_S + R_B // R_{be}} A_u = -83.11$$

$$3. R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_B // r_{be} = 2.69 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = \frac{U_o}{I_o} = R_C = 10 \text{ k}\Omega$$

2-15. 1. 直流等效电路:

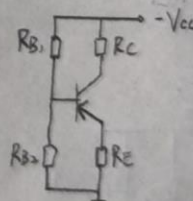

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B2} + R_{B1}} V_{cc} = -4 \text{ V}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} = 1.65 \text{ mA}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = 1.65 \text{ mA}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{\beta} = 27.5 \mu\text{A}$$

$$U_{CEQ} = I_{CQ} R_C + I_{EQ} R_E = 7.75 \text{ V}$$

$$\therefore I_{BQ} = 27.5 \mu\text{A}, I_{CQ} = 1.65 \text{ mA}, U_{CEQ} = 7.75 \text{ V}$$

$$2. -I_{EQ}(R_C + R_E) + U_{CEQ} = V_{CC}$$


$$\text{解得 } I_{EQ} = 2.4 \text{ mA}$$

$$U_E = -R_E I_{EQ} = -4.8 \text{ V}$$

$$U_B = U_E + U_{BE} = -5.5 \text{ V}$$

$$\frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = U_B, \text{ 解得 } R_{B1} = 38.18 \text{ k}\Omega$$
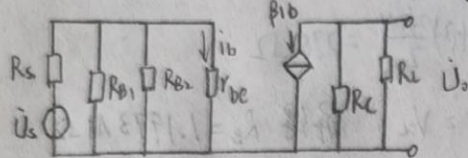
$$3. \text{微变等效电路: } r_{be} = (1 + \beta) \frac{26}{I_{EQ}} = 961 \Omega$$




$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{\beta i_b (R_C // R_L)}{i_b r_{be} (1 + \frac{R_C}{R_{B1} // R_{B2} // r_{be}})} = 59.26$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} = 0.903 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 3 \text{ k}\Omega$$


2-17. 直流等效电路:

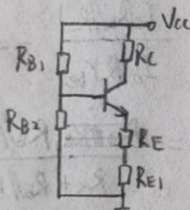

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 2.12 \text{ V}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E + R_{E1}}, \quad r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}}$$

微变等效电路:

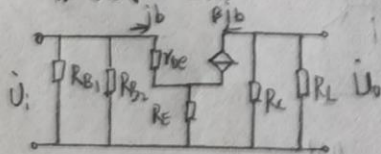

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{\beta i_b (R_C // R_L)}{i_b (r_{be} + (1 + \beta) R_E)}$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1 + \beta) R_E]$$


$$R_o = R_C$$

$$R_E = 0, \quad A_u = 181.1, \quad R_i = 1.60 \text{ k}\Omega, \quad R_o = 8.2 \text{ k}\Omega$$

$$R_E = 20 \Omega, \quad A_u = 15.68, \quad R_i = 22.63 \text{ k}\Omega, \quad R_o = 8.2 \text{ k}\Omega$$

$\therefore R_E$ 在电路中可显著增加电路的输入电阻, 提高电路的抗干扰能力, 但会造成电压增益 A_u 降低.

2-18. 1. 直流等效电路:

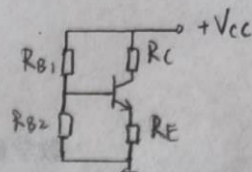


$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 4.29 \text{ V}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} = 1.79 \text{ mA} \approx I_{CQ} = 1.79 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = U_{CEQ} + I_{CQ} (R_C + R_E)$$

$$\therefore I_{CQ} = 1.79 \text{ mA}, \quad U_{CEQ} = 2.83 \text{ V}$$

2. U_o 微变等效电路: U_{o2} 微变等效电路:

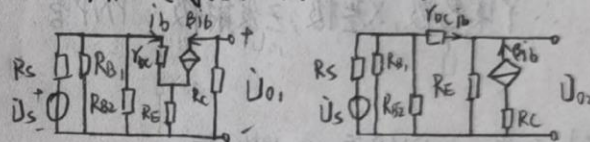

$$A_{u1} = \frac{U_{o1}}{U_s} = \frac{\beta i_b R_C}{i_b (r_{be} + (1 + \beta) R_E) + I_{S1} R_s} = 0.78$$


$$A_{u2} = \frac{U_{o2}}{U_s} = \frac{(1 + \beta) i_b R_E}{i_b (r_{be} + (1 + \beta) R_E) + I_{S1} R_s} = 0.79$$

$$3. R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1 + \beta) R_E] = 8.01 \text{ k}\Omega$$

$$R_{o1} = R_C = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_{o2} = \frac{U_i}{I_o} = \frac{U_o}{I_{RE} - (1 + \beta) I_b} = \frac{U_o}{\frac{U_o}{R_E} - (1 + \beta) \frac{U_o}{r_{be} + (1 + \beta) R_E}} = 28.76 \Omega$$

2-19. 1. 静态等效电路:

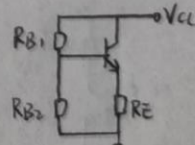

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 4.90 \text{ V}$$

$$I_{CQ} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} = 2.10 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_E = 7.80 \text{ V}$$

作业纸

课程名称: 模电

班级:


教学班级: 06011907

姓名: 李贺瑞

学号: 1120193120

第 页

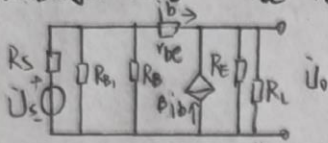2. 微变等效电路: $r_{be} = r_{bb} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} = 1350 \Omega$




$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{(1+\beta) i_b (R_E \parallel R_L)}{i_b r_{be} + (1+\beta) i_b (R_E \parallel R_L)} = 0.987$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1+\beta)(R_E \parallel R_L)] = 21.86 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = \frac{U_o}{I_o} = \frac{U_o}{I_{EQ} - (1+\beta) i_b} = \frac{U_o}{\frac{U_o}{R_E} - (1+\beta) \frac{U_o}{r_{be} + R_E \parallel R_{B1} \parallel R_{B2}}} = 18.15 \Omega$$

2-24. 1. 直流等效电路

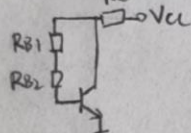


$$I_{RC} = \frac{V_{CC} - V_{CEQ}}{R_C} = 1.34 \text{ mA}$$

$$I_{RC} = I_B + I_C = (1+\beta) I_B, \quad I_B = 26.3 \mu\text{A}, \quad I_C = 1.32 \text{ mA}$$

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{I_B} = 125.46 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore R_1 = R_2 = 62.73 \text{ k}\Omega$$

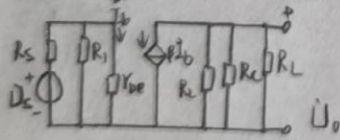2. 微变等效电路: $r_{be} = r_{bb} + (1+\beta) \frac{26}{I_{EQ}} = 1290 \Omega$



$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{\beta i_b (R_E \parallel R_L)}{i_b r_{be} + (1+\beta) i_b (R_E \parallel R_L)} = 149.17$$

$$A_{us} = \frac{U_o}{U_i + \frac{U_i}{R_S} R_S} = 83.28$$

$$3. R_i = R_1 \parallel R_2 = 1.26 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_E \parallel R_L = 7.25 \text{ k}\Omega$$

联系方式: _____

2-25. 1. $I_{CQ} = 1 \text{ mA}$, $U_{CE} = V_{CC} - I_{CQ} R_C$, $U_E = I_{EQ} R_E$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 1 \mu\text{A}, \quad I_1 = 10 I_{BQ} = 10 \mu\text{A}$$

$$U_{CEQ} = U_{CE} - U_E = V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E)$$

$$V_{CC} = I_1 R_{B1} + (I_1 - I_{CQ}) R_{B2}$$


$$U_{BEQ} = I_1 R_{B1} - I_{CQ} R_E$$

$$5 U_{BEQ} = I_1 R_{B1}$$

联立上述4式, 解得

$$\begin{cases} R_{B1} = 350 \text{ k}\Omega \\ R_{B2} = 944 \text{ k}\Omega \\ R_C = 5.2 \text{ k}\Omega \\ R_E = 2.8 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

2. 微变等效电路:

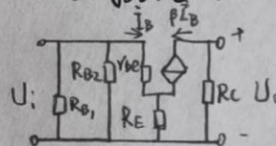

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{\beta i_b R_C}{i_b r_{be} + (1+\beta) i_b R_E} = 1.82$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1+\beta) R_E] = 134.79 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 5.2 \text{ k}\Omega$$