

作业纸

课程名称: _____


班级: _____

教学班级: 06011907 姓名: 李汉民

学号: 1120193222 第 1 页

2-1


1. a b a a
2. b
3. a b
4. a a b
5. b

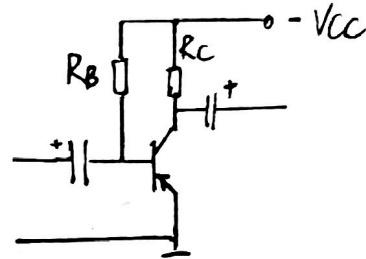

2-1b

1. 增大 基本不变 增大
2. 增大 基本不变

b) $U_{be} = 0$ 晶体管截止
改为:

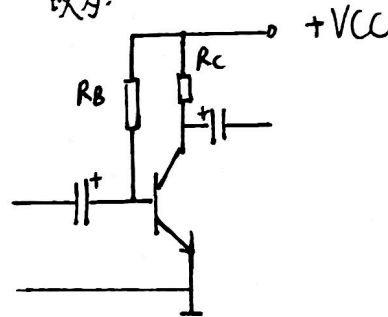

2-4

A管 PNP型

X为发射极, Y为基极, Z为集电极

B管 NPN型

X为基极 Y为集电极 Z为发射极


2-7.

a) PNP型晶体管要满足 $U_e > U_b > U_c$ 才能工作在放大状态

应改为:

c) $U_b > U_c$ $U_b > U_e$ 饱和状态
输入信号接 VCC, 不能输入

改为:

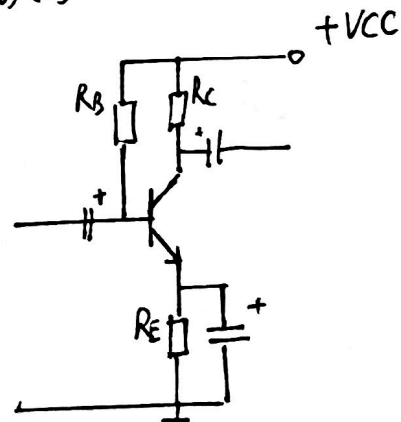

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____


姓名: _____

学号: _____

第 2 页

d) be之间无电流,不能工作


改为:

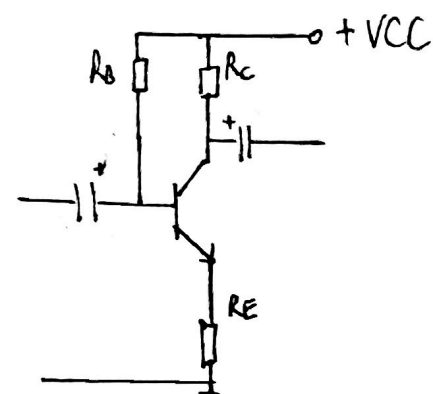


h) 输入信号短路 不能输入
应去掉 CB

2.8

a) 直流通路

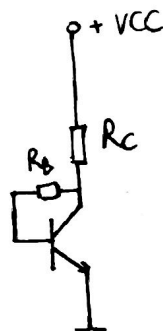

交流通路

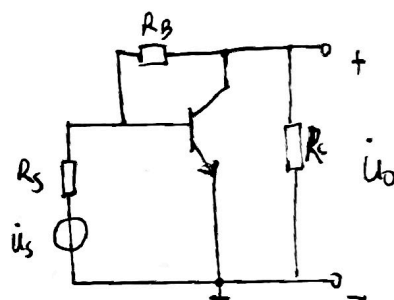


e) 可以放大


f) 可以放大

g) 输出端接VCC不能输出


改为:

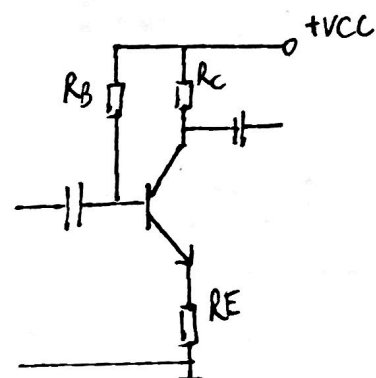

b) 直流通路:

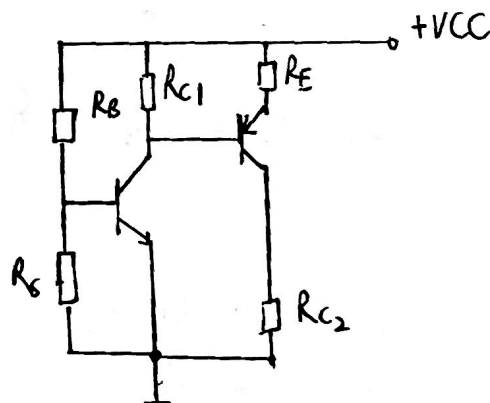

交流通路:

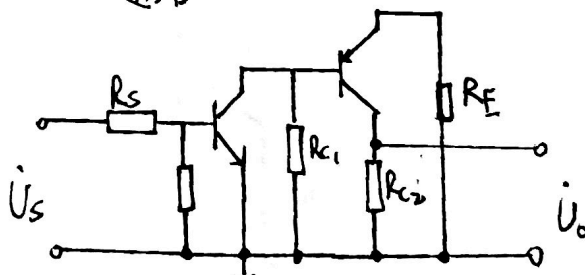

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____


教学班级: _____

姓名: _____

学号: _____

第 3 页

2-14 1.
直流通路

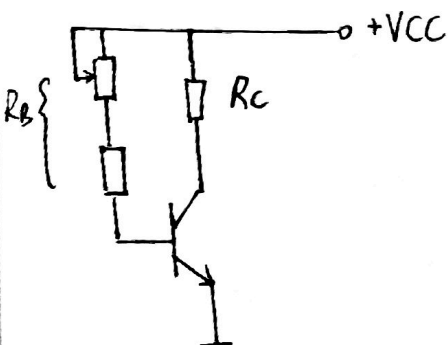


$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_B}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$\therefore I_{BQ} = 10 \mu A$$

$$R_B \approx 1.2 M\Omega$$

2. 微变等效电路:

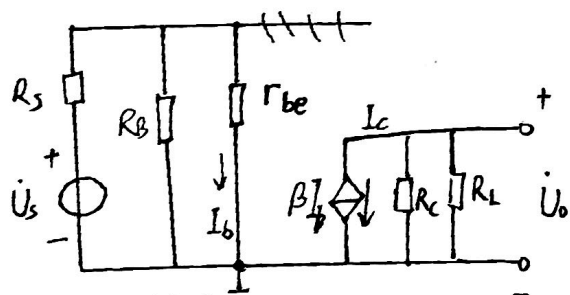

联系方式: _____

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}}$$

$$= 2700 \Omega$$


$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_c R_L'}{\dot{I}_b r_{be}} = \frac{-\beta R_L'}{r_{be}} = -112$$

$$A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{R_B // r_{be}}{R_s + R_B // r_{be}} A_u = -83$$

$$3. R_i = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i} = R_B // r_{be} = 2.7 k\Omega$$

$$R_o = R_C = 10 k\Omega$$

2-15 直流通路:

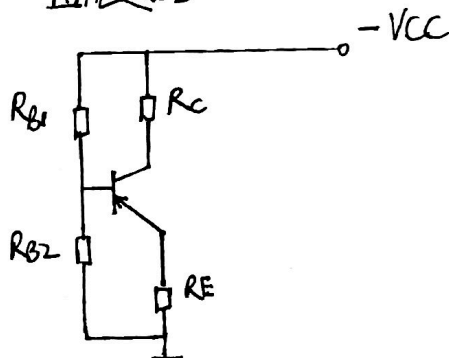

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: _____

学号: _____

第 4 页

$$U_B \approx \frac{R_{B2} (-V_{EC})}{R_{B1} + R_{B2}} = -4V$$

$$I_{CQ} \approx \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} = -2 \text{ mA}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = -0.033 \text{ mA}$$

$$= -33 \text{ } \mu\text{A}$$

$$U_{CEQ} \approx -V_{CC} + I_C (R_C + R_E)$$

$$= -6 \text{ V}$$

2. $U_{CEQ} = -4 \text{ V}$


$$\therefore I_C \approx -2.4 \text{ mA}$$

$$\therefore U_B \approx I_C R_E = -4.8 \text{ V}$$

$$\therefore -4.8 = \frac{20}{R_{B1} + 20} (-12)$$

$$\therefore R_{B1} = 47 \text{ k}\Omega$$

3. 微变等效电路:

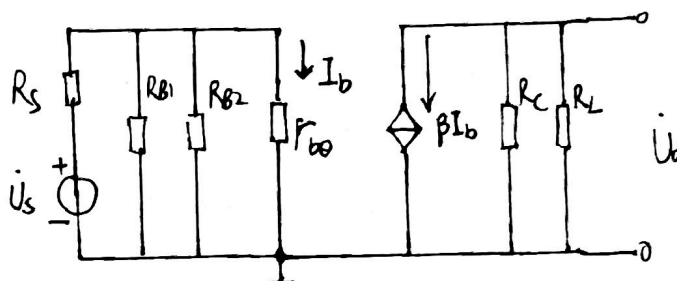

$$r_{be} = (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}}$$

$$= 793 \Omega$$


$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} = 753 \Omega$$

$$R_o = R_C = 3 \text{ k}\Omega$$

$$A_{us} = \frac{u_o}{u_s} = -\frac{R_i}{R_i + R_s} \frac{\beta R_L'}{r_{be}} = -65$$

2-17

直流通路:

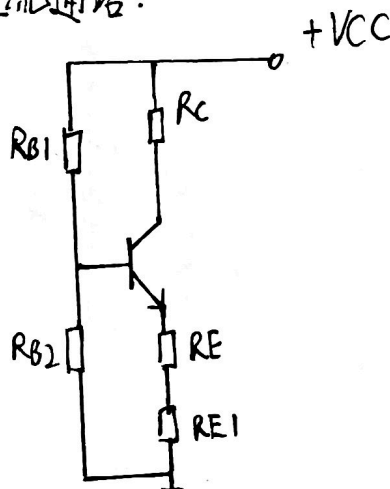

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: _____

学号: _____

第 5 页

$$U_B = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 2.12V$$

$R_E = 0$ 时

$$I_{EQ} = \frac{U_B - 0.7}{R_{E1}} = 1.42mA$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = 1.217k\Omega$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta)R_E]$$

$$= 1.63k\Omega$$


$$R_o = R_c = 8.2k\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = - \frac{\beta(R_L // R_c)}{r_{be} + (1+\beta)R_E} = -174$$

$R_E = 200\Omega$ 时

$$I_{EQ} = \frac{U_B - 0.7}{R_E + R_{E1}} = 1.18mA$$
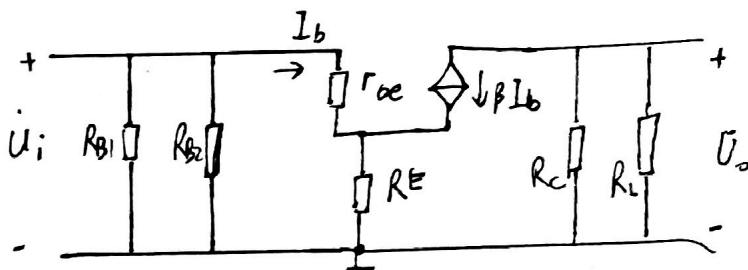
$$A_u = - \frac{\beta(R_L // R_c)}{r_{be} + (1+\beta)R_E} = -15.5$$




$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta)R_E]$$

$$= 6.3k\Omega$$

$$R_o = R_c = 8.2k\Omega$$

R_E 增大时, $|A_u|$ 减小, R_i 增大
218.

直流通路

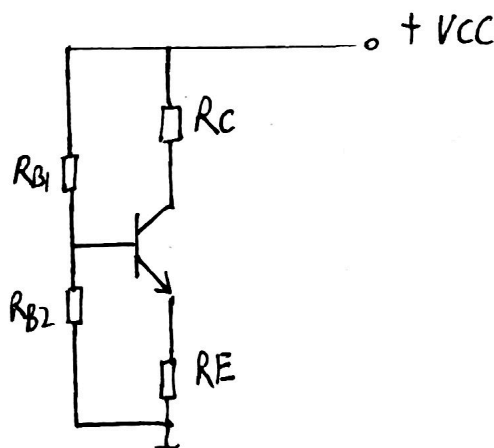

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____



教学班级: _____

姓名: _____

学号: _____

第 6 页

微变等效电路

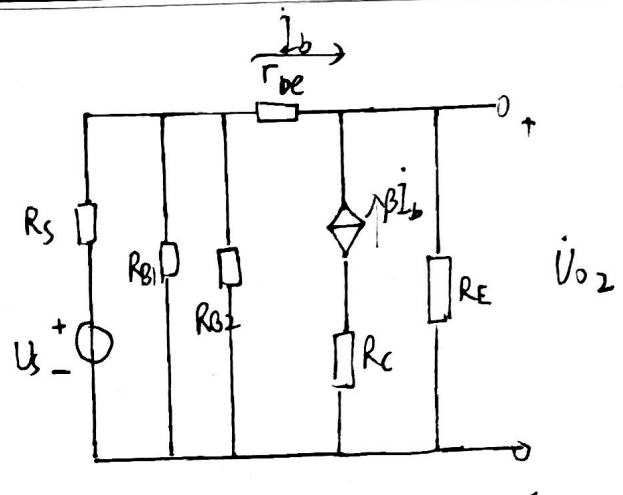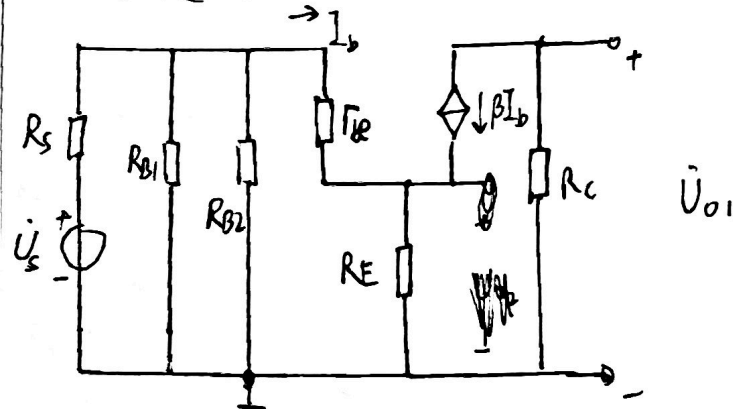

$$U_B = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 4.3 \text{ V}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_B - 0.7}{R_E} = 1.8 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 2.8 \text{ V}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 1.2 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1 + \beta) R_E] = 8.2 \text{ k}\Omega$$

$$A_{u1} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_s} = \frac{-\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} \frac{R_i}{R_i + R_s} = -0.79$$

$$R_{o1} = R_C = 2 \text{ k}\Omega$$

$$A_{u2} = \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_s} = \frac{(1 + \beta) R_E}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} \frac{R_i}{R_i + R_s}$$

$$= 0.797$$

$$R_{o2} = R_E // \left(\frac{r_{be} + R_s // R_{B1} // R_{B2}}{1 + \beta} \right)$$

$$= 33 \Omega$$

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____


姓名: _____

学号: _____


第 7 页

2-19

直流通路:

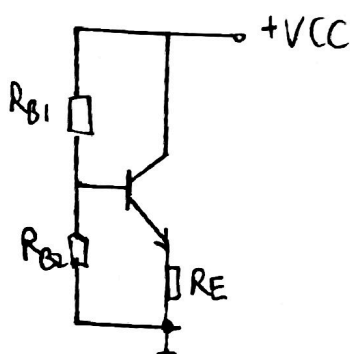

微变等效电路:

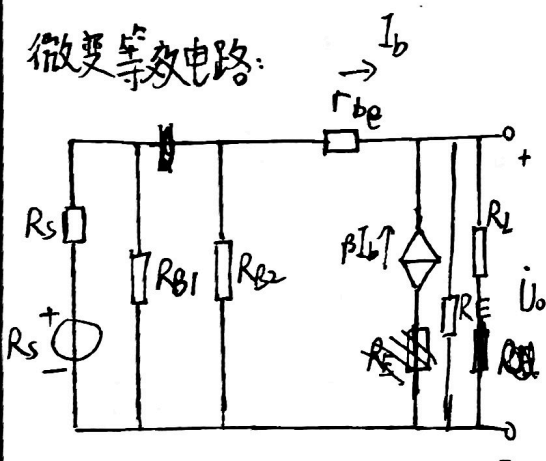

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 4.9 \text{ V}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_B - 0.7}{R_E} = 2.1 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_E = 7.8 \text{ V}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 1.35 \text{ k}\Omega$$

联系方式: _____


$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{(1 + \beta)(R_E \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_E \parallel R_L)} = 0.987$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R_L'] = 21.8 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_S \parallel R_{B1} \parallel R_{B2}}{1 + \beta} = 23 \text{ }\Omega$$

2-24

直流通路:

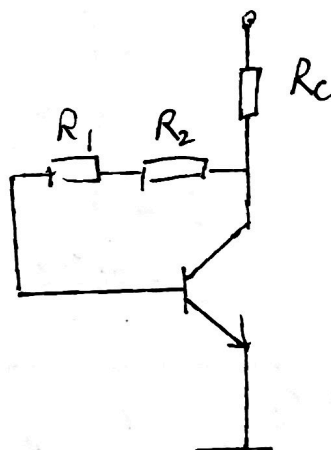

作业纸

课程名称: _____

班级: _____


教学班级: _____

姓名: _____

学号: _____

第 8 页

微变等效电路

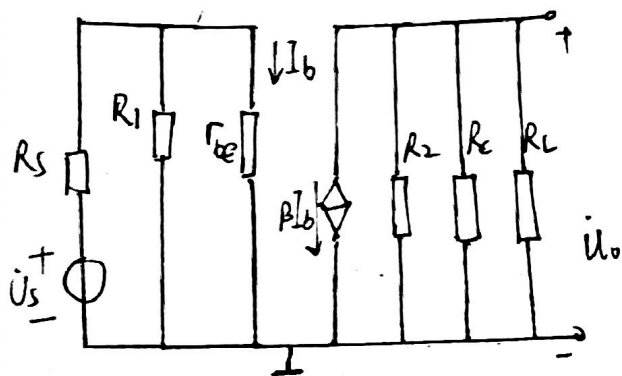

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta R_L'}{r_{be}} = -149$$

$$R_i = r_{be} // R_1 = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_c // R_2 = 7.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_{u_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u = -83$$

$$U_B = 0.7 \text{ V} \quad U_C = 4 \text{ V}$$

$$I_{RC} = \frac{V_{CC} - U_C}{R_c} = (1 + \beta) I_B$$

$$= 1.34 \text{ mA}$$

$$\therefore I_B = 26 \mu\text{A}$$

$$2R_1 I_B = U_C - U_B$$

$$\therefore R_1 = 62.8 \text{ k}\Omega$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}}$$


$$= r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{CQ}}$$

$$= 1.3 \text{ k}\Omega$$


联系方式: _____

2-25

直流通路

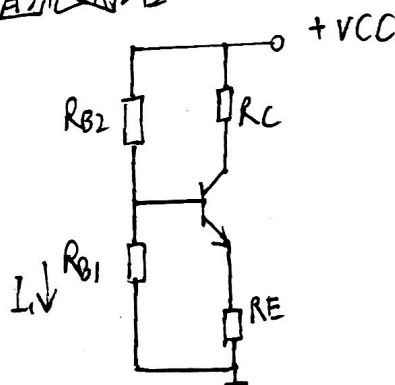

微变等效电路

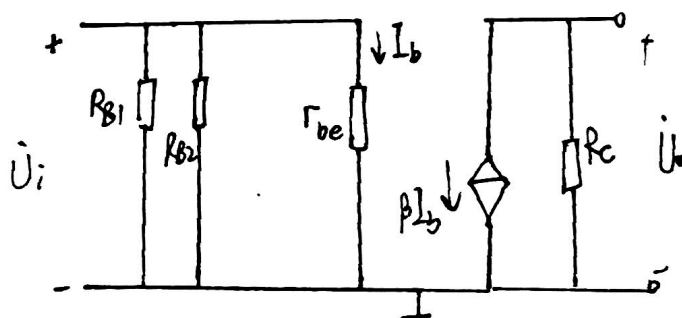

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: _____

学号: _____

第 9 页

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10 \mu A$$

$$I_1 = 10 I_{BQ} = 100 \mu A$$

$$U_B = I_1 R_{B1}$$

$$\therefore R_{B1} = 35 k\Omega$$

$$R_{B2} = \frac{V_{CC} - U_B}{I_1 - I_{BQ}} = 85 k\Omega$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - U_{CEQ} - (U_{BQ} - U_{BEQ})}{I_{CQ}}$$

$$= 5.2 k\Omega$$

$$R_E = \frac{U_B - U_{BE}}{I_{EQ}}$$

$$= 2.8 k\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta R_e}{r_{be}} = -193$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} = 2.4 k\Omega$$

$$R_o = R_C = 5.2 k\Omega$$

联系方式: _____