

# 作业纸

课程名称: 模拟电子技术基

班级: 06011907 教学班级:

姓名: 李东辉

学号: 1120192910

第 1 页

2-4. A管:  $U_x > U_y > U_z \therefore Y$  是基极

$$U_{xy} = 12 - 11.7 = 0.3V$$


$U_{yz} = 11.7 - 6 = 5.7V$  是NPN, 发射结正偏, 集电结反偏, x是集电极, z是发射极

B管:  $U_z < U_x < U_y$

$\therefore x$  是基极

$$U_{yx} = -1 + 5.2 = 4.2V$$

$$U_{xz} = -5.2 + 5.5 = 0.3V$$

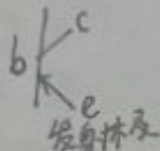

$U_b = -1V$ , 假设是PNP, 则  $U_e = U_z = -5.5V$

$$U_c = U_y = -1V$$

$\therefore U_e < U_b$ , 如果放大, 应该  $U_e > U_b$  与已知矛盾


$\therefore$  是NPN, c是集电极, b是基极, e是发射极

2-7. a) PNP型三极管

$$U_e = 0 \quad U_b > 0$$

$\therefore U_b > U_e$  不能放大


将  $+V_{cc}$  改为负电压

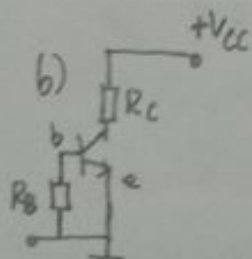

$$U_b = i_b R_b$$

$$U_c = V_{cc} - \beta_{io} \cdot R_c$$
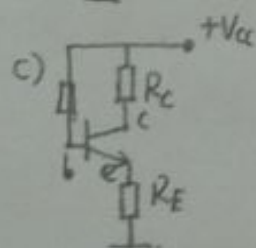
$$U_e = U_c - U_{ce} \quad \text{能正常放大}$$



PNP:  $U_b = V_{cc} > U_c$  不能放大.

在b和  $V_{cc}$  间加电阻

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_


班级: 06011907

教学班: \_\_\_\_\_

姓名: 李东辉

学号: 1120192912

第 2

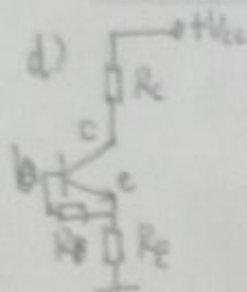


$$U_c = V_{cc} - I_{c0} R_c$$


$$U_e = V_{cc} - I_{c0} R_c - U_{ce}$$

$$U_b = I_{b0} R_b + U_{be}$$

能放大

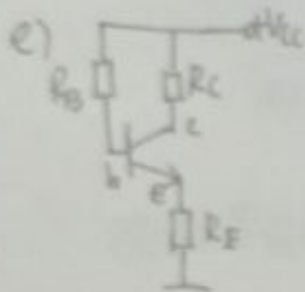


能放大

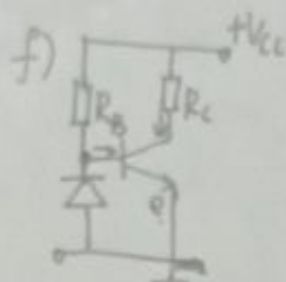


二极管处于反向截止状态

不能放大

因为一半的交流信号不能输入到  
将二极管去除

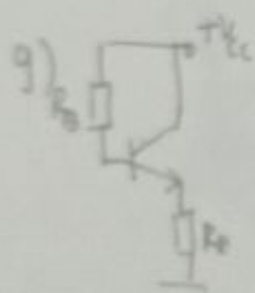


可以放大

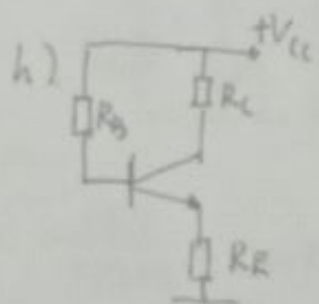


能放大


2-8 a) 直流通路:

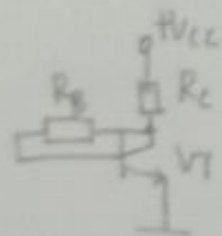


交流通路:

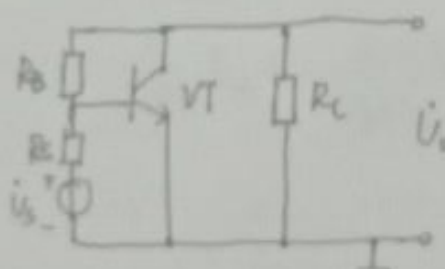

b) 直流通路:

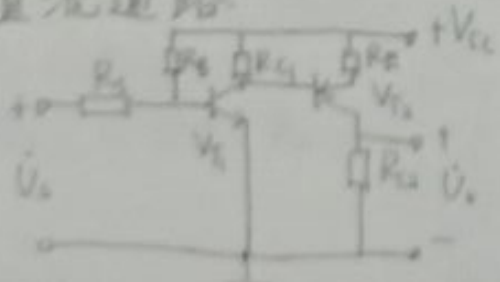

交流通路:

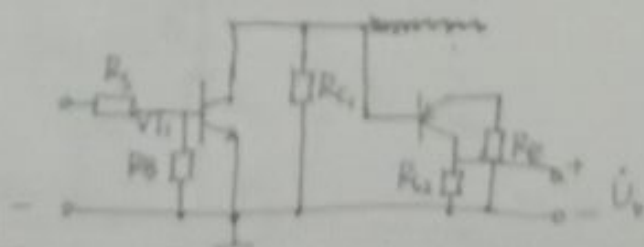

解法方式: \_\_\_\_\_

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_


教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 3 页

2-14. 1. 直流通路:


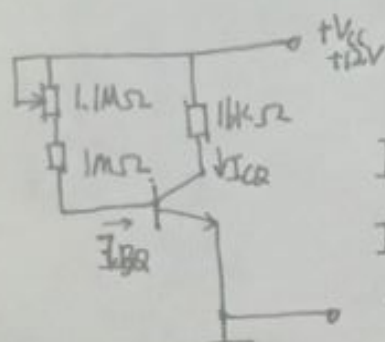


$$I_{EQ} = (H\beta) I_{BQ} = 51 \times \frac{0.5}{50} = 0.51 \text{ mA}$$

$$I_{BQ} = \frac{0.5}{50} = 0.01 \text{ mA}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (H\beta) \frac{26}{0.51} = 100 + 51 \times \frac{26}{0.51} = 2700 \Omega$$

微变等效电路:

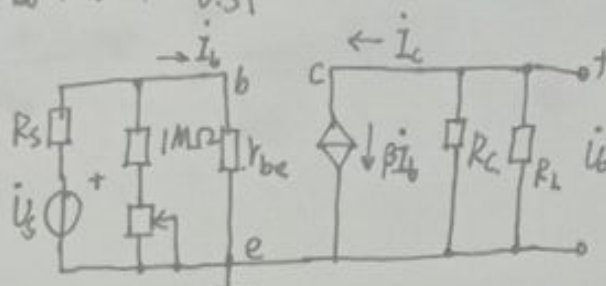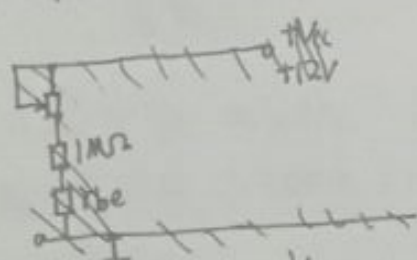

$$R_B = \frac{V_{CC}}{I_{BQ}} = \frac{12 \text{ V}}{0.01 \text{ mA}} = 1200 \text{ k}\Omega$$


$$2. A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = - \frac{I_{CQ} (R_C // R_L)}{I_{BQ} r_{be}} = - \frac{50 \times \frac{16 \times 10^3}{26} \times 10^{-3}}{2700} = - \frac{114}{2700} \quad R_i = R_B // r_{be} = 1200 \text{ k}\Omega // 2.7 \text{ k}\Omega \approx 2.7 \text{ k}\Omega$$

$$A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_o}{\frac{R_i + R_s}{R_i} \dot{U}_i} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u = \frac{R_B // r_{be}}{R_B // r_{be} + R_s} A_u \approx - \frac{2.7}{2.7 + 1} \times 114 \approx 84$$

$$3. R_i = 2.7 \text{ k}\Omega, R_o = R_C = 16 \text{ k}\Omega.$$

2-17. ①当  $R_E = 0$  时:

微变等效电路:

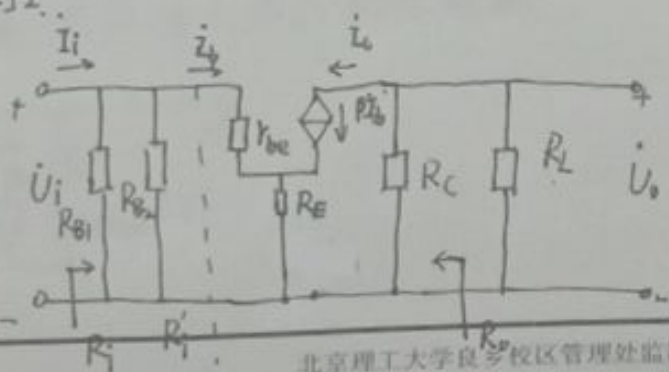

联系方式: \_\_\_\_\_

## 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_


班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 4 页

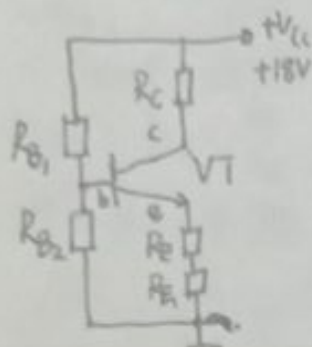 $V_{be}$  直流通路:

$$U_B \approx \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{10 \times 18}{10 + 180} = \frac{36}{17} \text{ V}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E + R_{E1}} \approx \frac{\frac{36}{17} \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = \frac{36}{17} \text{ mA}$$

$$\therefore I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{\frac{36}{17}}{100} = \frac{0.36}{17} \text{ mA}$$

$$\therefore r_{be} = r_{be'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{BQ}} = 100 + 101 \times \frac{26 \times 17}{36} = 1.34 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_c (R_C // R_L)}{\dot{I}_b r_{be}} = \frac{-\beta (R_C // R_L)}{r_{be}} = \frac{-100 \times \frac{8.2 \times 6.2}{8.2 + 6.2}}{1.34} = -263$$

$$R_i' = \dot{U}_i / \dot{I}_b = r_{be} = 1.34 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // R_i' = 1.16 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 8.2 \text{ k}\Omega$$

$$\text{当 } R_E = 200 \Omega \text{ 时 } U_B = \frac{36}{17} \text{ V}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} \approx \frac{\frac{36}{17}}{1.2} = \frac{30}{17} \text{ mA}$$

$$r_{be} = 100 + 101 \times \frac{26 \times 17}{30} = 1.59 \text{ k}\Omega$$


$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_c (R_C // R_L)}{\dot{I}_b [r_{be} + (1 + \beta) R_E]} = \frac{-100 \times \frac{8.2 \times 6.2}{8.2 + 6.2}}{1.59 + 101 \times 0.2} = -16.2$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1 + \beta) R_E] = 10 // 175 // 21.79 = 6.2 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 8.2 \text{ k}\Omega$$

$R_E$  增大, 电路输入电阻增大放大能力减弱

2-19. 1. 直流通路

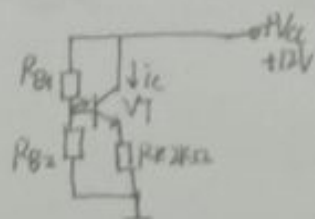

联系方式: \_\_\_\_\_



# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_


第 5

$$U_B \approx \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{47 \times 12}{115} = 4.9V$$

$$I_{EQ} \approx I_{EB} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} = \frac{4.9 - 0.7}{2} = 2.35mA$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - R_E \cdot I_{EB} = 12 - 4.7 = 7.3V$$

2. 微变等效电路:

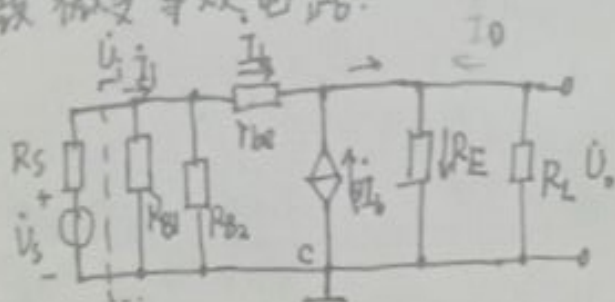

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = 100 + 101 \times \frac{26}{2.35} = 1.22K\Omega$$

$$A_u = \frac{(1 + \beta) I_b R_L'}{I_b r_{be} + (1 + \beta) I_b R_L'} = \frac{(1 + \beta) R_L'}{r_{be} + (1 + \beta) R_L'} = \frac{101 \times 1}{1.22 + 101} = 0.99$$

$$R_i = \frac{U_i}{I_{i1}} = \frac{(1 + \beta) I_b (R_E // R_L) + I_b \cdot r_{be}}{I_b} // R_{B1} // R_{B2}$$

$$= [101(R_E // R_L) + r_{be}] // R_{B1} // R_{B2}$$

$$= 21.9K\Omega$$

$$I_o = I_{RE} - (1 + \beta) I_b = \frac{U_o}{R_E} + (1 + \beta) \frac{U_o}{r_{be} + R_s} \quad R_s' = R_s // R_{B1} // R_{B2}$$

$$\therefore \frac{I_o}{U_o} = \frac{1}{R_E} + \frac{1 + \beta}{r_{be} + R_s'} \quad \therefore R_o = \frac{U_o}{I_o} = R_E // \frac{r_{be} + R_s'}{1 + \beta} = 23\Omega$$

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_


教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_


学号: \_\_\_\_\_

第 4

2-24 直流通路:

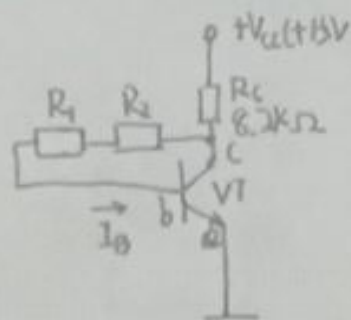

微变等效电路:

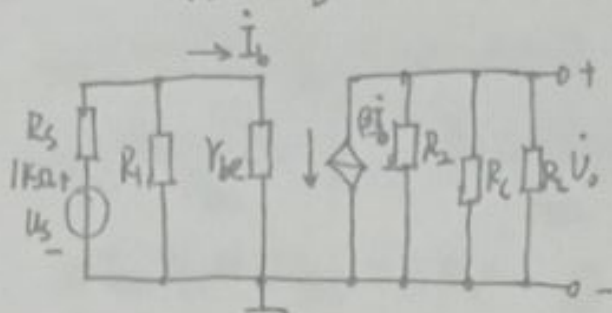

$$1. \quad U_{CEQ} = U_{CEQ} = 4V$$

$$I_{BQ} = 0 + 0.7 = 0.7V$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = \frac{\beta (U_{CEQ} - U_{BEQ})}{2R_1}$$

$$R_c (I_{BQ} + I_{CQ}) = 15 - 4$$

$$\therefore 8.2 \times 10^3 \times (1 + 50) \times \frac{4 - 0.7}{2R_1} = 11$$

$$\therefore R_1 = 62730\Omega \approx 63k\Omega = R_2$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{2R_1}$$

$$I_{BQ} = \frac{4 - 0.7}{2 \times 63} = 0.26mA$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1.31mA$$

$$I_{EQ} = 1.57mA$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = 300 + 51 \times \frac{26}{1.57} = 1145\Omega$$

$$2. \quad \dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b (R_2 \parallel R_c \parallel R_e)}{\dot{I}_b r_{be}} = \frac{-50 \times (63 \parallel 8.2 \parallel 1.5)}{1145} = -168 \quad R_i = R_1 \parallel r_{be} = 1.12k\Omega$$

$$A_{us} = \frac{\dot{U}_s}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_o}{R_i + R_s \dot{U}_i} = \frac{1.12}{1.12 + 1} \times (-168) = -89$$

$$3. \quad R_i = R_1 \parallel r_{be} = 1.12k\Omega$$

$$R_o = R_2 \parallel R_c = 63k\Omega \parallel 8.2k\Omega = 3.6k\Omega$$

联系方式: \_\_\_\_\_

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_


教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 \_\_\_\_\_

## 2.25 直流通路

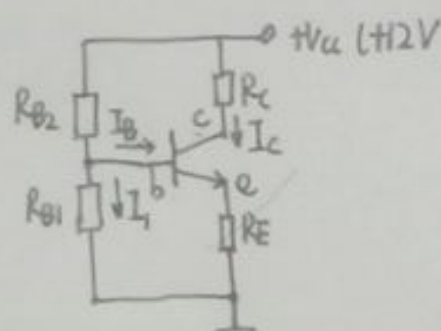

$$U_{CE} = 12 - R_C \cdot I_{CQ} = 12 - 1\text{mA} \cdot R_C \quad (1)$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - I_1 R_{B1}}{R_{B2}} - I_1 = \frac{V_{CC} - 10 I_{BQ} R_{B1}}{R_{B2}} - 10 I_{BQ} \quad (2)$$

$$10 I_{BQ} R_{B1} \approx U_{BEQ} = 3.5\text{V} \quad (3)$$


$$U_{CE} = (H\beta) I_{BQ} R_E + U_{CEQ} = 10 I_{BQ} R_E + 4 \quad (4)$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \quad (5)$$

①~⑤联立,得:

$$I_{BQ} = 0.01\text{mA} \quad R_{B1} = 35\text{k}\Omega \quad R_{B2} = 80\text{k}\Omega \quad R_C = 5.2\text{k}\Omega \quad R_E = 2.8\text{k}\Omega$$

## 2. 微变等效电路:

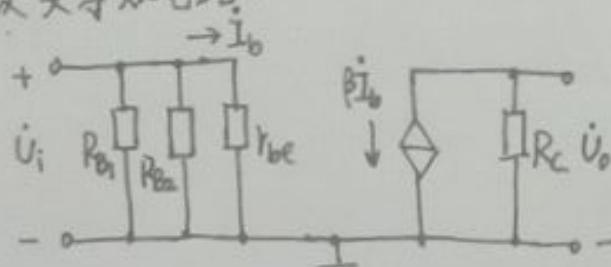

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b R_C}{\dot{I}_b r_{be}} = \frac{-100 \times 5.2}{2.7} = -193$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = r_{be} \parallel R_{B1} \parallel R_{B2} = 2.4\text{k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 5.2\text{k}\Omega$$