

2.4 A:  $U_X - U_Y = 0.3V$   $\therefore U_X, U_Y$  可能为 b, e 或 e, b 极

$\therefore U_Z = 6V$  为 c 极.

$\therefore U_Z$  最小, 即 c 极电压最小

$\therefore$  为 PNP 型,  $\therefore U_C < U_B < U_E$

$\therefore Z$ : c 极,  $Y$ : b 极  $X$ : e 极

B:  $U_X - U_Y = 0.3V$ ,  $\therefore U_Y = -1V$  为 c 极

$\therefore U_Y$  也即  $U_C$  最大

$\therefore$  为 NPN 型


$\therefore U_C > U_B > U_E$

$\therefore Y$ : c 极  $X$ : b 极  $Z$ : e 极

2-7

a) 不能  $+V_{CC}$  改为  $-V_{CC}$

b) 不能, 改为:

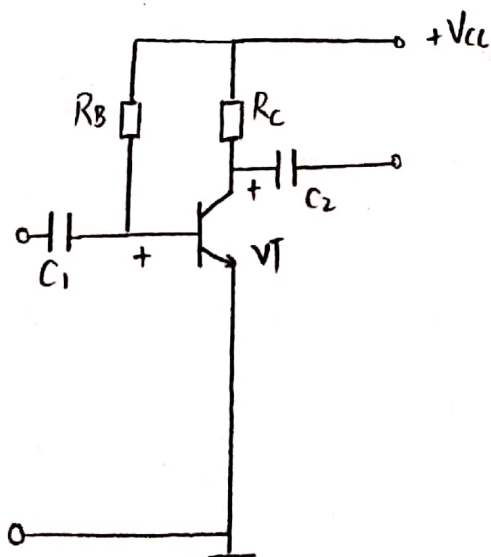


c) 不能  $+V_{cc}$  与 b 极之间加上电阻  $R_B$

d) 不能  $R_B$  移到  $+V_{cc}$  与 b 极之间

e) 能

f) 能


g) 不能

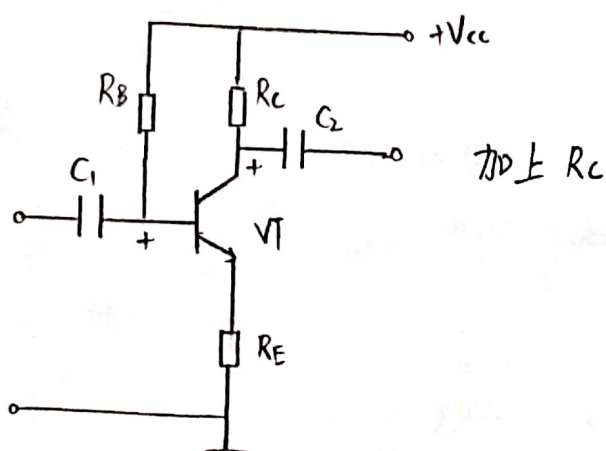


h) 不能 去掉  $C_B$

2-8.

a) 直流通路:

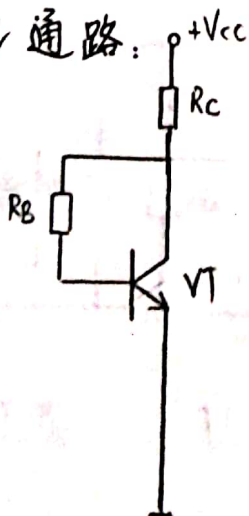

交流通路

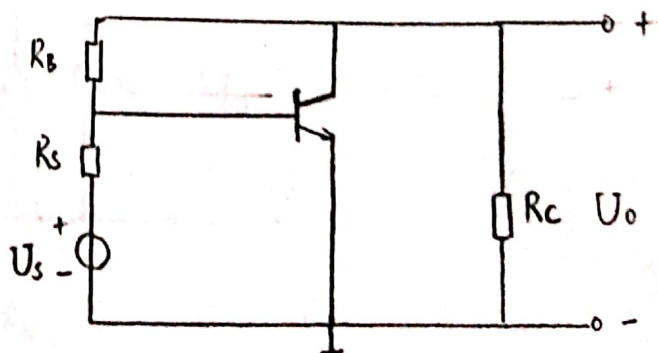

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_


姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_


第 \_\_\_\_\_

页 \_\_\_\_\_


b) 直流通路:

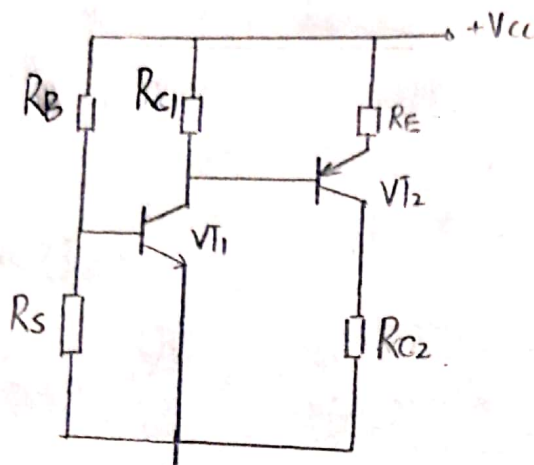

交流通路

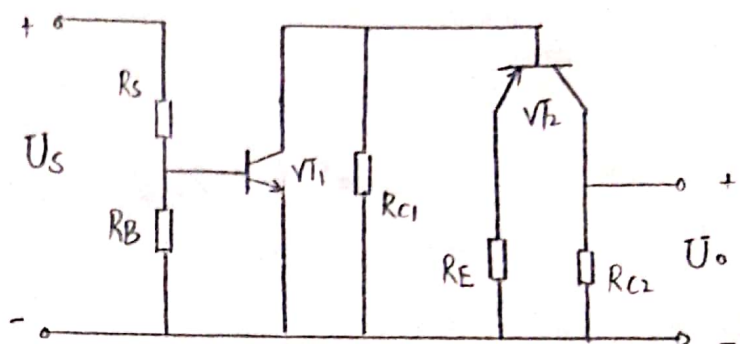

2-14. (1) 直流通路:

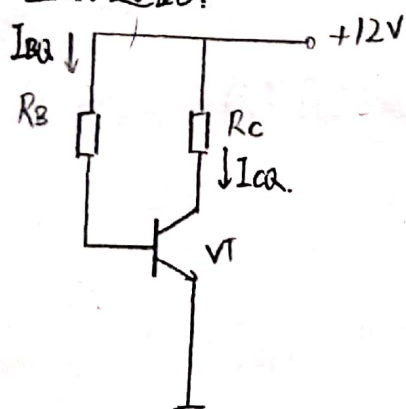


$$U_{BEQ} \ll 12V$$

$$\therefore I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_B} \approx \frac{V_{CC}}{R_B}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$\therefore R_B = \frac{\beta V_{CC}}{I_{CQ}} = \frac{12V \times 50}{0.5mA} = 1.2M\Omega$$

(2) 微变等效电路:

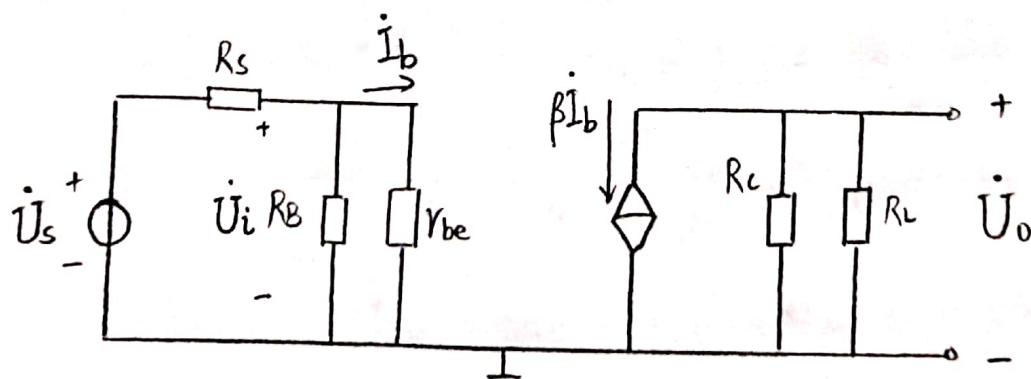

$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be}$$

$$\dot{U}_o = -\beta \dot{I}_b (R_C // R_L)$$

$$\therefore A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = - \frac{\beta (R_C // R_L)}{r_{be}}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}}$$

联系方式: \_\_\_\_\_

$$I_{EQ} = \frac{1+\beta}{\beta} I_{CQ}$$

$$\therefore r_{be} = r_{bb'} + \beta \frac{26\text{mV}}{I_{CQ}} = 2.7 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore A_{U} = -\beta \cdot \frac{R_L // R_C}{r_{be}} = -114$$


$$\dot{U}_S = \dot{U}_{RS} + \dot{U}_i \quad \because R_B \gg r_{be} \quad \therefore \dot{U}_S \approx \dot{I}_b (R_S + r_{be})$$

$$\therefore A_{us} = \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_S} = -\beta \frac{R_L // R_C}{R_S + r_{be}} = -83$$

$$(3) R_i = R_B // r_{be} = 2.7 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 16 \text{ k}\Omega$$

2-15 (1)

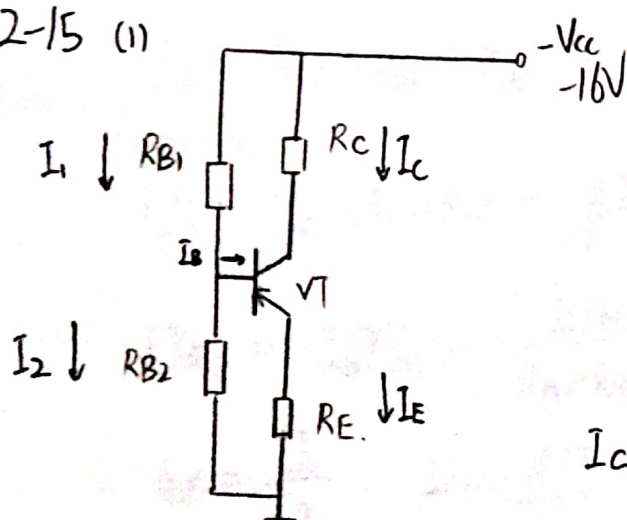

$$V_{CC} = 16\text{V}$$

$$I_1 = I_2 + I_B \quad I_1 \gg I_B$$

$$I_1 \approx I_B$$

$$U_B \approx -\frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = -4\text{V}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} \approx \frac{U_B}{R_E} = -2\text{mA}$$

$$\therefore I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = -0.033\text{mA}$$

$$U_{CEQ} \approx -V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = -6\text{V}$$


$$(2) U_{CEQ} = -V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = -4\text{V} \quad \therefore I_{CQ} = -2.4\text{mA}$$



$$U_B \approx I_{CQ} \cdot R_E = -2.4 \text{ mA} \times 2 \text{ k}\Omega = -4.8 \text{ V}$$

$$\therefore -\frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = -4.8 \text{ V} \Rightarrow R_{B1} = 46.7 \text{ k}\Omega$$

(3)

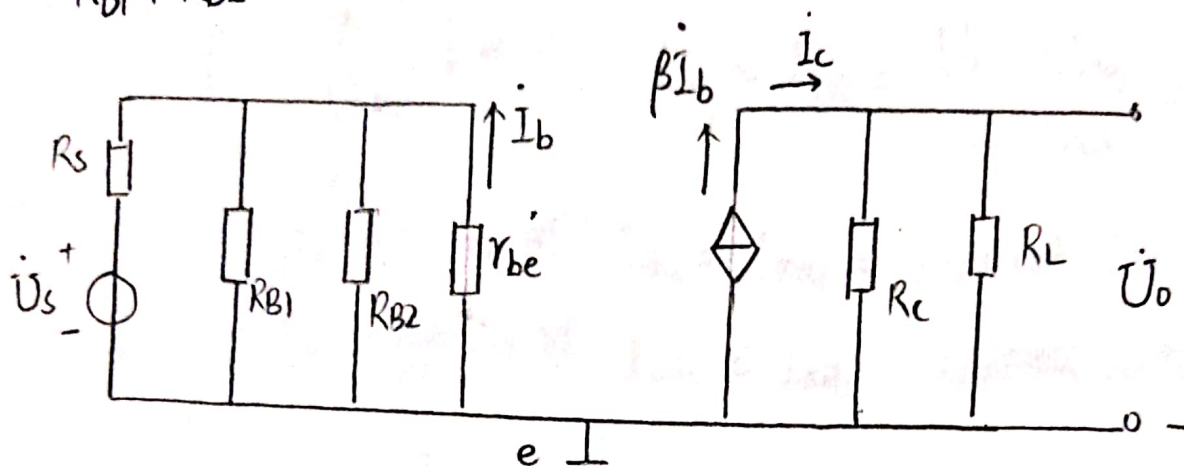

$$R_o = R_c = 3 \text{ k}\Omega$$

$$r_{be} = (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{|I_{EQ}|} = 793 \Omega$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} = ~~753.2 \Omega~~ 753.2 \Omega$$


$$\dot{U}_o = I_c \cdot (R_c // R_L) = \beta \dot{I}_b (R_c // R_L)$$

$$\dot{U}_s = -\dot{I}_b r_{be} - \frac{\dot{I}_b r_{be}}{R_{B1} // R_{B2} // r_{be}} \cdot R_s = -\dot{I}_b \left( r_{be} + \frac{r_{be} R_s}{R_{B1} // R_{B2} // r_{be}} \right)$$

$$\therefore A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = - \frac{\beta (R_c // R_L)}{r_{be} \left( 1 + \frac{R_s}{R_i} \right)} = -65$$



2-17.

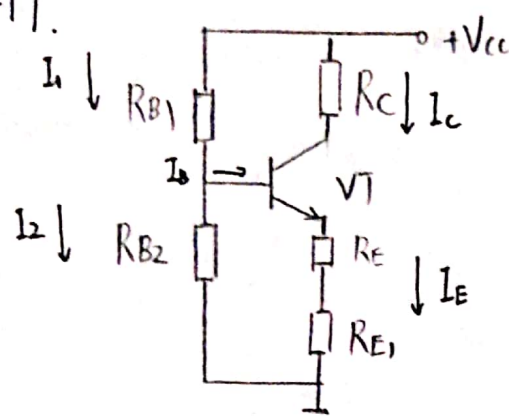

$$I_1 = I_2 + I_B \quad \because I_1 \gg I_B$$

$$\therefore I_1 \approx I_2$$


$$\therefore U_B \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 2.12V$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BEQ}}{R_E + R_{E1}} = \frac{1.42}{R_E + R_{E1}}$$

$$U_{BEQ} = 0.7V$$

$R_E = 0 \Omega$  时  $I_{CQ1} \approx I_{EQ1} = 1.42mA$

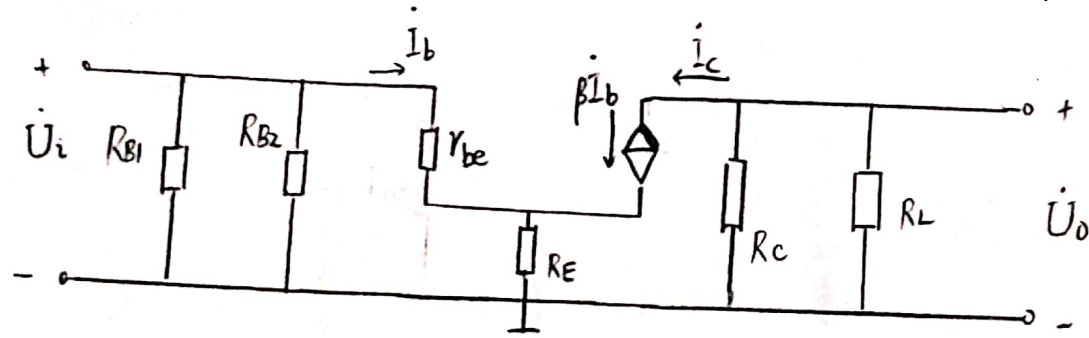$R_E = \frac{200}{200} \Omega$  时  $I_{CQ2} \approx I_{EQ2} = 1.18mA$



$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$$

$$\dot{U}_o = -\dot{I}_c (R_C \parallel R_L) = -\beta \dot{I}_b (R_C \parallel R_L)$$

$$\dot{U}_i = \dot{I}_b \cdot [r_{be} + (1+\beta)R_E]$$

$$\therefore A_u = - \frac{\beta (R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1+\beta)R_E} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} R_E = 0 \Omega \Rightarrow A_{u1} = -181.1 \\ R_E = 0.2k\Omega \Rightarrow A_{u2} = -15.7 \end{array} \right.$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{EQ}}$$

$$R_o = R_C = 8.2k\Omega \quad R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel (r_{be} + (1+\beta)R_E) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} R_E = 0 \quad R_i = 1.59k\Omega \\ R_E = 200\Omega \quad R_i = 6.34k\Omega \end{array} \right.$$

$R_E = 0: A_u = -181.1 \quad R_i = 1.59k\Omega \quad R_o = 8.2k\Omega$

$R_E = 200\Omega \quad A_u = -15.7 \quad R_i = 6.34k\Omega \quad R_o = 8.2k\Omega$

$R_E$  越大, 电压增益 越小; 输入电阻 越大, 输出电阻 不变

联系方式: \_\_\_\_\_

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_


教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 \_\_\_\_\_ 页

2-18

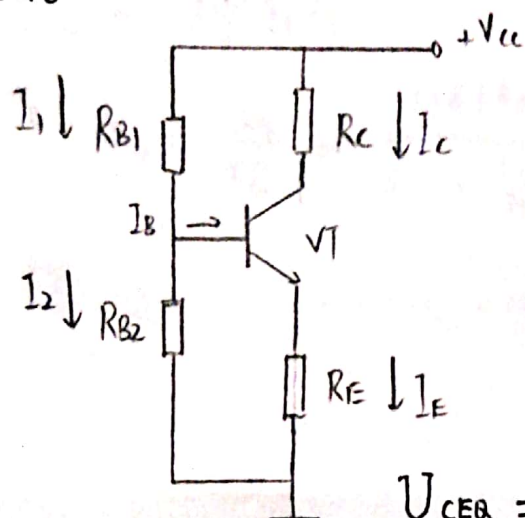

$$(1) \quad I_1 = I_2 + I_B \quad I_1 \gg I_B$$

$$U_{BEQ} = 0.7V$$


$$\therefore I_1 \approx I_2$$

$$\therefore U_B \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 4.286V$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BEQ}}{R_E} = \frac{4.286V - 0.7V}{1.5k\Omega} = 1.79mA$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 2.83V$$

(2).

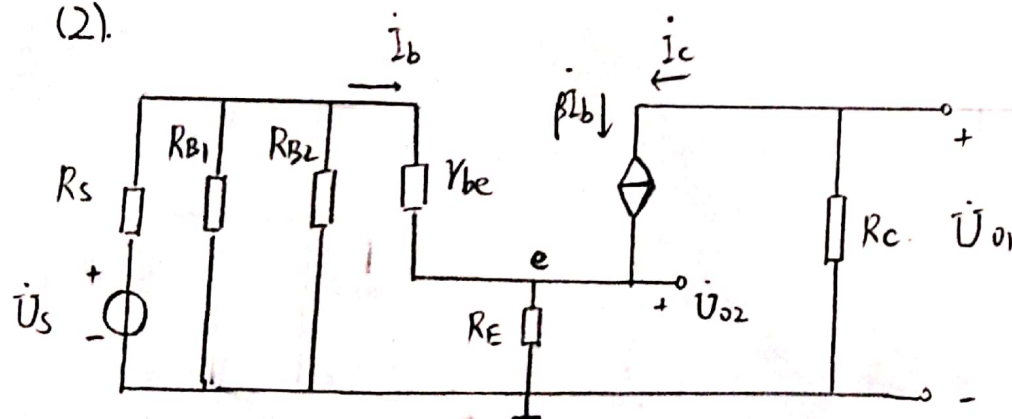

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = 1186\Omega$$

$$R_i' = r_{be} + (1 + \beta) R_E = 12.3k\Omega$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel R_i' = 8013.8\Omega$$

$$U_s = U_i + U_{R_s} = i_b R_i' + \frac{i_b R_i'}{R_i} \cdot R_s = i_b R_i' \left(1 + \frac{R_s}{R_i}\right)$$

$$U_{o1} = -i_c R_C = -\beta i_b R_C$$

$$\therefore A_{u1} = \frac{U_{o1}}{U_s} = - \frac{\beta R_C}{R_i' \left(1 + \frac{R_s}{R_i}\right)} = -0.78$$

联系方式: \_\_\_\_\_



扫描全能王 创建

$$\dot{U}_{O2} = (1+\beta) \dot{I}_b R_E$$

$$\therefore A_{u2} = \frac{\dot{U}_{O2}}{\dot{U}_s} = \frac{(1+\beta) R_E}{R_i' (1 + \frac{R_s}{R_i})} = -0.793$$

(3) 由(2)知  $R_i = R_{B1} // R_{B2} // R_i' = 8.01 \text{ k}\Omega$

$$R_{O1} = R_c = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_{O2} = R_E // \frac{r_{be} + (R_s // R_{B1} // R_{B2})}{1+\beta} = 45 \Omega$$





2-19.

(1)


$$I_1 \gg I_B$$

$$I_1 \approx I_2$$

$$\therefore U_B \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 4.15 V$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BEQ}}{R_E} \approx \frac{U_B}{R_E} = 2.07 mA$$
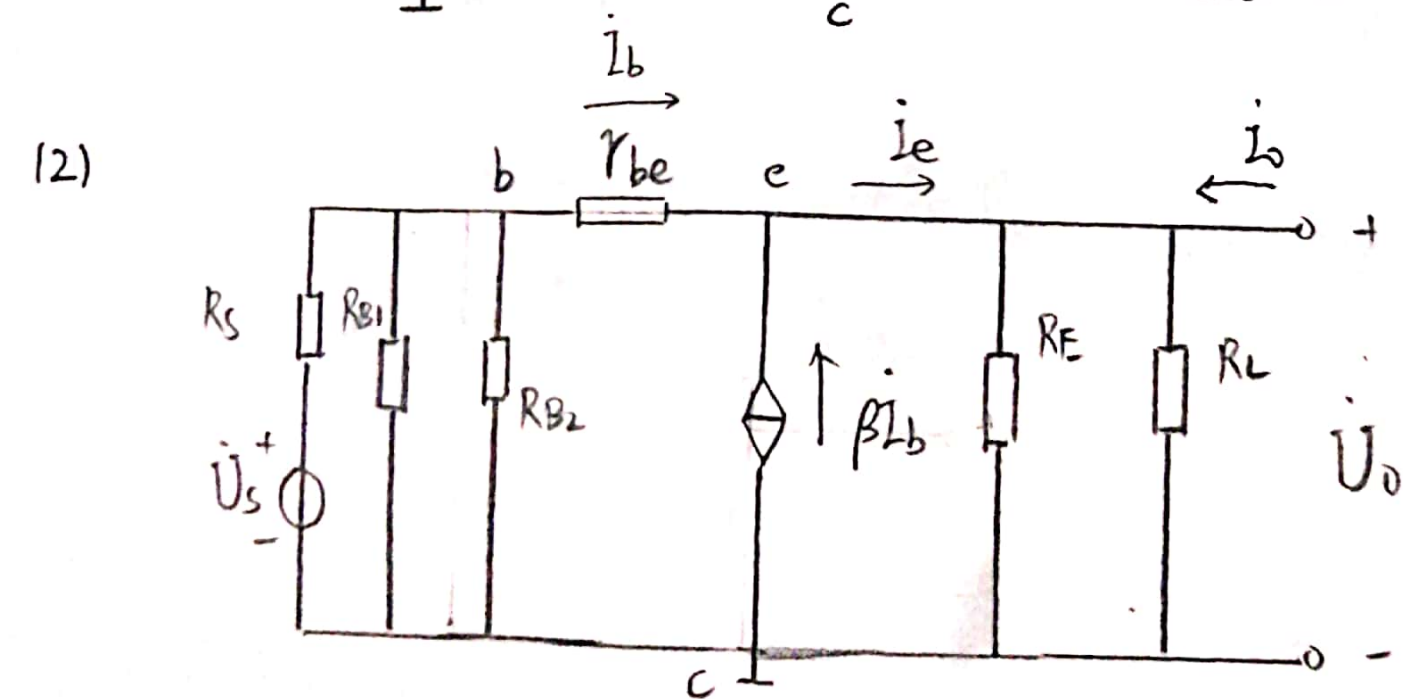
$$\therefore U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_E = (12 - 2.07 \times 2) V = 7.85 V$$



扫描全能王 创建

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \quad \dot{U}_o = \dot{I}_e (R_E // R_L) = (1+\beta) \dot{I}_b (R_E // R_L)$$

$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be} + \dot{U}_o = \dot{I}_b [r_{be} + (1+\beta) (R_E // R_L)]$$

$$\therefore A_u = \frac{(1+\beta) (R_E // R_L)}{r_{be} + (1+\beta) (R_E // R_L)} \quad R_E // R_L = 1 \text{ k}\Omega$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 1.37 \text{ k}\Omega$$


$$\therefore A_u = 0.987$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_i / (R_{B1} // R_{B2}) + \dot{I}_b} = \frac{r_{be} + (1+\beta) (R_E // R_L)}{\frac{r_{be} + (1+\beta) (R_E // R_L)}{R_{B1} // R_{B2}} + 1} = 21.86 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_o / R_E + (1+\beta) \frac{\dot{U}_o}{r_{be} + (R_S // R_{B1} // R_{B2})}} = R_E // \frac{r_{be} + (R_S // R_{B1} // R_{B2})}{1+\beta}$$

$$= 22.9 \Omega$$

2-24

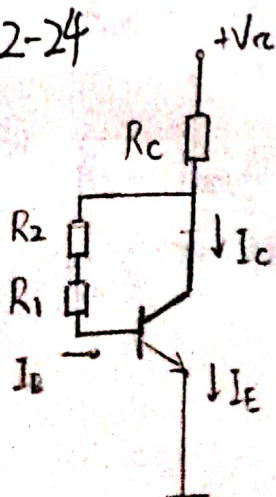

$$V_{CC} = (I_C + I_B) R_C + U_{CEQ} \quad \therefore I_B = 0.0263 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$U_{BEQ} = V_{CC} - (I_C + I_B) R_C - I_B (R_1 + R_2)$$

$$\therefore R_1 = R_2 = 62.73 \text{ k}\Omega$$




班级:

教学班级:

姓名:

学号:

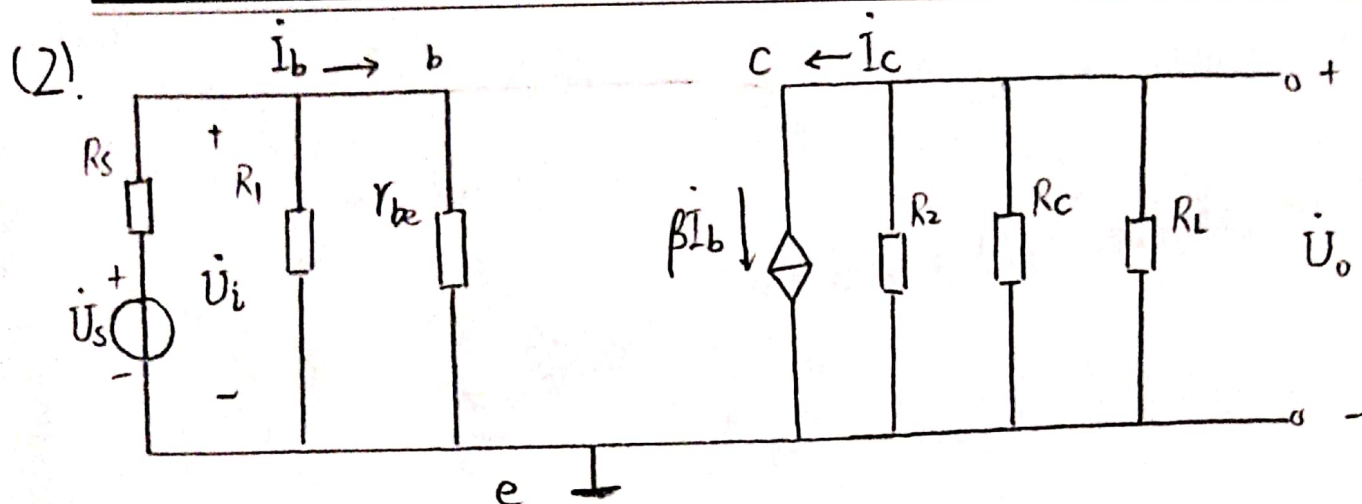

$$I_{EQ} = \beta I_B = 0.0263 \text{ mA} \times 50 = 1.32 \text{ mA}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 1.31 \text{ k}\Omega$$

$$\dot{U}_o = -\dot{I}_c (R_2 // R_c // R_L) = -\beta \dot{I}_b (R_2 // R_c // R_L)$$

$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be}$$

$$\therefore \dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = - \frac{\beta (R_2 // R_c // R_L)}{r_{be}} = -148$$

$$\dot{U}_s = \dot{I}_b r_{be} + \frac{\dot{I}_b r_{be}}{R_1 // r_{be}} \cdot R_s = \dot{I}_b r_{be} \left( 1 + \frac{R_s}{R_1 // r_{be}} \right)$$

$$\therefore \dot{A}_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = - \frac{\beta (R_2 // R_c // R_L)}{r_{be} \left( 1 + \frac{R_s}{R_1 // r_{be}} \right)} = -83$$

(3)

$$R_i = r_{be} // R_1 = 1.27 \text{ k}\Omega$$


$$R_o = R_2 // R_c = 7.25 \text{ k}\Omega$$



扫描全能王 创建

2-25.

(1)

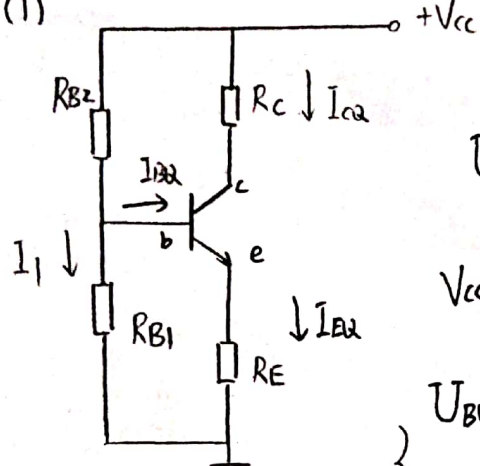

$$I_{CQ} = 1\text{mA} \quad \therefore I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 0.01\text{mA}$$

$$\therefore I_1 \approx 10 I_{BQ} = 0.1\text{mA} \quad U_{BEQ} = 3.5\text{V}$$


$$U_{BEQ} = I_1 R_{B1} \Rightarrow R_{B1} = 35\text{k}\Omega$$

$$V_{CC} - U_{BEQ} = (I_1 + I_{BQ}) \cdot R_{B2} \Rightarrow R_{B2} = 77.3\text{k}\Omega$$

$$\begin{cases} U_{BEQ} - U_{BEQ} = I_{EQ} R_E \Rightarrow R_E = 2.8\text{k}\Omega \\ I_{EQ} \approx I_{CQ} \end{cases}$$

$$V_{CC} - I_{CQ} R_C - I_{EQ} R_E = U_{CEQ} \Rightarrow R_C = \frac{V_{CC} - U_{CEQ} - I_{EQ} R_E}{I_{CQ}} = 5.2\text{k}\Omega$$

(2)

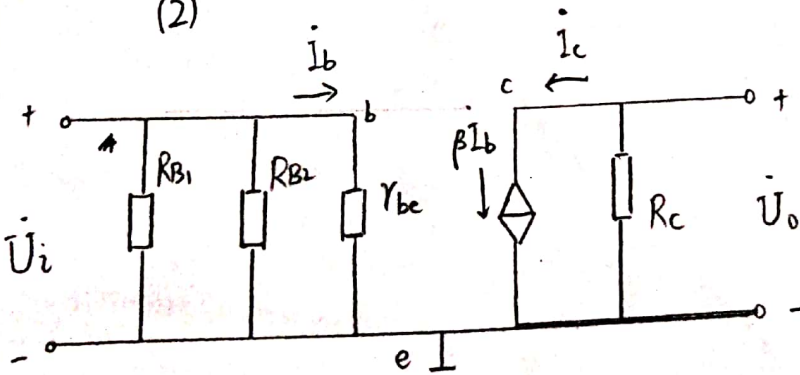

$$\dot{U}_o = -\dot{i}_c R_C = -\beta \dot{i}_b R_C$$

$$\dot{U}_i = \dot{i}_b r_{be}$$

$$\therefore A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta R_C}{r_{be}} = -192.6$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} = 2.43\text{k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 5.2\text{k}\Omega$$



扫描全能王 创建