

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: 06011909

姓名: 何雨桐

学号: 1320191084

第 3 页

10-10 1. 不能稳定, 电压波动不在稳压区内

2. $\frac{U_{I\max} - U_0}{R} < I_{Z\max}$

$U_{I\max} = 1.2 \cdot 1.1 U_2 = 19.8V$

$R > \frac{U_{I\max} - U_0}{I_{Z\max}} = 363\Omega$

$\frac{U_{I\min} - U_0}{R} - I_{O\max} > I_Z$

$U_{I\min} = 1.2 \cdot 0.9 U_2 = 16.2V$

$R < \frac{U_{I\min} - U_0}{I_{O\max} + I_Z} = 680\Omega$

$363\Omega < R < 680\Omega$

10-11 1. $U_2 = \frac{U_1}{1.2} = \frac{24V}{1.2} = 20V$

2. $\frac{U_0 R_4}{R_3 + R_{RP} + R_4} = U_{BE} + U_Z$
电位器调最下端

$U_{01} = \frac{R_3 + R_{RP} + R_4}{R_4} (U_{BE} + U_Z) = 18V$

电位器调最上端: $\frac{U_0 (R_4 + R_{RP})}{R_3 + R_{RP} + R_4} = U_{BE} + U_Z$

$U_{01}' = \frac{R_3 + R_{RP} + R_4}{R_4 + R_{RP}} (U_{BE} + U_Z) = 9V$

U_0 可调: 9~18V

3. $U_{02} = \frac{R_3 + R_{RP} + R_4}{R_4} (U_{BE} + U_Z) = 24V$

$U_1 = 24V$ $U_{02} = 24V$ $U_{CES1} = 0V$ 饱和

$U_{O\max} = 24 - 2 = 22V$

联系方式: _____



作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: _____

学号: _____

第 _____

页

$$10-19. \quad U_{\max} = (U_{XX} + U_{EB}) \frac{R_1 + R_{RP} + R_3}{R_1} = 53.2V$$

$$U_{\min} = (U_{XX} + U_{EB}) \frac{R_1 + R_{RP} + R_3}{R_1 + R_{RP}} = 17.7V$$

$\therefore U_0$ 调节范围 $17.7V \sim 53.2V$

