

1908 1120193582 张子凡 模电第十章

10.1. 不能稳定, 因为不接 R , R_2 中电流可能超过 Z 的最大电流

2. $U_{I\max} = 1.1 \times 1.2 \times U_2 = 19.8V$

$$\frac{U_{I\max} - U_0}{R} - I_{O\min} < I_{Z\max}$$

$$R > 363\Omega$$

$$U_{I\min} = 0.9 \times 1.2 \times U_2 = 16.2V$$

$$\frac{U_{I\min} - U_0}{R} - I_{O\max} > I_{Z\min}$$

$$R < 680\Omega$$

$$R \text{ 取 } 500\Omega$$

11. 1. $U_1 = 1.2U_2$ $U_2 = 20V$

2. $U_{BE} = 0.7V$ $U_2 = 5.3V$ $U_{B2} = 6V$

$$U_0 = U_{B2} \cdot \frac{R_3 + R_P + R_4}{R_4 + R_{RP}}$$

$$9V < U_0 < 18V$$

3. $U_{O\max}' = U_{B2} \cdot \frac{R_3 + R_P + R_4}{R_4} = 24V$

$$U_{O\max}' > U_1 - U_{CES1} = 22V$$

$$\therefore U_{O\max} = 22V$$

19. 1. W7815 15V

$$U_0 = (U_{I3} + U_{EB}) \cdot \frac{R_1 + R_P + R_3}{R_1 + R_P} = 15.2 \times \frac{3.5}{1 + R_P}$$

$$17.7V \leq U \leq 53.2V$$