

1320191089 李欣然 060909



北京理工大学

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2-4 A:  $U_x = 12V$ ,  $U_y = 11.7V$ ,  $U_z = 6V$

$$U_x - U_y = 0.3V \quad U_x > U_y > U_z$$

$$\therefore X \rightarrow e \quad Y \rightarrow b \quad Z \rightarrow c$$

是 PNP 型

B:  $U_x = -5.2V$ ,  $U_y = -1V$ ,  $U_z = -5.5V$

$$U_x - U_z = 0.3V \quad U_y > U_x > U_z$$

$$\therefore X \rightarrow b \quad Y \rightarrow c \quad Z \rightarrow e$$

是 NPN 型

2-7. a) 不能. 因为 VT 是 PNP 型, 由题:  $U_c > U_b > U_e$  不满足发射结正偏, 集电结反偏的条件. 应该令  $V_{CC}$  为负.

b) 不能.  $b$  电压  $= 0$ . 应使  $V_{BB}$  接  $b$  极和  $V_{CC}$ .

c) 不能.  $b$  直接接  $V_{CC}$ . 电压比  $c$  极大, 集电结不能反偏. 在  $b$  和  $V_{CC}$  间接电阻.

d) 不能.  $b$  极没有直接直流电源. 应使  $V_{BB}$  接  $V_{CC}$  和  $b$  极.

e) 能. VT 是 NPN 型. 并在放大区工作.

f) 能. 理由同上.

g) 不能.  $c$  极直接接  $V_{CC}$ . 在  $c$  极和  $V_{CC}$  间接电阻.

h) 不能. 输入交流信号时被短路. 应去除电容  $C_B$ .




# 北京理工大学


BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2-8


a) 直流通路

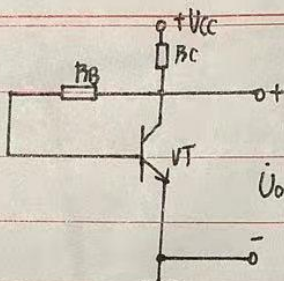


交流通路:

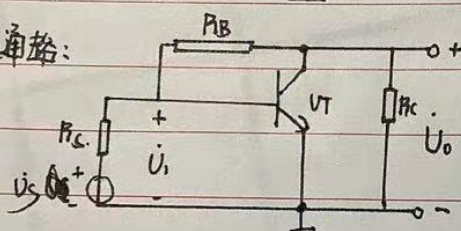

b) 直流通路

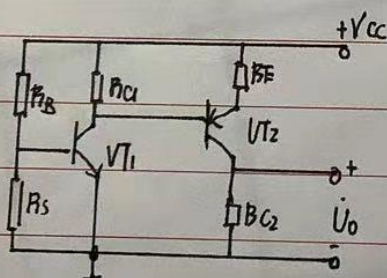

交流通路:

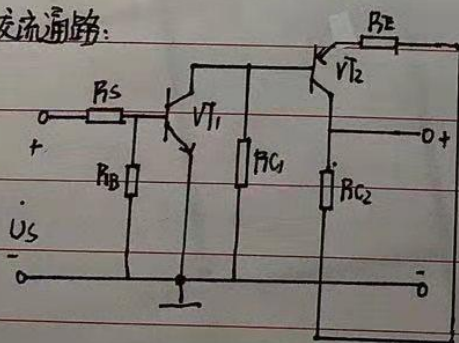






2-14. 1.  $I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10 \mu A$   $R_B = \frac{(V_{CC} - U_{BEQ})}{I_{BQ}} = 1.3 M\Omega$

2.

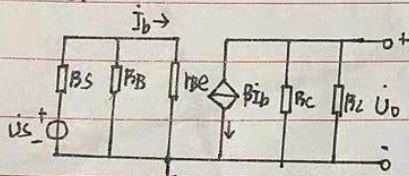

$$u_o = -\beta i_b (R_C \parallel R_L)$$

$$u_i = i_b r_{be} \quad r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 mV}{I_{EQ}}$$

$$I_{EQ} = I_{CQ} + I_{BQ} \approx 0.5 mA$$

$$A_u = u_o / u_i = -(R_C \parallel R_L) \beta / r_{be}' + (1 + \beta) \frac{26}{0.5} = -\frac{1}{2}$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \approx 27 / 2 \Omega$$

$$A_{us} = u_o / u_s = u_o / \left( \frac{R_i + R_S}{R_i} u_i \right) = \frac{R_i}{R_i + R_S} A_u = -0.2$$

3.  $R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \approx 27 k\Omega$   $R_o = R_C = 16 k\Omega$

2-15 1.  $I_{BQ} = I_{B1} - I_{B2} = 0$

$$U_B = R_{B2} V_{CC} / (R_{B1} + R_{B2}) = -4V$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = (U_B - U_{BE}) / R_E \approx U_B / R_E = -2mA$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E) = -10V + 10V = -6V$$

2.  $U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E) = -4V$

$$I_{CQ} = (V_{CC} - U_{CEQ}) / (R_C + R_E) = -2.4mA$$

$$U_{B2} = U_B = I_{CQ} R_E = -4.8V$$

$$I_{B1} \approx I_{B2} = U_{B2} / R_{B2} = -0.24mA$$




# 北京理工大学

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

$$U_{B1} \approx V_{CC} - U_{B2} = -11.2V$$
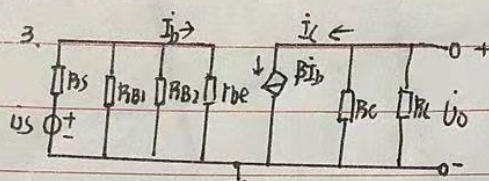
$$R_{B1} = U_{B1} / I_{B1} \approx 47k\Omega$$



$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} \approx 1.3k\Omega$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \approx 1.2k\Omega$$

$$A_{us} = \frac{u_o}{u_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \frac{u_o}{u_i} = \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}} = -57$$

$$R_o = R_C = 3k\Omega$$

2-17  $R_E = 0$  时

$$U_B = (R_{B2} \cdot V_{CC}) / (R_{B1} + R_{B2}) = 2.12V$$

$$I_{EQ} = (U_B - U_{BEQ}) / (R_E + R_{E1}) = 1.42mA$$

同题3.

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = 1.1k\Omega \quad A_{u1} = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-\beta(R_C // R_L)}{r_{be}} \approx -180$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \approx 1.6k\Omega$$

$$R_o = R_C = 8.2k\Omega$$


$$R_E = 200\Omega \text{ 时} \quad I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BEQ}}{R_E + R_{E1}} = 1.18mA$$





# 北京理工大学

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

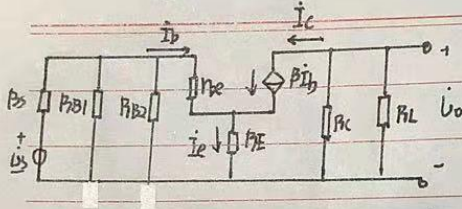

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 2.33 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-\beta (R_C // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} = -15.7$$

$$R_{ie} = R_E = 8.2 \text{ k}\Omega$$


$$R_{ii} = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1 + \beta) R_E] = 6.3 \text{ k}\Omega$$

$\therefore R_E = 0 \rightarrow R_E = 200 \Omega$  时,  $|A_u|$  下降,  $R_{ii}$  增大.

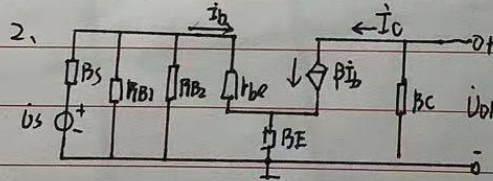2-18. 1.  $U_{BQ} \approx \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 4.3 \text{ V}$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = (U_{BQ} - 0.7) / R_E = 1.8 \text{ mA}$$


$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E) = 2.8 \text{ V}$$



$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 1.2 \text{ k}\Omega$$

$$R_{ii} = u_i / i_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1 + \beta) R_E] = 8.2 \text{ k}\Omega$$
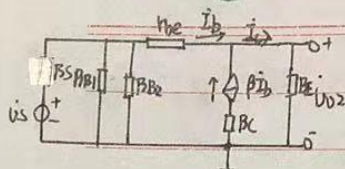
$$A_{u1} = \frac{u_{o1}}{u_i} = \frac{R_{ii}}{R_{ii} + R_{S1}} \cdot \frac{-\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} = -0.783$$



$$A_{u2} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \frac{(\beta + 1)R_E}{r_{be} + (\beta + 1)R_E} = 0.796$$

$$3. R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (\beta + 1)R_E] = 8.2 \text{ k}\Omega$$

$$R_{o1} = R_C = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_{o2} = R_E // \frac{r_{be} + R_s // R_{B1} // R_{B2}}{\beta + 1} = 4.5 \text{ }\Omega$$

$$2-19 \quad 1. U_B = \frac{U_{B2} \cdot V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 5 \text{ V}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_B - 0.7}{R_E} = 2.15 \text{ mA}$$

$$I_{CQ} = \frac{\beta}{\beta + 1} I_{EQ} = 2.1 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} \cdot R_E = 7 \text{ V}$$



$$r_{be} = r_{bb'} + (\beta + 1) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 1.32 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{(\beta + 1)(R_E // R_L)}{r_{be} + (\beta + 1)(R_E // R_L)} = 0.987$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (\beta + 1)(R_E // R_L)]$$

$$= 21.86 \text{ k}\Omega$$


$$R_o = R_E // \frac{r_{be} + R_s // R_{B1} // R_{B2}}{\beta + 1} = 22.4 \text{ }\Omega$$

$$2-24 \quad 1. I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C} = I_{EQ}$$

$$= (\beta + 1) I_{BQ}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{(\beta + 1) R_C} = 0.026 \text{ mA}$$
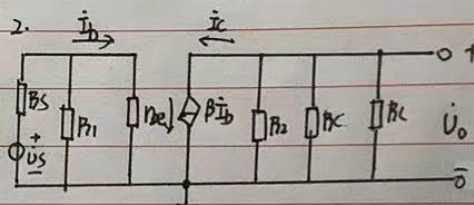
$$R_1 = R_2 = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{I_{BQ}} \cdot \frac{1}{2} = 63 \text{ k}\Omega$$



$$r_{be} = r_{bb'} + (\beta + 1) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = U_o / U_i$$

$$= \frac{-\beta I_b (R_C // R_L)}{I_b r_{be}} = -149$$

$$R_i = R_{B1} // r_{be} \approx 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u = -83$$

$$3. R_i = R_{B1} // r_{be} \approx 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C // R_L \approx 7.3 \text{ k}\Omega$$





北京理工大学  
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

$$2-25 \quad 1. I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 0.01 \text{ mA}$$

$$I_{EQ} = I_{BQ} + I_{CQ} \approx 1 \text{ mA}$$

$$U_{BQ} \approx 5 U_{BEQ} = 3.5 \text{ V}$$


$$R_E = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{I_{EQ}} = 2.8 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - U_{CEQ} - (U_{BQ} - U_{BEQ})}{I_{CQ}} = 5.2 \text{ k}\Omega$$

$$I_1 = I_0, I_{BQ} = 0.01 \text{ mA} \Rightarrow I_{BQ}$$

$$\begin{cases} R_{B1} + R_{B2} \approx \frac{V_{CC}}{I_1} = 120 \text{ k}\Omega \\ \frac{R_{B1} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 3.5 \text{ V} \end{cases}$$
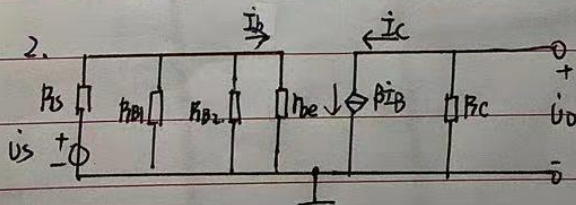
$$\therefore R_{B1} \approx 35 \text{ k}\Omega \quad R_{B2} \approx 85 \text{ k}\Omega$$



$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-I_C R_C}{I_B r_{be}} = \frac{-\beta R_C}{r_{be}} = -19$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} = 2.4 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 5.2 \text{ k}\Omega$$