

模拟电子技术基础第二章作业

1120192887

郭智浩

0601907

2-1

1.  $a:b:a$

2.  $b$

3.  $a:b$

4.  $a:a:b$

5.  $b$

2-4

解: A:  $V_x > V_y > V_z$  0.3  
故Y为基极  $V_x - V_y = 0.7V$

$\therefore X$ 是发射极,  $Z$ 是集电极  
发射结正偏  $\therefore A$ 是PNP型晶体管

B  $V_y > V_x > V_z$





$\therefore X$ 是基极  $V_z - V_x = -0.3V$

$Z$ 是发射极,  $Y$ 是集电极

发射结正偏  $\therefore B$ 是NPN型晶体管

2-7

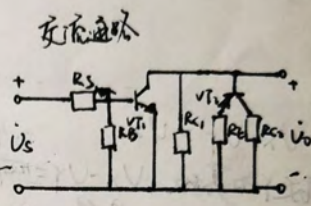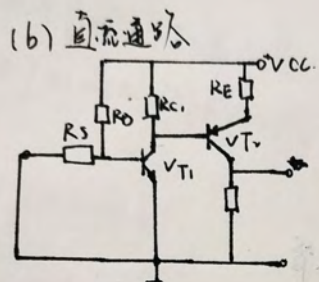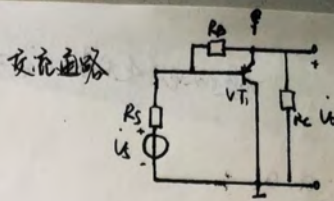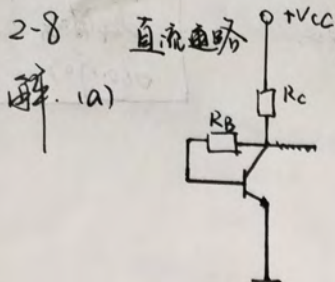- 解:
- (a) 不能正常放大, 集电极未接反偏, 将 $+V_{CC}$ 改成 $-V_{CC}$
  - (b) 不能正常放大, 基极无偏置电流, 将 $R_B$ 接至 $V_{CC}$
  - (c) 不能正常放大, 基极电阻无电流流出接地点, 在基极与 $V_{CC}$ 间加 $R_B$
  - (d) 不能正常放大, 无偏置电流, 将 $R_B$ 接到 $V_{CC}$ 上
  - (e) 可以正常放大
  - (f) 可以正常放大
  - (g) ~~可以正常放大~~ 不可以正常放大, 交流时集电极开路, 应在 $V_{CC}$ 与电容间加电阻
  - (h) 不可以正常放大, 交流时集电极开路, 不接 $C_B$



2-1K

解: (1)  $I_{BQ} = \frac{1}{\beta} I_{CQ} = 10 \mu A$   
 $R_B = \frac{V_{CC} - V_{BEQ}}{I_{BQ}} = 11.3 k\Omega$

(2)  $A_u = \frac{U_o}{U_i} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1+\beta) \frac{U_i}{I_{BQ}}} = -\frac{100 \times \frac{16 \times 10^3}{100 + 100 \times \frac{16 \times 10^3}{100 \times 10^3}}}{100 + 100 \times \frac{16 \times 10^3}{100 \times 10^3}} = -112$

(3)  $A_{us} = \frac{R_i}{R_s + R_i} A_u = -8$

$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_B \parallel r_{be} \approx 2.7 k\Omega$   
 $R_o = R_C = 16 k\Omega$


2-17  
解: (1)

2) 当  $I_L$



2-5

解: (1) 直流通路如下图所示

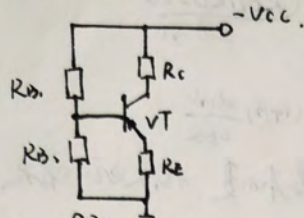

$$V_{BQ} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) = -4V \quad I_{BQ} = \frac{V_{BQ}}{R_{B2}} = -2\mu A$$


$$I_{CQ} = \frac{V_{BQ} + 0.7}{R_E} = -1.87mA$$

$$(2) V_{CEQ} = -4V$$

$$I_{CQ} = \frac{-V_{CC} - V_{CEQ}}{R_C + R_E} = -2.1mA \quad I_{BQ} =$$

$$V_B \approx I_{CQ} R_E = -4.8V = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) \Rightarrow R_{B1} = 47k\Omega$$

(3) 微变等效电路如下图所示

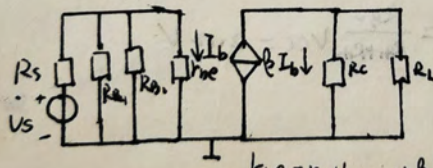

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{BQ}} = 1.3k\Omega$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} \approx 1.2k\Omega$$

$$R_o = R_C = 3k\Omega$$

$$A_{us} = \frac{R_i}{R_s + R_i} A_u \approx \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot (-1) \frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be}} = -11.1$$

解: (1) 微变等效电路如图

$$A_u = -\frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be}} \approx \frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{(1+\beta)\frac{26\text{mV}}{I_{EQ}}} \approx \frac{(R_c \parallel R_L)I_{EQ}}{26\text{mV}}$$


$$R_i = R_B \parallel R_{B'} \parallel r_{be} \quad r_{be} \approx (1+\beta)\frac{26\text{mV}}{I_{EQ}}$$

(1) 由于  $\beta$  增大,  $I_{EQ}$  基本不变, 故  $A_u$  基本不变, 输入电阻增大


(2) 由于  $R_E$  增大,  $I_{EQ}$  减小,  $A_u$  减小,  $r_{be}$  增大,  $R_i$  增大.

2-1)

解: 微变等效电路如下:

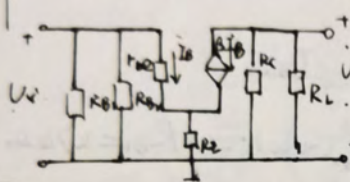

静态电路如下:

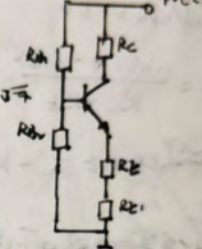

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_B \parallel R_{B'} \parallel [r_{be} + (1+\beta)R_E]$$

$$R_o = R_C = 8.2\text{k}\Omega \quad U_B = \frac{R_{B'}}{R_B + R_{B'}} V_{CC} = 2.12\text{V}$$

(1) 当  $R_E = 0$  时.

$$I_E = \frac{U_B - 0.7\text{V}}{R_E + R_{E1}} = 1.42\text{mA}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{26\text{mV}}{I_E} = 1.27\text{k}\Omega$$

$$R_i = R_B \parallel R_{B'} \parallel [r_{be} + (1+\beta)R_E] = 1.63\text{k}\Omega$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = -\frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1+\beta)R_E} = -17 \times \quad R_o = R_C = 8.2\text{k}\Omega$$

(2) 当  $R_E = 200\Omega$  时.

$$I_E = \frac{U_B - 0.7\text{V}}{R_E + R_{E1}} = 1.18\text{mA} \quad r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{26\text{mV}}{I_E} = 1.4\text{k}\Omega$$


$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = -\frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1+\beta)R_E} = -17.7 \quad R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_B \parallel R_{B'} \parallel [r_{be} + (1+\beta)R_E] = 6.3\text{k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 8.2\text{k}\Omega \quad R_E \text{ 增大时, } A_u \text{ 减小, } R_i \text{ 增大.}$$



2-18

解: (1) 静态工作电路

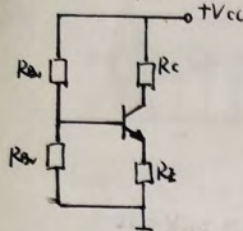


$$I_{CQ} =$$

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 4.3V$$


$$I_{CQ} = \frac{U_B - 0.7V}{R_E} = 1.8mA \approx I_{CQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 2.8V$$

(2) 集电极输出电路

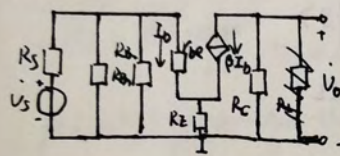

射极输出电路

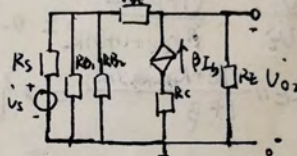

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_E} = 1.2k\Omega$$

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta) R_E] = 8.2k\Omega$$

$$A_{us1} = \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \left[ \frac{-\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} \right] = -0.79$$


$$A_{us2} = \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \frac{(1 + \beta) R_E}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} = 0.79$$

$$(3) R_i = 8.2k\Omega \quad R_{O1} = R_C = 2k\Omega$$

$$R_{O2} = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel R_s}{1 + \beta} = 33\Omega$$

2-19

解: (1) 静态工作电路

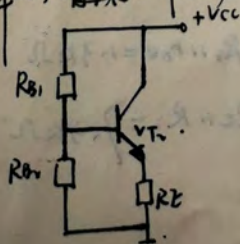


$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} \approx 7V$$

$$I_{EQ} = \frac{U_B - 0.7V}{R_E} = 2.1mA \quad I_{CQ} = \frac{\beta}{1 + \beta} I_{EQ} \approx 2.1mA$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_E = 7.7V$$

(2) 微变等效电路如下:

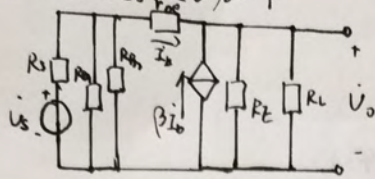

$$r_{be} = r_{bb'} + \frac{(1+\beta)26\text{mV}}{I_{EQ}} = 1.37\text{k}\Omega$$


$$R_i = R_B \parallel R_{B1} \parallel [r_{be} + (1+\beta)(R_E \parallel R_L)] = 21.8\text{k}\Omega$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{(1+\beta)R_L}{r_{be} + (1+\beta)R_L} = 0.987$$

$$R_o = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_B \parallel R_{B1} \parallel R_s}{1+\beta} = 23\Omega$$

2-26

解: (1) 直流通路如下:

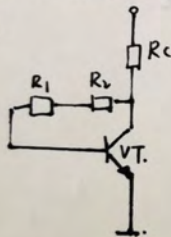

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$I_{BQ} = I_{BQ} + I_{CQ}$$

$$\beta (1+\beta) I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C}$$


$$I_{BQ} = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{2R_1}$$

$$\Rightarrow R_1 = R_2 = 62\text{k}\Omega$$

$$(2) A_u = -\frac{\beta(R_C \parallel R_L \parallel R_2)}{r_{be}} = -1 \times 9$$

$$A_{us} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u = -8 \times$$

微变等效电路如下:

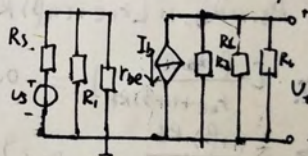


$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{CQ}} = 1.37\text{k}\Omega$$

$$(3) R_i = R_1 \parallel R_2 \parallel r_{be} = 1.3\text{k}\Omega$$

$$R_o = R_C \parallel R_L = 7.3\text{k}\Omega$$

2-2J

解: (1) 微变等效电路如下:

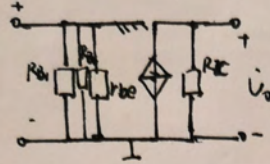

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10 \mu A \quad I_{EQ} \approx 1 mA$$

$$U_{BQ} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 3.7 V$$

$$R_E = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{I_{EQ}} = 1 mA$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - (U_{BQ} - U_{BEQ} - U_{CEQ})}{I_{CQ}} = 7.2 k\Omega$$

$$\begin{cases} I_C = 0.1 mA \\ I_C = (R_{B1} + R_{B2}) = V_{CC} \cdot \Rightarrow \\ I_C R_{B1} = U_{B1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_{B1} = 37 k\Omega \\ R_{B2} = 87 k\Omega \end{cases}$$

$$(2) A_u = - \frac{\beta R_C}{r_{be}} = -193$$

$$R_o = R_C = 7.2 k\Omega$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} = 2.4 k\Omega$$