

作业纸

课程名称: 模电

班级: 132019109

教学班级: 06011909

姓名: 刘欣淼

学号: 1320191090 第 1 页

- 2-1 解=
1. $a; b; a; a.$
 2. $b;$
 3. $a > b.$
 4. $a; a; b.$
 5. $b;$

2-4 解= A管是PNP型; B管是NPN型;

$$\because U_x > U_y > U_z, U_{yx} = -0.3V$$

$\therefore y$ 是基极 b , x 是发射极 e , z 是集电极 c .

$$\because \text{电位 } U_e > U_b > U_c$$

\therefore A管是PNP型

$$\because U_x > U_y > U_z, U_{xz} = 0.3V$$

$\therefore x$ 是基极 b , z 是发射极 e , y 是集电极 c .

$$\because \text{电位 } U_c > U_b > U_e$$

\therefore B管是NPN型

联系方式: _____



作业纸

课程名称: _____



班级: 北京1909 教学班级: 06011909 姓名: 刘欣淼 学号: 1320191090 第 2 页

- 2-7 解= (a) 该电路不能正常放大, 应将 $+V_{CC}$ 改成 $-V_{CC}$
将耦合电容极性反接.
(b) 该电路不能正常放大, 应将电阻 R_B 接到 V_{CC} 上.
(c) 该电路不能正常放大, 应将在基极与 V_{CC} 之间加
基极电阻 R_B .
(d) 该电路不能正常放大, 应将 R_B 接在 V_{CC} 上.
(e) 该电路可以正常放大.
(f) 该电路可以正常放大.
(g) 该电路不可以正常放大, 应在集电极加电阻 R_C .
(h) 该电路不能正常放大, 应将电容 C_B 去掉.

* 晶体管放大电路能否放大的判断准则=

- ① 晶体管工作在放大区=发射结正偏, 集电结反偏.
- ② 放大信号可以输入, 输出=被放大信号能加在晶体管的
输入端口, 放大后信号能送到负载上.

2-8. 解= (a)

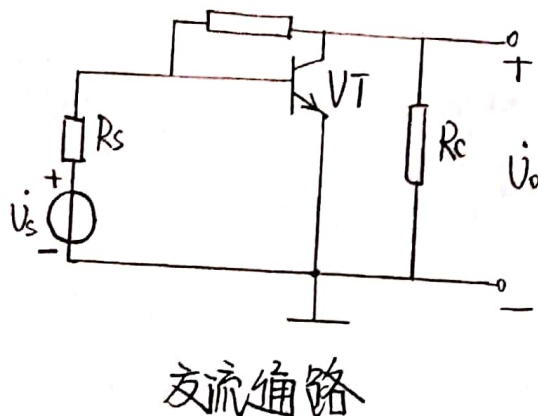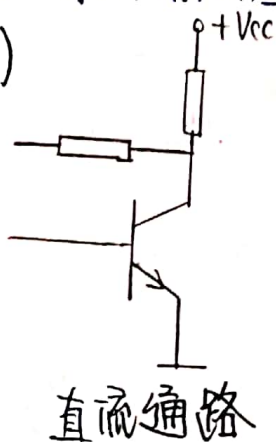


联系方式: _____




作业纸

课程名称: _____

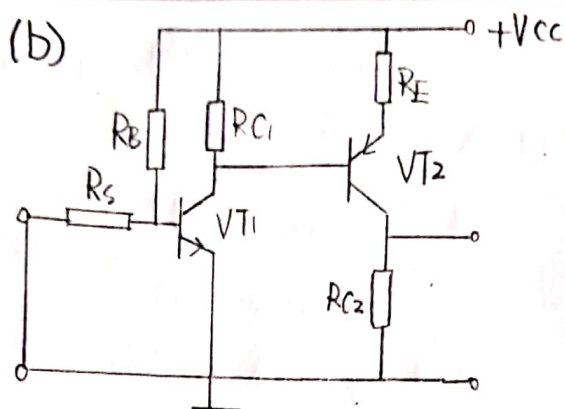班级: 北京1909 教学班级: 06011909 姓名: 刘欣森 学号: 1320191090 第 3 页



直流通路

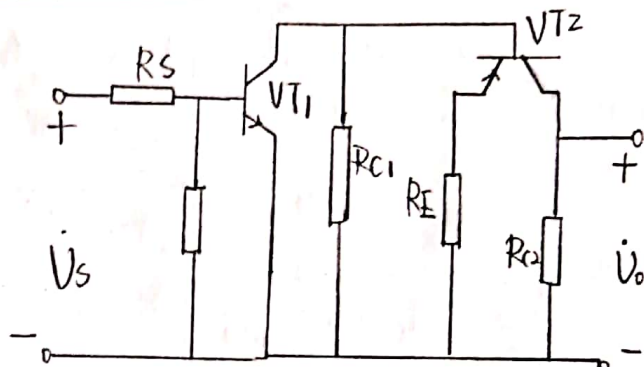


交流通路

2-14 解: (1) $I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10 \mu A$

$$R_B = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{I_{BQ}} = 1.13 M\Omega$$

(2)

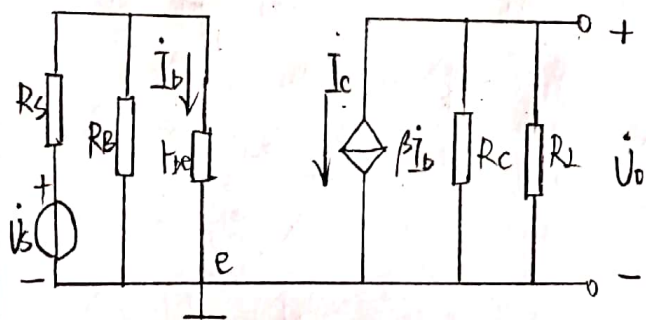

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 mV}{I_{EQ}}$$

$$= 100 + \frac{26}{10} \times 10^3$$

$$= 2700 \Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{-\beta R_L}{r_{be}} = -112$$

(3) $R_i = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i} = R_B // r_{be} \approx 2.7 k\Omega$

$$R_o = R_C = 16 k\Omega$$

$$\therefore A_{us} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u = -83$$

联系方式: _____




作业纸

课程名称: _____

班级: 北理1909 教学班级: 06011909 姓名: 刘欣淼 学号: 1320191090 第 4 页

2-15 解 = (1)

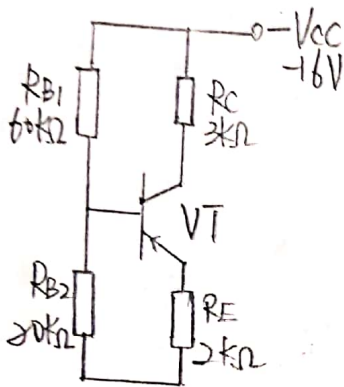

$$\therefore U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) = \frac{20k\Omega}{60k\Omega + 20k\Omega} \times (-16) = -4V$$

$$I_{CQ} = \frac{U_B + 0.3}{R_E} = \frac{-4 + 0.3}{2} = -1.85mA$$

$$\therefore U_{CEQ} = -V_{CC} + I_{CQ}(R_C + R_E) = -6.75V$$


(2) $\therefore I_{CQ} = \frac{-V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C + R_E} = -2.4mA$

$$U_B = I_{CQ} R_E = -2.4 \times 2 = -4.8V$$

$$\therefore U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) = -4.8V$$

$$\therefore R_{B1} = 47k\Omega$$

(3)

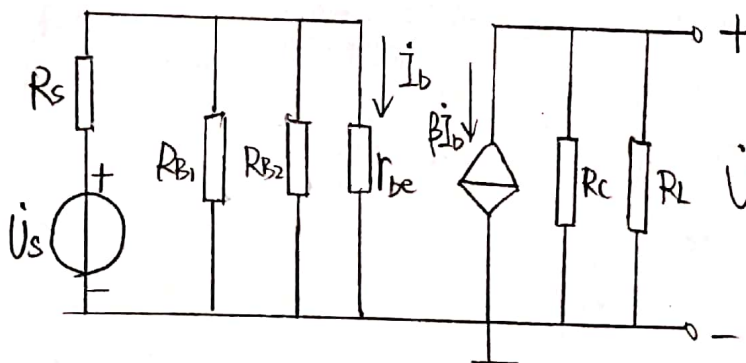

$$\therefore r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} \approx 1.3k\Omega$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \approx 1.2k\Omega$$

$$\therefore A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = -\frac{R_i}{R_i + R_s} \frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}} = -55$$

$$\therefore R_C = R_L = 3k\Omega$$

联系方式: _____



作业纸

课程名称: _____

班级: 北理1909 教学班级: 06011909 姓名: 刘欣淼 学号: 1320191090 第 5 页

2-16 解=

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = - \frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be}}$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26}{I_{EQ}} \approx (1+\beta) \frac{26}{I_{EQ}}$$

$$I_{EQ} \approx \frac{U_B - U_{BE}}{R_E}$$


(1) 若 $\beta \uparrow$, I_E 不变, $A_u = - \frac{\beta R_c // R_L}{r_{be}} \approx - \frac{(R_c // R_L) I_{EQ}}{26mV}$ 不变

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \uparrow$$

(2) 若 $R_E \uparrow$, 则 $I_E \downarrow$, $A_u = - \frac{\beta R_c // R_L}{r_{be}} \approx - \frac{(R_c // R_L) I_{EQ}}{26mV} \downarrow$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \uparrow$$

2-17 解=

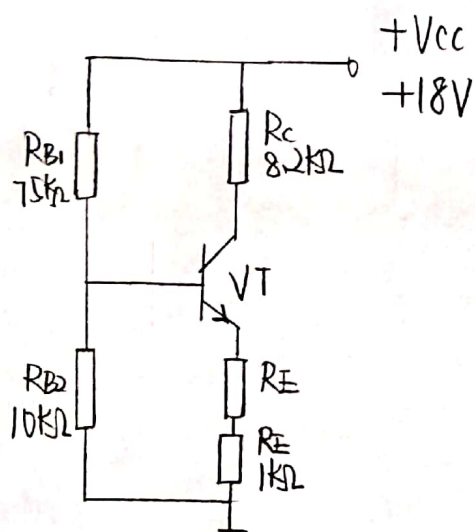

$$U_B = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 2.12V$$

当 $R_E = 0$ 时 $I_E = \frac{U_B - 0.7V}{R_E + R_{E1}} = 1.42mA$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_E} = 1.217k\Omega$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta)R_E] = 1.63k\Omega$$

$$\therefore A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = - \frac{\beta(R_L // R_c)}{r_{be} + (1+\beta)R_E} = -174$$

$$R_o = R_c = 8.2k\Omega$$


联系方式: _____



作业纸

课程名称: _____

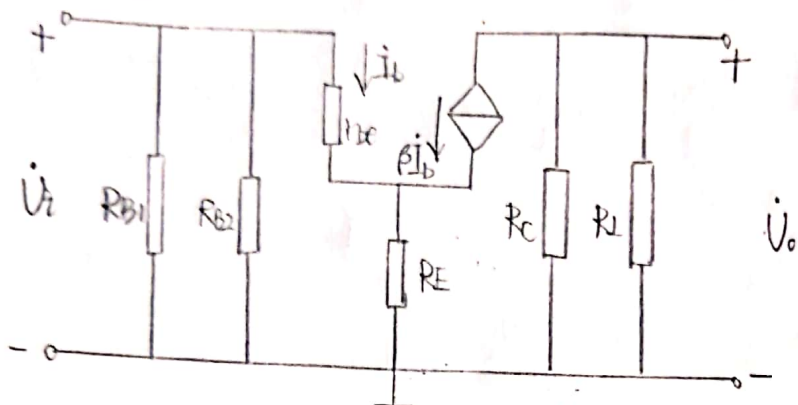班级: 北理1909 教学班级: 06011909 姓名: 刘欣森 学号: 1320191090 第 6 页



当 $R_E = 200\Omega$ 时

$$I_E = \frac{U_B - 0.7}{R_E + R_{E1}} = 1.18 \text{ mA}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = 1.4 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_E} = -15.5$$

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R_E] = 6.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 8.2 \text{ k}\Omega$$

∴ $R_E = 0$ 时 $A_u = -174$ $R_i = 1.63 \text{ k}\Omega$ $R_o = 8.2 \text{ k}\Omega$

$R_E = 200\Omega$ 时 $A_u = -15.5$ $R_i = 6.3 \text{ k}\Omega$ $R_o = 8.2 \text{ k}\Omega$


二、当射极电阻 R_E 增大时, 电路的电压增益 $|A_u|$ 减小, 输入电阻 R_i 增大。

2-18 解 = (1) $U_B = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 4.3 \text{ V}$


$$I_{EQ} = \frac{U_B - 0.7}{R_E} = 1.8 \text{ mA} \approx I_{CQ}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 2.8 \text{ V}$$

(2)

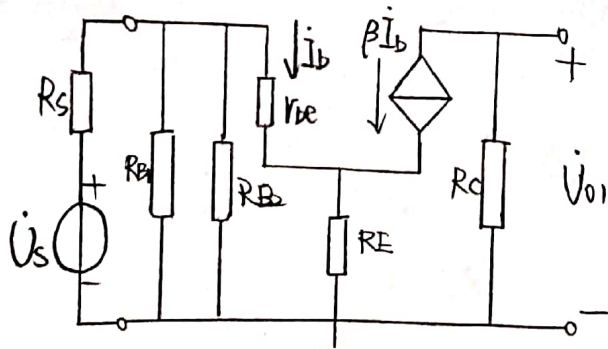

联系方式: _____

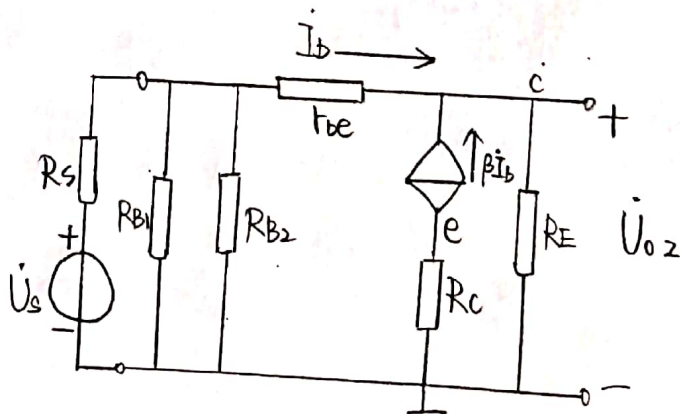

作业纸

课程名称: _____

班级: 北理1909 教学班级: 06011909 姓名: 刘欣森 学号: 1320191090 第 7 页

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_E} = 1.2\text{k}\Omega$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta)R_E] = 8.2\text{k}\Omega$$


$$\therefore A_{us1} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_s} = \frac{-\beta R_c}{r_{be} + (1+\beta)R_E} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = -0.79$$

$$A_{us2} = \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_s} = \frac{(1+\beta)R_E}{r_{be} + (1+\beta)R_E} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = 0.797$$

(3) $\therefore R_{o1} = R_c = 2\text{k}\Omega$

$$R_{o2} = R_E // \frac{r_{be} + R_s // R_{B1} // R_{B2}}{1+\beta} = 33\text{k}\Omega$$

2-19 解: (1)

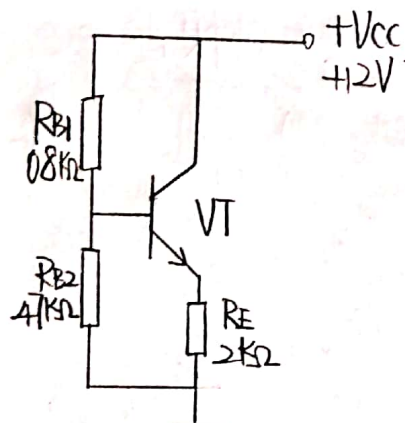


$$U_{BQ} = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} \approx 5\text{V}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - 0.7}{R_E} = 2.15\text{mA}$$

$$\therefore I_{CQ} = \frac{\beta I_{EQ}}{1+\beta} \approx 2.1\text{mA}$$
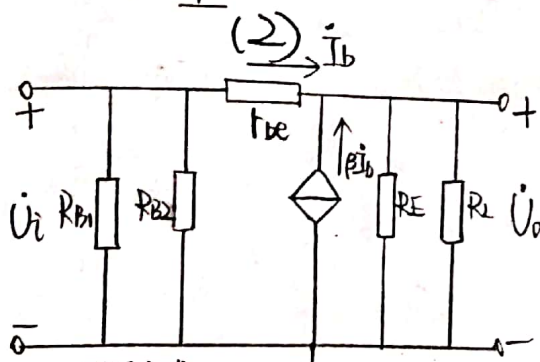
$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ} R_E = 7.7\text{V}$$



联系方式: _____

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} = 1.35\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_e R_L'}{\dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_e R_L'} = \frac{(1+\beta) R_L'}{r_{be} + (1+\beta) R_L'} = 0.987$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta) R_L'] = 21.8\text{k}\Omega$$

$$R_o = R_E // \frac{r_{be} + R_s // R_{B1} // R_{B2}}{1+\beta} = 23\Omega$$




作业纸

课程名称: _____

班级: 北京1909 教学班: 06011909 姓名: 刘欣森 学号: 1320191090 第 8 页

2-24 解 (1)

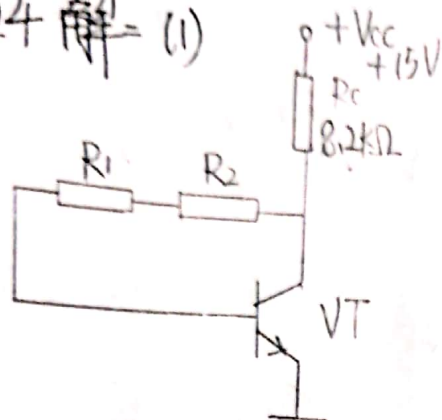

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$


$$I_{RC} = I_{BQ} + I_{CQ}$$

$$\therefore \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C} = I_{BQ} + \beta I_{BQ}$$

$$\therefore I_{BQ} = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{2R_1}$$

$$\therefore R_1 = R_2 = 62 \text{ k}\Omega$$

(2)

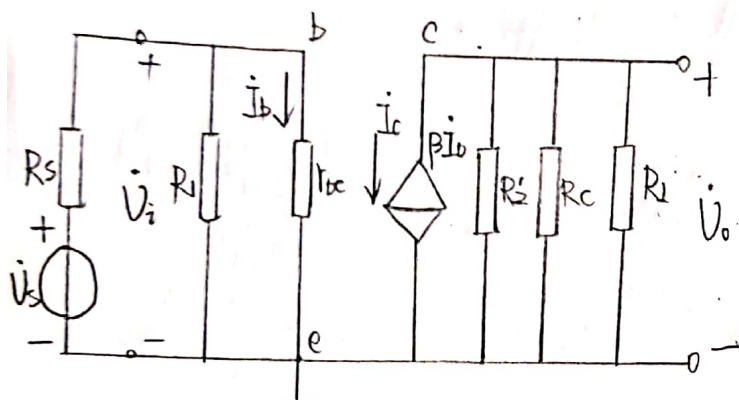

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{CQ}} = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta (R_c // R_L // R_2)}{r_{be}} = -149$$

(3)

$$R_i = r_{be} // R_1 = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_c // R_2 = 7.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u = -83$$

联系方式: _____



作业纸

课程名称: _____

班级: 21级 1909 教学班级: 06011909 姓名: 刘欣淼 学号: 1320191090 第 9 页

2-25. 解: (1) $I_{CQ} = 1 \text{ mA}$

$$\therefore I_{BQ} = 10 \mu\text{A}, I_{EQ} \approx 1 \text{ mA}$$

$$V_{BQ} = \frac{R_{B1} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 3.5 \text{ V} = 5 V_{BEQ}$$

$$I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - V_{BEQ}}{R_E} = \frac{2.8}{R_E} = 1 \text{ mA}$$

$$\therefore R_E = 2.8 \text{ k}\Omega$$


$$R_C = \frac{V_{CC} - (V_{BQ} - V_{BEQ}) - V_{CEQ}}{I_{CQ}} = 5.2 \text{ k}\Omega$$

$$I_1 = 0.1 \text{ mA}, I_C(R_{B1} + R_{B2}) = V_{CC}$$

$$I_1 R_{B1} = V_{B1}$$

$$\therefore R_{B1} = 35 \text{ k}\Omega, R_{B2} = 85 \text{ k}\Omega$$

(2)

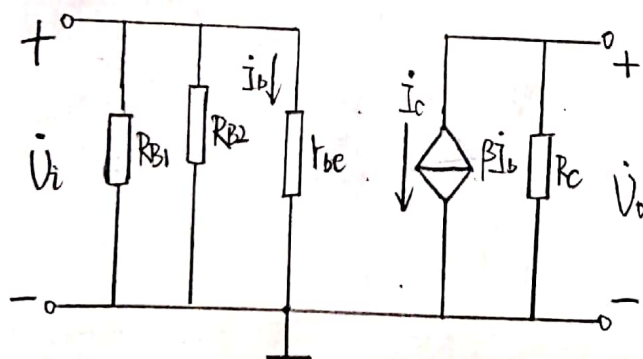

$$A_n = \frac{-\beta R_C}{r_{be}} = -193$$

$$R_i = R_{B2} \parallel R_{B1} \parallel r_{be} = 2.4 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 5.2 \text{ k}\Omega$$

联系方式: _____

