
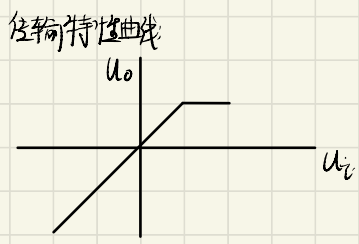



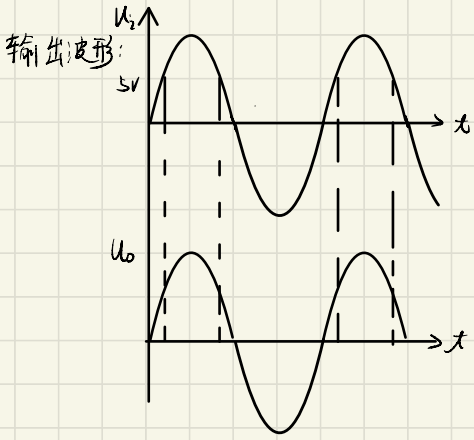


1-8 解: (a) 当 u_i 处于正半周期且 $u_i < 5V$ 时, 二极管导通;
 u_i 处于正半周期且 $u_i > 5V$ 时, 二极管截止
 u_i 处于负半周期时, 二极管导通





7.5





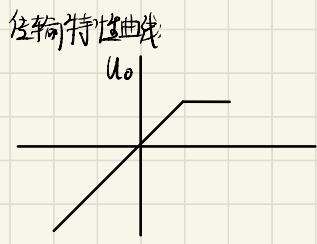
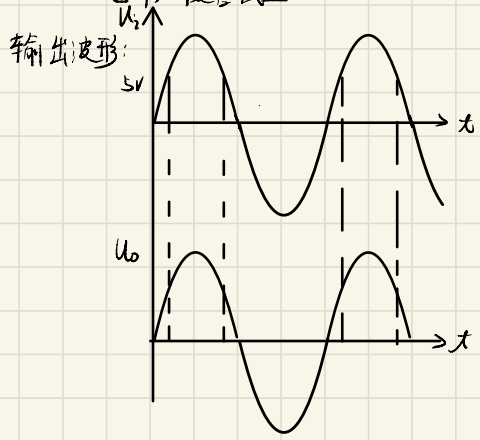
(b) 当 u_i 处于正周期且 $u_i > 5V$, 二极管导通
 $u_i < 5V$ 二极管截止



1-9 串联:

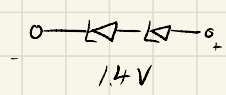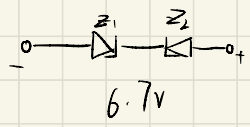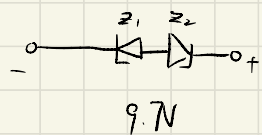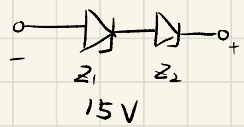

并联

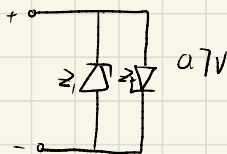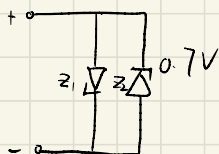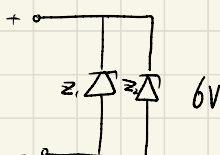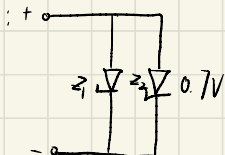

1-10 解: (1) 令 $U_0 = U_2 = 6V$

$$\text{则 } I_0 = \frac{U_2}{R_L} = 6mA$$

$$I = \frac{U_1 - U_2}{R} = 28mA$$

$$\therefore I_2 = 22mA \quad I_{2max} = \frac{P_{2max}}{U_2} \approx 333mA$$

$$\therefore I_{2max} > I_2 > I_{2min} \quad \therefore \text{稳压管正常工作} \quad \therefore U_0 = 6V$$

(2) 令 $U_0 = U_2 = 6V$

$$I_0 = 60mA > I = \frac{U_1 - U_2}{R} = 28mA$$

\therefore 假设不成立, 稳压管异常

(3) $I_2 = I = 28mA$

$$I_{2min} < I_2 < I_{2max} \quad \therefore \text{正常工作}$$

$$(4) I = \frac{U_1 - U_2}{R} = 2mA$$

$$\therefore I_2 < I < I_{2max} \quad \therefore \text{不正常工作}$$

思考题: 加正向电压时, 内外电场方向相反, 电子^(P区)扩散 \gg 空穴移, 形成正向电流.

而加反向电压时, 内外电场同向, 耗尽层变宽, 空穴移 \gg 扩散, 电子运动不形成电流.

当电压超过击穿电压时

温度 \uparrow 二极管正向曲线左移, 反向曲线下移.

击穿电压减小