

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 \_\_\_\_\_ 页

2-1. 解:

1. a, b; a, a

2. b

3. a, b

4. a, a, b

5. b.

2-4. 解:

A管: NPN.

x-c

y-b

z-e.

B管: PNP

x-b

y-e

z-c

2-7. 解

a). 不能.

+Vcc 改为 -Vcc

b). 不能

将RB改为一端

接基极, 另一端

接Vcc

c). 不能

在基极与Vcc之间

接一电阻RB.

d). 不能

将RB改为一端

接基极, 另一端

接Vcc

e) 能正常放大

f) 能正常放大

g) 不能

在集电极与Vcc


之间加电阻Rc

h). 不能


去掉电容CB

2-8. 解:


a). 直流通路

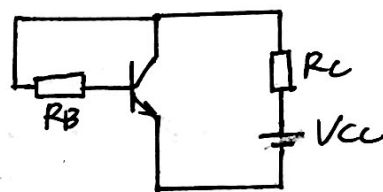


交流通路

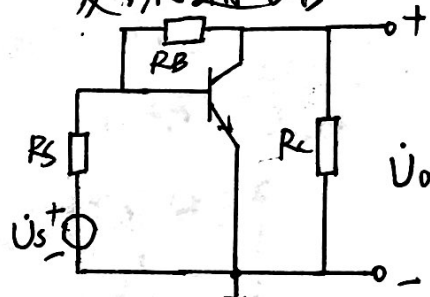

b). 直流通路

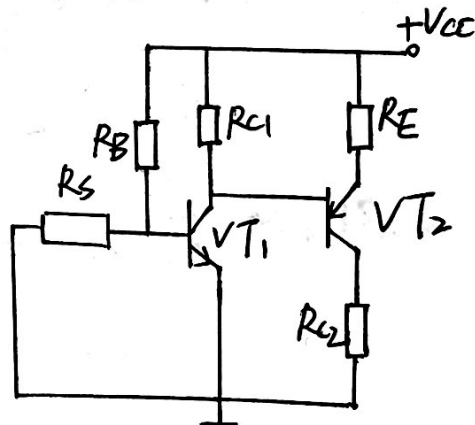

交流通路

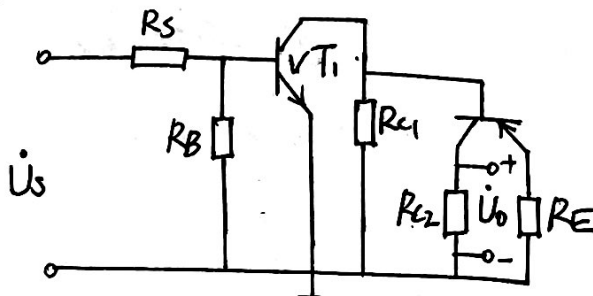

联系方式: \_\_\_\_\_

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_


姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 \_\_\_\_\_ 页

2-14. 解:


1. 直流通路

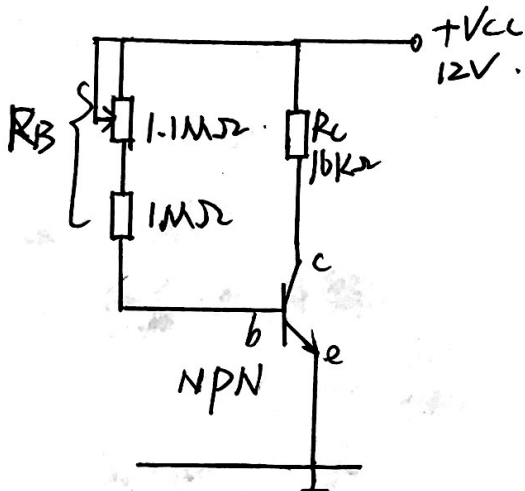

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 0.01 \text{ mA}$$

$$\therefore R_B = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{I_{BQ}} = 1.13 \text{ M}\Omega$$

2. ~~交流通路~~ 微变等效电路

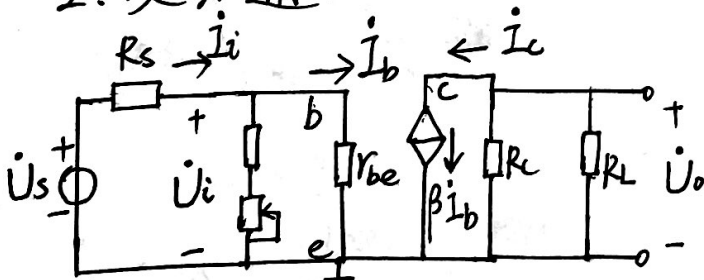

$$U_o = -I_c (R_C \parallel R_L)$$

$$I_c = \beta I_b$$

$$U_i = I_b \cdot r_{be}$$

联系方式: \_\_\_\_\_

$$\begin{aligned} \therefore A_u &= \frac{U_o}{U_i} \\ &= \frac{-\beta I_b (R_C \parallel R_L)}{I_b \cdot r_{be}} \\ &= -\frac{\beta (R_C \parallel R_L)}{r_{be}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_{be} &= r_{bb'} + r_{be}' \\ &= 100 + (1 + \beta) \cdot \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \end{aligned}$$

由静态工作点分析:

$$I_{EQ} = \frac{1 + \beta}{\beta} I_{CQ}$$

$$= (0.01 \text{ mA}) \times (1 + \beta)$$

$$\therefore r_{be} = 2700 \Omega$$

$$R_C \parallel R_L = \frac{10}{10 + 10} \approx 5 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore A_u \approx -113.9$$

$$A_{us} = \frac{r_{be} + R_s}{r_{be}} A_u$$

输入电阻  $R_i$ :

$$R_i = R_B \parallel r_{be}$$

$$\approx 2.7 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore A_{us} = \frac{R_i}{R_s + R_i} A_u \approx -83.1$$

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 \_\_\_\_\_ 页


3. 由2题

$$R_i \approx 2.7k\Omega$$

$$R_o = R_c = 16k\Omega$$

2-15 解:

1. 求直流通路

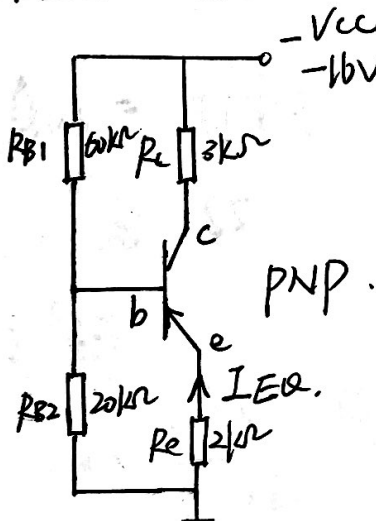

$$U_{BQ} \approx \frac{-V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} R_{B2} = -4V$$

$$I_{EQ} \approx \frac{-U_{BQ} + U_{BEQ}}{165 \cdot R_E} = 1.02mA$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1 + \beta} = 0.02mA$$

联系方式: 0.02

$$\therefore I_{CQ} \approx 1.02mA$$

$$U_{CEQ} = -V_{CC} + I_{CQ}(R_c + R_e) \approx -7V$$

$$2. I_{CQ} = \frac{V_{CC} + U_{CEQ}}{R_c + R_e} = 2.4mA$$

$$\therefore I_{EQ} \approx 2.4mA$$

$$U_{BQ} = -I_{EQ} \cdot R_E = -4.8V$$


$$\therefore U_{BQ} \approx -5.1V$$

$$\therefore R_{B1} \approx 47k\Omega$$

$$U_{BQ} \approx \frac{-V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot R_{B2}$$

$$\therefore R_{B1} \approx 47k\Omega$$

3. 微变等效电路

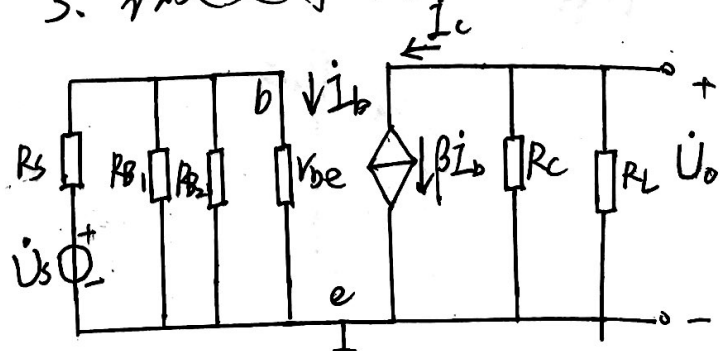

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 \_\_\_\_\_ 页

$$U_o = -I_c (R_c \parallel R_L)$$

$$I_c = \beta I_b$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}}$$

$$U_i = I_b \cdot r_{be}$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be}$$

$$R_o = R_c \parallel R_L = 3 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore A_{us} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{U_o}{U_i}$$

$$\approx -55$$

2-16 解:

$$1. A_u = \frac{-\beta (R_c \parallel R_L)}{r_{be}}$$

$$\approx \frac{(R_c \parallel R_L) \cdot I_{EQ}}{26 \text{ mV}}$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be}$$

$\therefore \beta$  增大,  $A_u$  基本不变  
但  $R_i$  会因  $r_{be}$  增大而增大


2. 若  $R_E$  增大, 则  $I_{EQ}$  相应减小

$A_u$  随之减小且  $r_{be}$  增大


$\therefore R_i$  增大

2-17 解:

微变等效电路:

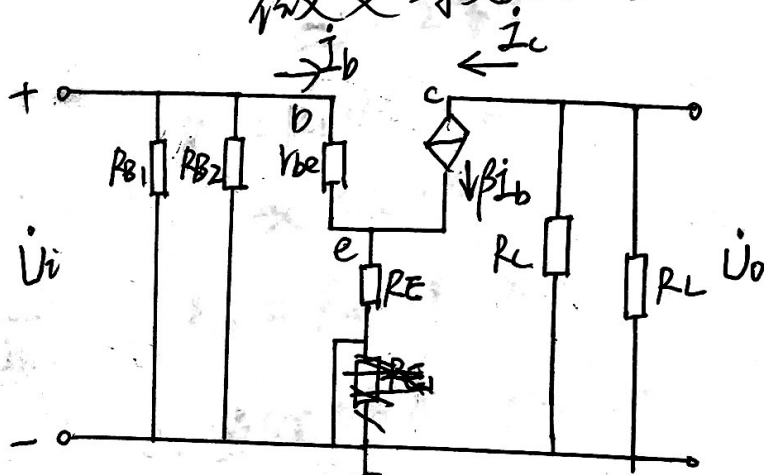

直流通路

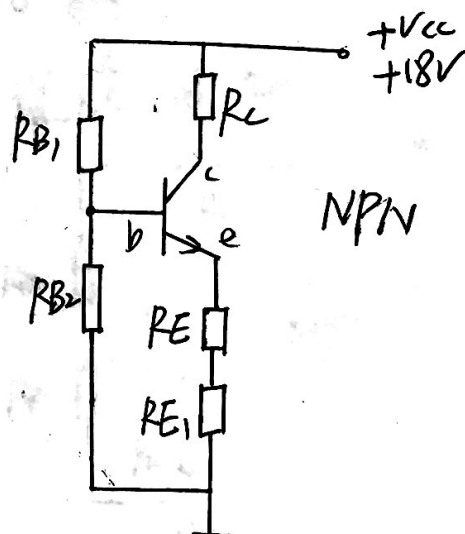

联系方式: \_\_\_\_\_

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 \_\_\_\_\_ 页

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{CC}$$

$$= 2.12V$$

①. 当  $R_E = 0$

$$I_E = \frac{U_B - U_{BEQ}}{R_E + R_{E1}}$$

$$= 1.42mA$$

$$\therefore r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_E}$$

$$\approx 1.95k\Omega$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-\beta I_b (R_c \parallel R_L)}{I_b r_{be} + (1 + \beta) R_E \cdot I_b}$$

$$= - \frac{\beta (R_c \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_E}$$

$$\approx -181$$

$$R_i = R_1 \parallel R_2 \parallel [r_{be} + (1 + \beta) R_E]$$

$$\approx 1.59k\Omega$$

$$R_o = R_c = 8.2k\Omega$$

② 当  $R_E = 200\Omega$

$$I_E = \frac{U_B - U_{BEQ}}{R_E + R_{E1}}$$

$$\approx 1.18mA$$

联系方式: \_\_\_\_\_

$$\therefore r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_E}$$

$$\approx 23.0k\Omega$$

$$\therefore A_u = - \frac{\beta (R_c \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_E}$$

$$\approx -29.5$$

$$R_i = R_1 \parallel R_2 \parallel [r_{be} + (1 + \beta) R_E]$$


$$\approx 5.2k\Omega$$

$$R_o = R_c = 8.2k\Omega$$

$\therefore$  当  $R_E$  增大,  $|A_u|$  减小,  
 $R_i$  增大

2-18. 解:

1. 直流通路:

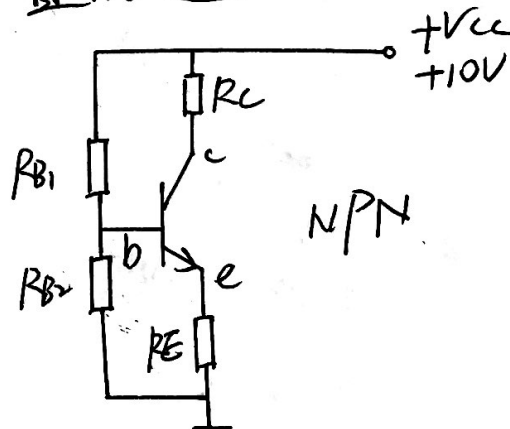

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_ 教学班级: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 第 \_\_\_\_\_ 页

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC}$$

$$\approx 4.3V$$

$$I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BEQ}}{R_E}$$

$$= 1.8mA$$


$$\approx I_{CQ}$$

$$\therefore U_{CEQ}$$

$$= V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E)$$

$$= 2.8V$$

## 2. 微变等效电路

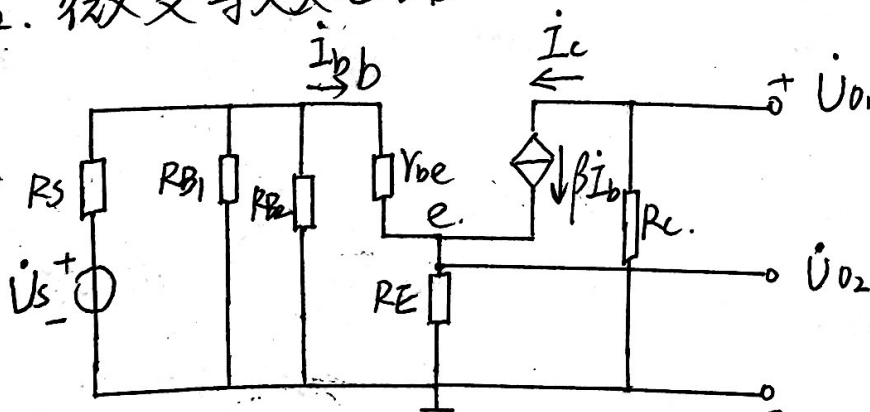

$$A_{u1} = \frac{U_{o1}}{U_i} = \frac{-I_c R_C}{I_b r_{be} + (1 + \beta) I_b R_E}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}}$$

$$\approx 1.18k\Omega$$

$$\therefore A_{u1} = \frac{-\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta) R_E}$$

$$\approx -0.97$$

$$A_{u2} = \frac{U_o}{U_i}$$

$$= \frac{(1 + \beta) R_E I_b}{I_b r_{be} + (1 + \beta) I_b R_E}$$

$$= \frac{(1 + \beta) R_E}{r_{be} + (1 + \beta) R_E}$$

$$= 0.99$$

$$R_i = \frac{U_i}{I_i}$$

$$= R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta) R_E]$$

$$= 8.2k\Omega$$

$$\therefore A_{u1} = \frac{R_i}{R_i + R_S} A_{u1}$$

$$\approx -0.779$$

$$A_{u2} = \frac{R_i}{R_i + R_S} A_{u2}$$

$$\approx 0.78$$

联系方式: \_\_\_\_\_



3. 由2题:

$$R_i = 8.2 \text{ k}\Omega$$


$$R_{o1} = R_c = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_{o2} = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_s \parallel R_{B1} \parallel R_{B2}}{1 + \beta}$$

$$\approx 33 \Omega$$

2-19. 解:

1. 直流通路

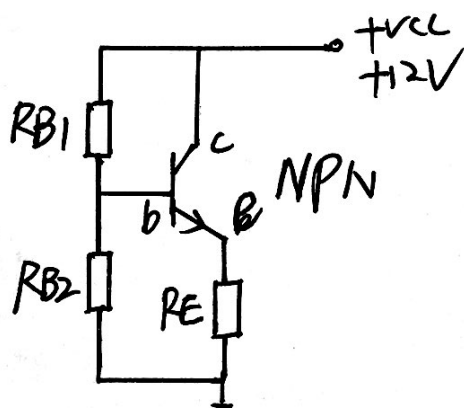

$$U_B \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{CC}$$

$$= 4.9 \text{ V}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BEQ}}{R_E}$$


$$\approx 2.1 \text{ mA}$$

$$\approx I_{CQ}$$

$$U_{EQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C$$

$$= 7.8 \text{ V}$$

2. 微变等效电路

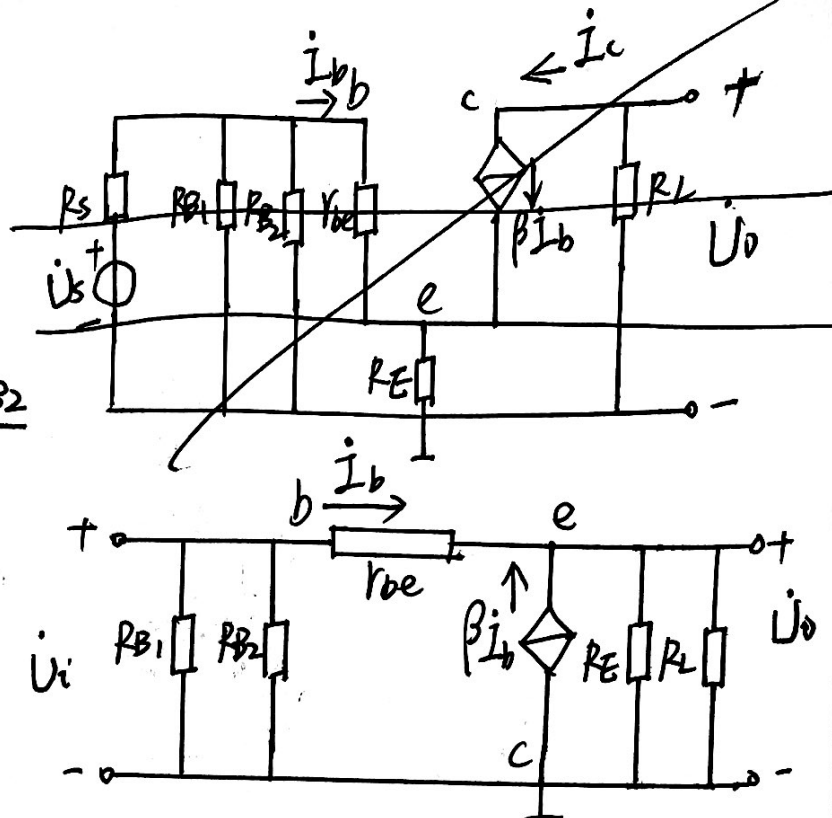

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}}$$

$$= 1.35 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{I_E (R_E \parallel R_L)}{I_b r_{be} + I_E (R_E \parallel R_L)}$$

$$= \frac{(1 + \beta) (R_E \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) (R_E \parallel R_L)}$$

$$\approx 0.99$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (R_E \parallel R_L)(1 + \beta)]$$


$$\approx 21.4 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel R_s}{1 + \beta}$$

$$\approx 23 \Omega$$

2-24. 解:

1. 求直流通路

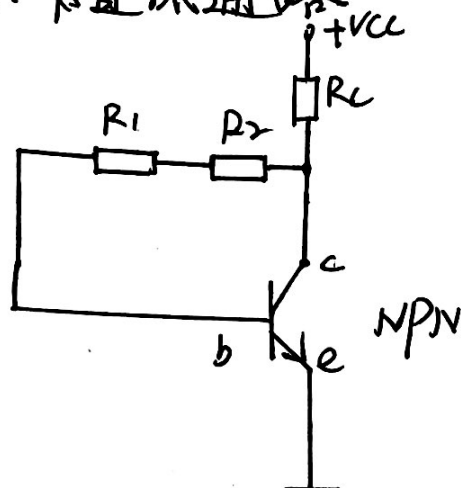

$$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_1 + R_2}$$


$$R_1 = R_2$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$\therefore U_{CEQ} = V_{CC} - R_C I_C$$

$$\therefore R_1 = R_2 \approx 62 \text{ k}\Omega$$

2. 微变等效电路

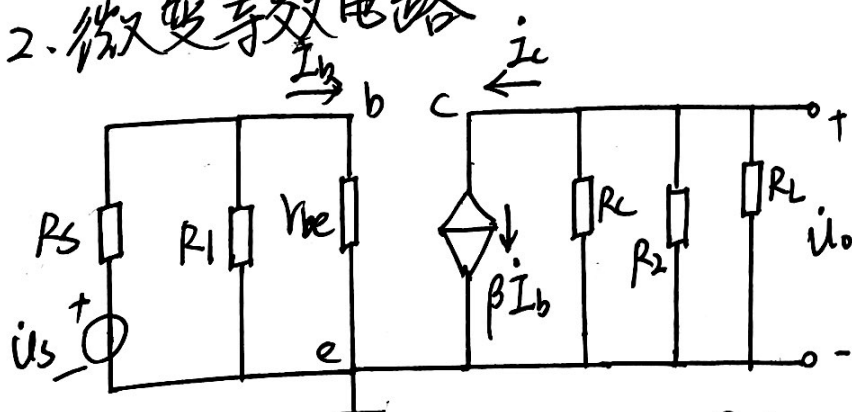

$$A_{uu} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-I_C (R_C \parallel R_2 \parallel R_L)}{I_b \cdot r_{be}}$$

$$I_C = \beta I_b$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}}$$

$$I_{EQ} \approx I_{CQ} = 1.33 \text{ mA}$$

$$\therefore r_{be} = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_{um} = \frac{-\beta (R_C \parallel R_2 \parallel R_L)}{r_{be}}$$

$$\approx -140$$

$$R_i = r_{be} \parallel R_1 \approx 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_2 \parallel R_C$$

$$\approx 7.3 \text{ k}\Omega$$

$$\approx 7.24 \text{ k}\Omega$$

$$A_{us} = \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot A_{um}$$

$$\approx -83$$

3. 由2题


$$R_i \approx 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_o \approx 7.24 \text{ k}\Omega$$

2-25. 解:



## 1. 直流通路

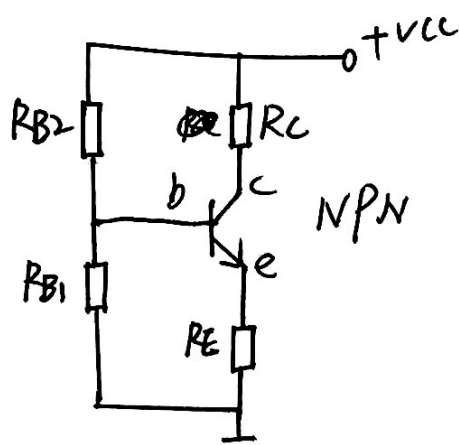

$$U_B \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 3.5V$$

$$I_E = \frac{U_B - U_{BEQ}}{R_E}$$

$$\approx I_{CQ} = 1mA$$

$$\therefore R_E = 2.8k\Omega$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 4V$$

$$\therefore R_C = 5.2k\Omega$$


$$I_B = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10\mu A$$

$$I_B(R_{B1} + R_{B2}) \approx V_{CC}$$

$$\therefore R_{B1} = 35k\Omega$$

$$R_{B2} = 85k\Omega$$

## 2. 微变等效电路

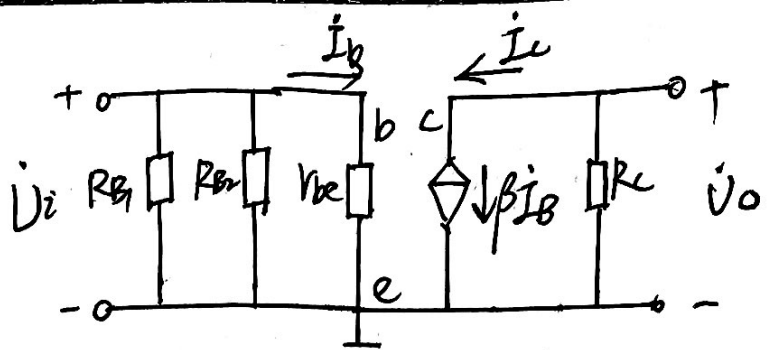

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-I_c R_C}{I_b \cdot r_{be}}$$

$$= -\frac{\beta I_b R_C}{I_b r_{be}} = -\frac{\beta R_C}{r_{be}}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}}$$

$$\approx 2.7k\Omega$$

$$\therefore A_u \approx -193$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be}$$

$$\approx 2.4k\Omega$$

$$R_o = R_C = 5.2k\Omega$$