

2-1:

1. a; b; a; a
2. b
3. a; b
4. a; a; b
5. b

2-4:

A管: $U_x > U_y > U_z$ 且 $U_{xy} = 0.3V$

$\therefore y$ 为基极 b , x 为发射极 e , z 为集电极 c
又 $\because U_e > U_b > U_c \therefore$ 为 PNP 型

B管: $U_y > U_c > U_z$ $U_{xz} = 0.3V$


$\therefore x$ 为基极 b , z 为发射极 e , y 为集电极 c
又 $\because U_c > U_b > U_e \therefore$ 为 NPN 型

2-7:


- a) 不能放大, $+V_{cc}$ 应为 $-V_{cc}$, 电容极性应反接
- b) 不能放大, 晶体管发射结为零偏置, 无法工作在放大状态, R_B 应接至 V_{cc}
- c) 晶体管 b 极电位为 V_{cc} , 管子处于饱和状态, 且动态时基极接地, 无输入输出, 电路不能放大, 改为基极与 V_{cc} 之间加 R_B
- d) 不能放大, 无基极偏置电流, 无法工作在放大状态, 将 R_B 改接至 V_{cc}
- e) 可以正常放大
- f) 可以正常放大
- g) 不能放大, 交流信号输出短路, 集电极加 R_c
- h) 不能放大, 输入信号输入短路, 去掉 C_B

2-8:


a) 直流:

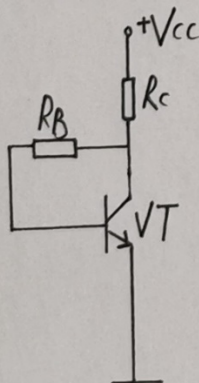


交流:

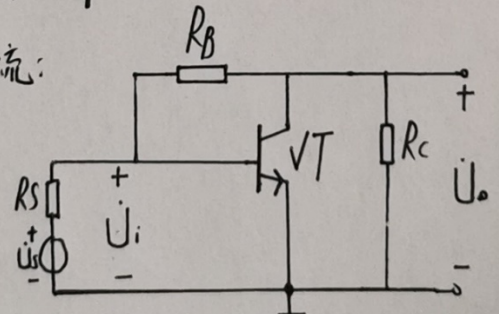

1b) 直流:

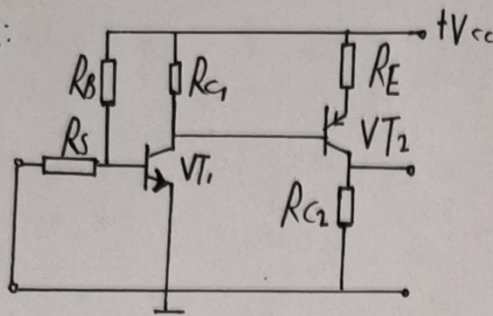

交流:

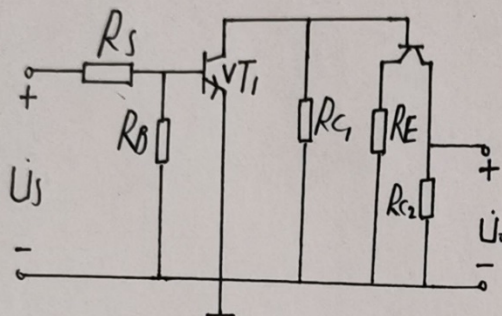


2-14: 1.

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10 \mu A$$

$$\therefore R_B = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{I_{BQ}} = 1.13 M\Omega$$

2) 微变等效电路如下:

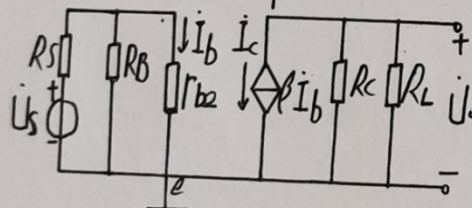

$$\therefore r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 mV}{I_{EQ}} = 100 \Omega + \frac{26}{(1 + \beta) 10} \times (1 + \beta) \times 10^3 \Omega = 2700 \Omega$$


$$\therefore A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-\beta R_L'}{r_{be}} = -112$$

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_B \parallel r_{be} = 2.7 k\Omega$$

$$R_o = R_C = 16 k\Omega$$

$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u = -83$$

2-15: 1. 直流通路如图:

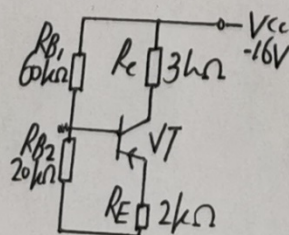

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) = \frac{20k\Omega}{20k\Omega + 60k\Omega} \times (-16V) = -4V$$

$$I_{CQ} = \frac{U_B + 0.3}{R_E} = \frac{-4 + 0.3V}{2k\Omega} = -1.85mA \quad I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \approx 30.83\mu A$$

$$U_{CEQ} = -V_{CC} + I_{CQ} (R_C + R_E) = -6.75V$$


2. $I_{CQ} = \frac{-V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C + R_E} = -2.4mA$

$$U_B \approx I_{CQ} R_E = -2.4mA \times 2k\Omega = -4.8V$$

$$\therefore U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) = -4.8V$$

$$R_{B1} = 47k\Omega$$

3. 微变等效电路如图

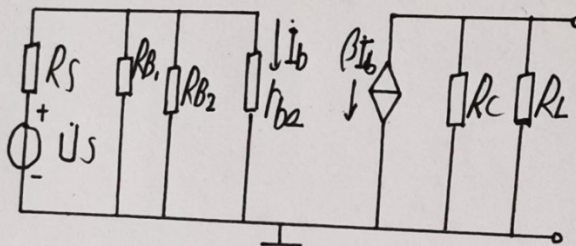

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} \approx 1.3k\Omega$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} \approx 1.2k\Omega$$

$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = - \frac{R_i}{R_i + R_s} \frac{\beta (R_C \parallel R_L)}{r_{be}} = -55$$

$$R_o = R_C = 3k\Omega$$

2-16:

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be}}$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be}$$

$$\text{其中: } r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} \approx (1 + \beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}}$$

$$I_{EQ} \approx \frac{U_B - U_{BE}}{R_E}$$

1. 增大 β , I_E 几乎不变

$$A_u = - \frac{\beta R_c \parallel R_L}{r_{be}} \approx - \frac{R_c \parallel R_L I_{EQ}}{26\text{mV}} \text{ 几乎不变}$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} \text{ 增大}$$

2. 增大 R_E , I_E 减小

$$A_u \approx - \frac{R_c \parallel R_L I_{EQ}}{26\text{mV}} \text{ 减小}$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} \text{ 增大}$$

2-17:

$$U_B =$$

$$\frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 2.12V$$

1) $R_E = 0$

$$I_E = \frac{U_B - 0.7V}{R_E + R_{E1}} = 1.42mA$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_E} = 1.217k\Omega$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{B1} // R_{B2} // (r_{be} + (1 + \beta) R_E) = 1.63k\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta (R_L // R_C)}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} = -174$$

$$R_o = R_C = 8.2k\Omega$$

2) $R_E = 200\Omega$

$$I_E = \frac{U_B - 0.7V}{R_E + R_{E1}} = 1.18mA$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_E} = 1.4k\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta (R_L // R_C)}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} = -15.5$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{B1} // R_{B2} // (r_{be} + (1 + \beta) R_E) = 6.3k\Omega$$

由上对比: 当 R_E 增大时, 电路的电压增益 $|A_u|$ 减小, 输入电阻 R_i 增大



2-8:

$$U_B = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 4.3V$$

$$I_{EQ} = \frac{U_B - 0.7V}{R_E} = 1.8mA \approx I_{CQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 2.8V$$

2. 集电极和射极输出的微变等效电路分别如下所示:

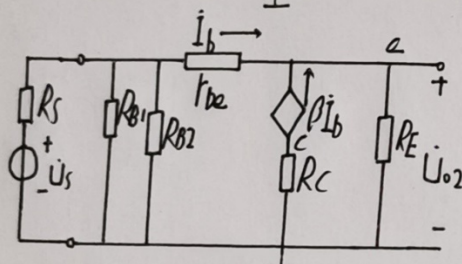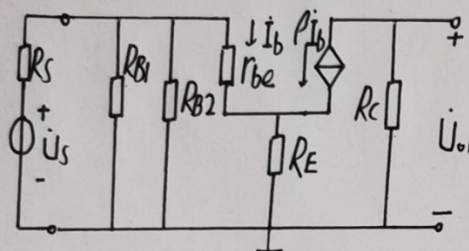

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_E} = 1.2k\Omega \quad R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel (r_{be} + (1 + \beta) R_E) = 8.2k\Omega$$

$$A_{us1} = \frac{U_{o1}}{U_s} = \frac{-\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = -0.79$$


$$A_{us2} = \frac{U_{o2}}{U_s} = \frac{(1 + \beta) R_E}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = 0.797$$

$$3. \quad R_{o1} = R_C = 2k\Omega$$

$$R_{o2} = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_s \parallel R_{B1} \parallel R_{B2}}{1 + \beta} = 33\Omega$$

2-9:

1. 直流通路如下:

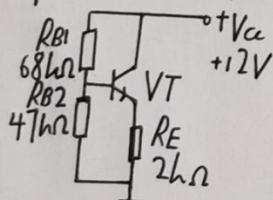


$$U_{BQ} = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} \approx 5V$$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - 0.7V}{R_E} = 2.15mA$$

$$I_{CQ} = \frac{\beta}{1 + \beta} I_{EQ} \approx 2.1mA$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ} R_E = 7.7V$$

2. 微变等效电路如下:

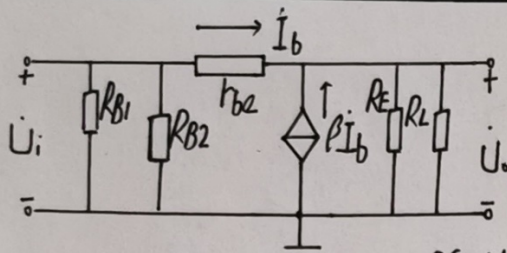

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 1.35 \text{ k}\Omega$$


$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{I_e R_L'}{I_b r_{be} + I_e R_L'} = \frac{(1 + \beta) R_L'}{r_{be} + (1 + \beta) R_L'} = 0.987$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // (r_{be} + (1 + \beta) R_L') = 21.8 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_E // \frac{r_{be} + R_S // R_{B1} // R_{B2}}{1 + \beta} = 23 \Omega$$

2-24:

1. 直流通路如下:

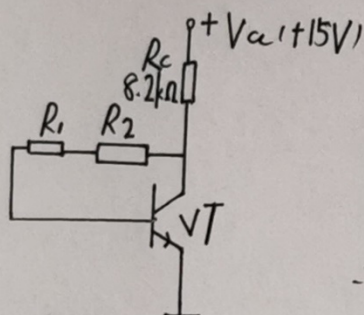


$$I_{BQ} + \beta I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_c}$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{R_1 + R_2}$$

$$\therefore R_1 = R_2 = 62k\Omega$$

2. 微变等效电路如下:

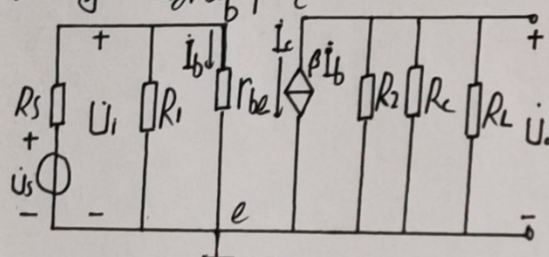

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{CQ}} = 1.3k\Omega$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-\beta R_c // R_2 // R_L}{r_{be}} = -149$$

$$3. R_i = r_{be} // R_1 = 1.3k\Omega$$

$$R_o = R_c // R_2 = 7.3k\Omega$$

$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u = -83$$

2-25:

1. $I_{CQ} = 1mA$. $I_{BQ} = 10\mu A$, $I_{EQ} \approx 1mA$ $R_c = \frac{V_{CC} - (U_{BQ} - U_{BEQ}) - U_{CEQ}}{I_{CQ}} = 5.2k\Omega$


$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E} = \frac{2.8V}{R_E} = 1mA$$

$$\therefore R_E = 2.8k\Omega$$

$$2. \begin{cases} U_{BQ} = 5U_{BEQ} = 3.5V = \frac{R_{B1} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} \\ I_1 (R_{B1} + R_{B2}) = V_{CC} \end{cases}$$

$$\therefore R_{B1} = 35k\Omega, R_{B2} = 85k\Omega$$

2. 微变等效电路如下:

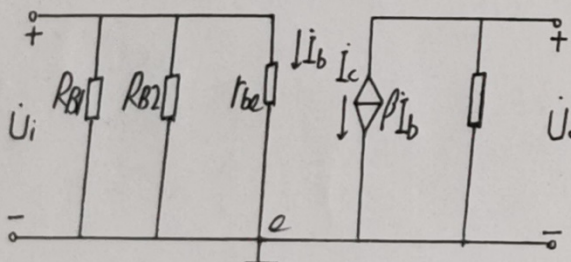

$$A_u = \frac{-\beta R_c}{r_{be}} = -93$$

$$R_i = R_{B2} // R_{B1} // r_{be} = 2.4k\Omega$$

$$R_o = R_c = 5.2k\Omega$$