

# 作业纸

课程名称: 模拟电子技术基础

班级: 06011907

教学班级: H20

姓名: 李昊宇

学号: 1120193186 第 1 页

2-1. 1. a b a a

2. b.  $I_c = \beta I_b$

3. a b

4. a a b

5. b  $\beta = 200$  太大, 且反向电流大

2.4. A:  $U_x > U_y > U_z$ ,  $U_{xy} = 0.3V$

y: 基极. x: 发射极. z: 集电极.

PNP

B:  $U_y > U_x > U_z$ ,  $U_{xz} = 0.3V$ , NPN型.

x: 基极 y: 集电极 z: 发射极

2.7. a) PNP型. 其  $U_e < U_b$ , 不满足  $U_e > U_b > U_c$ , 不能

改:  $+V_{cc}$  改为  $-V_{cc}$ , 电容反向

b) b与e同电压, ~~不能~~ 发射结不偏置

改:  $R_b$  取消接地, 改为接  $V_{cc}$

c) b极过大,  $U_b > U_c > U_e$ , 饱和而非放大; 且交流时输入  $U_i$  无  $R_b$  提供

改: b与  $V_{cc}$  间加  $R_b$

联系方式: \_\_\_\_\_

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 2 页

1d) 基极无电流(偏置), 无法放大

$R_B$  与  $e$  断开, 接到  $V_{CC}$

1e) 可以放大

1f) 可以正常放大.


1g) 交流时输出对地短路

改:  $V_{CC}$  与  $c$  间加  $R_C$


1h) 交流时  $C_B$  将基极对地短路, 无法输入信号

改: 去掉  $C_B$


2-8 a) 直:

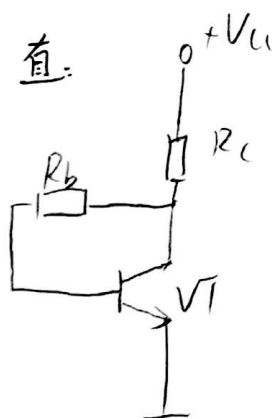


交:

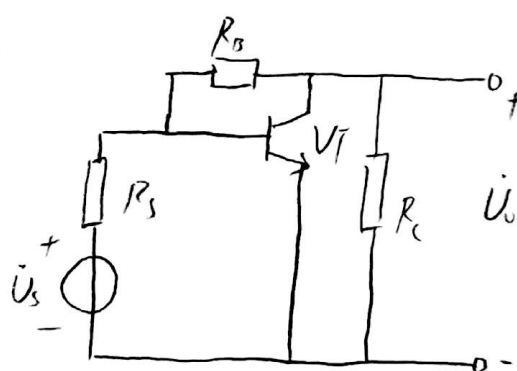

b) 直

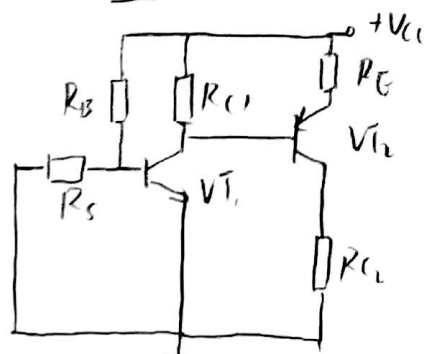

交:

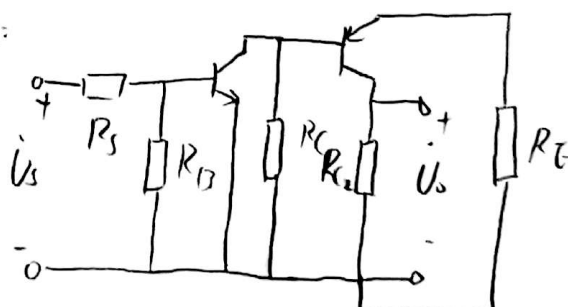

联系方式: \_\_\_\_\_

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_


学号: \_\_\_\_\_

第 3 页

2-14. (1)  $I_{CQ} = \beta I_{BQ}$   $I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_B}$

得  $R_B = 1.13 M\Omega$

(2) 等效

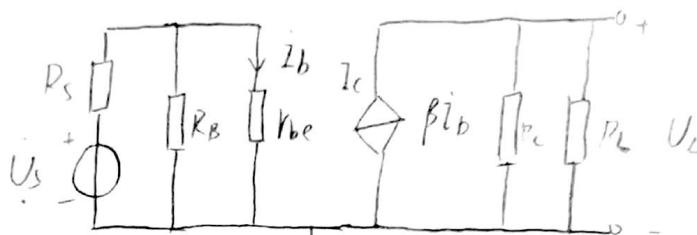

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{BQ}} \approx 2700 \Omega$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-\beta R_L'}{r_{be}} = \frac{-50 \times \frac{80}{13} k\Omega}{2.7 k\Omega} \approx -114$$

$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u \quad R_i = R_B // r_{be} \approx r_{be} = 2700 \Omega$$

$A_{us} \approx 83.2$

(3)  $R_o = R_C = 16 k\Omega$


2.15. 1. 直流等效

(1)  $U_B = -V_{CC} \times \frac{R_{B2}}{R_{B2} + R_{B1}} = -4V$

$$I_{EQ} = \frac{U_B + U_{BE}}{R_E} = \frac{-4V + 0.7V}{-1.65 k\Omega} = -1.65 mA$$

$$\beta I_{BQ} = I_{EQ} = I_{CQ} = 39.2 \mu A \approx 27.5 \mu A$$
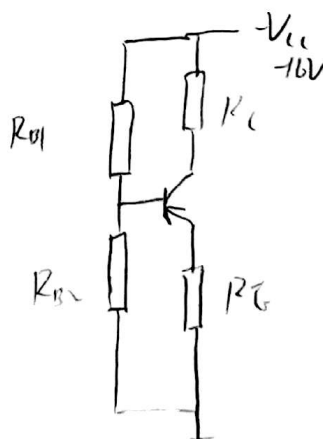
$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E) = -4.25V \approx -7.75V$$



联系方式: \_\_\_\_\_

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 4 页

12)  $U_{CEQ} = -4V$ , 则  $I_{CQ} = \frac{-V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C + R_E} = 2.4mA$

$U_{BE} = I_{CQ} R_E + U_{BEQ} = -5.1V = V_{CC} \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$

得  $R_{B1} = 38.2K\Omega$

2-16b) 微变等效

$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} \approx 924\Omega$

$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} = 870\Omega$

$R_o = R_C = 3K\Omega$

$A_{us} = \frac{U_o}{U_i} \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = - \frac{R_i \cdot \beta (R_C // R_L)}{r_{be} (R_i + R_s)} = -60.42$

2-16.1) 由式易知

$\beta \uparrow$  则  $A_u = \frac{\beta (R_C // R_L)}{(1+\beta) \frac{26mV}{I_{EQ}}} = \frac{\beta}{1+\beta} \frac{R_C // R_L}{\frac{26mV}{I_{EQ}}} \approx 1$

$A_u$  变.  $R_i$  中,  $r_{be} \uparrow$ , 则  $R_i \uparrow$

12)  $R_E \uparrow$   $A_u = \frac{\beta}{1+\beta} \frac{I_{EQ} R_L // R_C}{26mV} = \frac{\beta}{1+\beta} \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} \frac{R_L // R_C}{26mV}$   $A_u \downarrow$

~~$R_i$~~   $r_{be} \uparrow$ , 故  $R_i \uparrow$

联系方式: \_\_\_\_\_

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 1 页

2-17. 直流等效.

$$U_B = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} \times V_{CC} = 2.12V$$

$$U_{RE} = 0. \quad I_E = \frac{U_B - 0.7V}{R_E} = 1.42mA$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_E} = 1949\Omega$$

微变等效.

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = - \frac{i_b R_c // R_L}{(i_b + \beta i_b) R_E + i_b r_{be}} \approx -181$$

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = \frac{U_i}{i_b}$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} + (1 + \beta) R_E = 1.59k\Omega$$

$$R_o = R_c = 8.2k\Omega$$

②  $R_E = 2\omega$  时, 同理



$$I_E = 1.18mA \quad r_{be} \approx 2325\Omega$$

$$A_u = - \frac{U_o}{U_i} = 15.7 \quad R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} + (1 + \beta) R_E = 6.34k\Omega$$

$$R_o = R_c = 8.2k\Omega$$

即  $R_E = 0$ :  $A_u = -181$   $R_i = 1.59k\Omega$   $R_o = 8.2k\Omega$

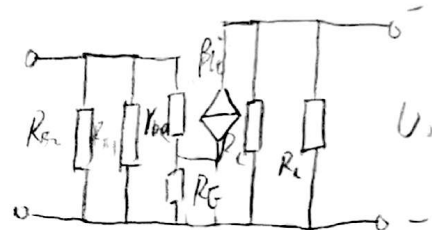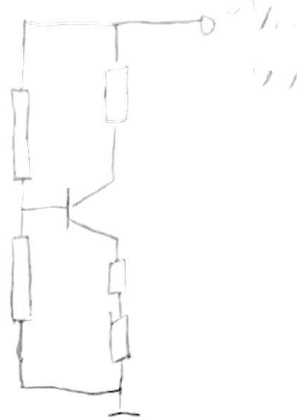$R_E = 2\omega\Omega$ :  $A_u = 15.7$   $R_i = 6.34k\Omega$   $R_o = 8.2k\Omega$



联系方式: \_\_\_\_\_

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 6 页

2-18 (1) 直流通等效

$$\text{对 } b: U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \times V_{CC} = 4.29V$$


$$I_{EQ} = \frac{U_B - 0.7V}{R_E} = 1.79mA \approx I_{CQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} \times (R_C + R_E) = 2.84V$$

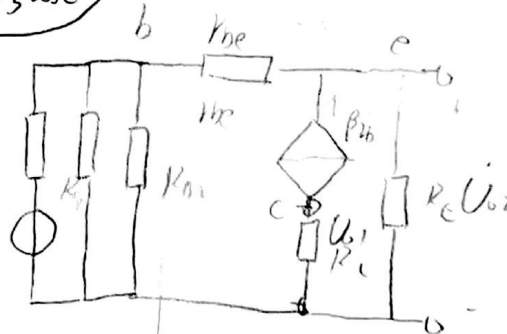(2) 微变等效电路输出  $\triangle R_{bb'} = 3\omega\Omega$

$$r_{be} = R_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_E} = 1186\Omega$$

$$A_{us1} = \frac{U_{o1}}{U_s} = \frac{-\beta i_b R_C}{I_b [r_{be} + (1+\beta) R_E]} \times \frac{R_i}{R_i + R_s} U_s$$



$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1+\beta) R_E] = 8.014 K\Omega$$

$$A_{us1} \approx -0.78$$

$$\text{电压串联负反馈: } A_{us2} = \frac{U_{o2}}{U_s} = \frac{(1+\beta) i_b R_E}{[r_{be} + (1+\beta) R_E] i_b} \times \frac{R_i}{R_i + R_s} \approx 0.79$$

$$\text{即 } A_{us1} = -0.78 \quad A_{us2} = 0.79$$

13) 输入在 (2) 中求得  $R_i = 8.014 K\Omega$

$$R_{o1} = R_C = 2K\Omega$$

$$R_{o2} = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_s'}{1+\beta} = 31\Omega$$

联系方式: \_\_\_\_\_

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 7 页

2.19. (1) 直流等效.

$$U_b = V_{cc} \times \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 4.9V$$

$$I_{EQ} = \frac{U_b - 0.7V}{R_E} = 2.1mA \approx 2mA$$

$$U_{CEQ} = V_{cc} - I_{EQ} R_E = 7.8V$$

(2) 微变等效

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{EQ}}$$

$$= 135\Omega$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{(1+\beta)(R_E \parallel R_L)}{r_{be} + R_s \parallel R_{B1} \parallel R_{B2} + (1+\beta)(R_E \parallel R_L)}$$

$$\approx 0.99$$

$$R_i = r_{be} \parallel R_{B1} \parallel R_{B2} =$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1+\beta)R_E] = 21.9k\Omega$$

$$R_o = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_s \parallel R_{B1} \parallel R_{B2}}{1+\beta} = 10.55\Omega$$




2.24. (1) 直流 设  $I_{BQ}$  已知

$$I_1 = \frac{V_{cc} - U_{CEQ}}{R_C} = I_{CQ} + I_{BQ}$$

$$= (1+\beta) I_{BQ}$$

$$I_{BQ} = 0.013mA = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{2R_1}$$
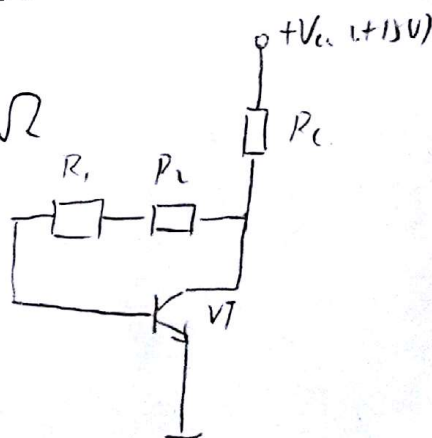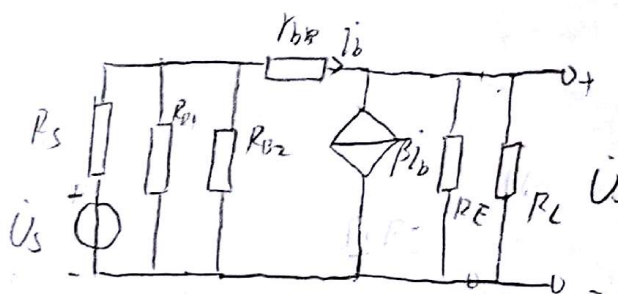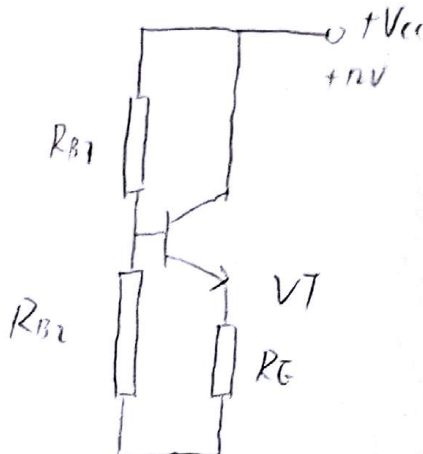
$$R_1 = R_2 = 125k\Omega \quad 62.5k\Omega$$



联系方式: \_\_\_\_\_



# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 8 页

(2) 微变等效

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} =$$

$$= r_{bb'} + \frac{1 + \beta}{\beta} \frac{26\text{mV}}{I_{BQ}} = 1308\Omega$$


$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-\beta I_b (R_c \parallel R_2 \parallel R_L)}{I_b \cdot r_{be}} = -147.1$$

$$A_{us} = A_u \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s}$$

$$R_i = R_1 \parallel r_{be} = 1.28\text{k}\Omega$$

$$A_{us} = -82.58$$
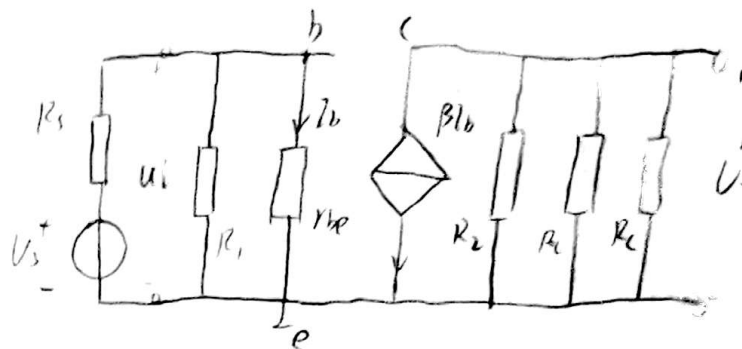
$$R_o = R_c \parallel R_2 = 7.25\text{k}\Omega$$



2-25. (1) 直流等效.

$$U_{BEQ} + I_{CQ} \times R_E \approx 5U_{BEQ}$$

$$\text{得 } R_E = 2.8\text{k}\Omega$$


$$\text{且 } I_{CQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E} = 1\text{mA}$$

$$V_{CC} - U_{CE} - I_{CQ} (R_{B1} + R_{B2}) = V_{CE} \quad I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$\frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{U_{BQ}}{V_{CC}} \quad \text{得 } R_{B1} = 35\text{k}\Omega \quad R_{B2} = 85\text{k}\Omega$$

$$\text{对 } R_C, \text{ 有 } V_{CC} = R_C I_{CQ} + U_{CEQ} + (U_{BQ} - U_{BEQ}) \quad \text{得 } R_C = 5.2\text{k}\Omega$$
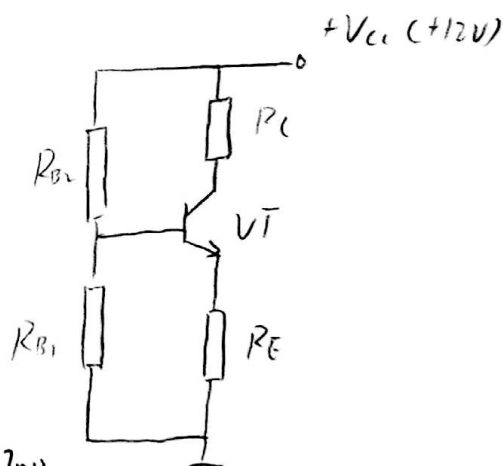
$$\text{联系方式: } \text{即 } R_{B1} = 35\text{k}\Omega \quad R_{B2} = 85\text{k}\Omega \quad R_C = 5.2\text{k}\Omega \quad R_E = 2.8\text{k}\Omega$$





# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_


学号: \_\_\_\_\_

第 9 页

(2) 微变等效

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-\beta I_b R_c}{I_b r_{be}}$$

$$= \frac{-\beta R_c}{r_{be}} = -192.6$$

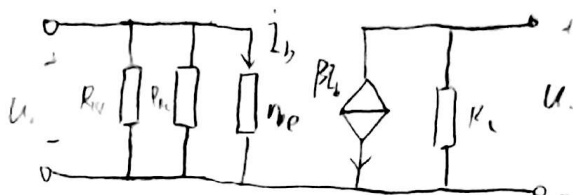

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} = 2.43 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_c = 5.2 \text{ k}\Omega$$

联系方式: \_\_\_\_\_