

3-3. b a b c.

3-11. 3-4. (a). 源极缺少电阻提供负偏压.  $U_{GS}=0$ . 导致静态栅漏极电流过大. 动态范围小. 不能正常放大.

b). 没有漏极电阻. 使交流输出信号到地短路.  $u_o$  无法取出.

(c). 可以正常放大

(d) 不可以. 自给偏压式共源放大电路只适用于耗尽型. 不适用于增强型.


$$3-7. (1) I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}}\right)^2 = 2 \times \left(1 - \frac{-2}{-4}\right)^2 \text{mA} = 0.5 \text{mA}$$

$$U_{GSQ} = U_{GS} - U_{SQ} \approx -I_D \cdot R_{S1}$$

$$R_{S1} = -\frac{U_{GSQ}}{I_D} = 4 \text{k}\Omega$$

$$(2) U_{DS} \geq U_{GS} - U_{GS(off)} \quad U_{DSmin} = -2 - (-4) = 2 \text{V}$$
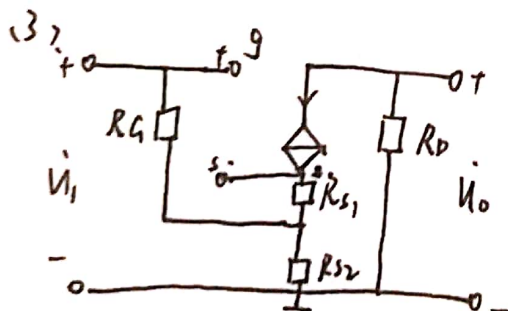
$$I_D \cdot (R_{S1} + R_D + R_{S2max}) = V_{DD} - V_{DSmin} \quad R_{S2max} = \frac{V_{DD} - V_{DSmin} - I_D \cdot (R_{S1} + R_D)}{I_D} = 22 \text{k}\Omega$$




$$g_m = -\frac{2I_{DSS}}{U_{GS(off)}} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}}\right) = 0.5 \text{ms}$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-g_m \cdot U_{GS}}{U_{GS} + g_m U_{GS} (R_{S1} + R_{S2})} = \frac{-g_m}{1 + g_m (R_{S1} + R_{S2})} = -0.36$$



3-11.

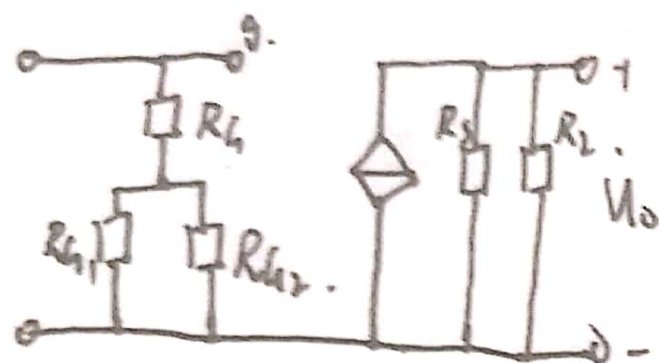

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{g_m \cdot U_{gs} \cdot (R_S \parallel R_L)}{U_{gs} + g_m \cdot U_{gs} (R_S \parallel R_L)} = 0.857$$

$$R_i = R_G + R_{G1} \parallel R_{G2} = 2.075 \text{ M}\Omega$$

$$R_o = R_S \parallel \frac{1}{g_m} = 0.92 \text{ k}\Omega$$

