

5-5

解: 1. 此时 $V_{om} \approx V_{im} = 14.14V$

$$\therefore P_o = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = 25W \quad \eta = \pi V_{om} / 4 V_{cc} = 74\%$$

单管管耗 $P_{T2} = \frac{1}{R_L} \left(\frac{V_{cc} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right) \approx 4.93W$

2. $V_{CE0} > 2V_{cc} = 30V$

$$I_{cm} > \frac{15V}{4\Omega} = 3.75A$$

$$P_{CM} > 0.2 \frac{V_{cc}^2}{2R_L} = 5.625W$$