



1-3. PN结正偏时正向电流是扩散电流, 数值较大, 导电; 反偏时, 反向电流是漂移电流, 数值较小, 几乎不导电.

反向电压过大会失去导电性.








温度升高, 正向特性左移, 反向特性下移. 对击穿特性的影响不定.

$$1-6 \quad (1) \quad I \approx \frac{10 - 0.7}{5.1} \approx 1.82 \text{ mA}$$

(2) 温度升高, U_D 减小, I 增大.

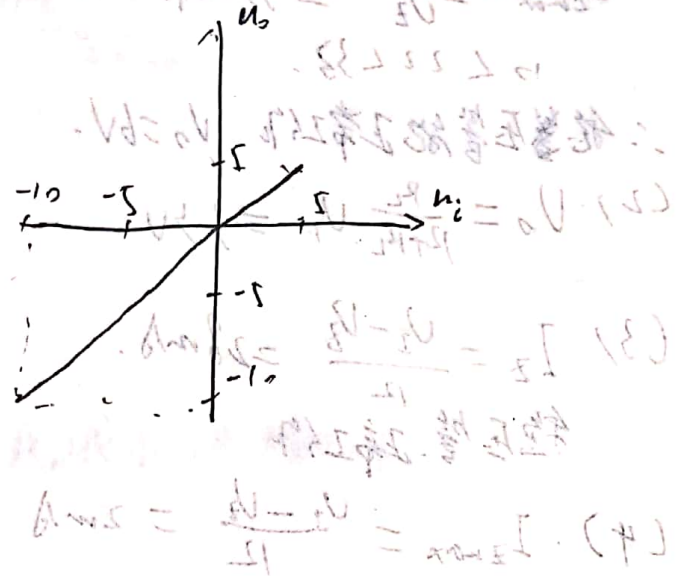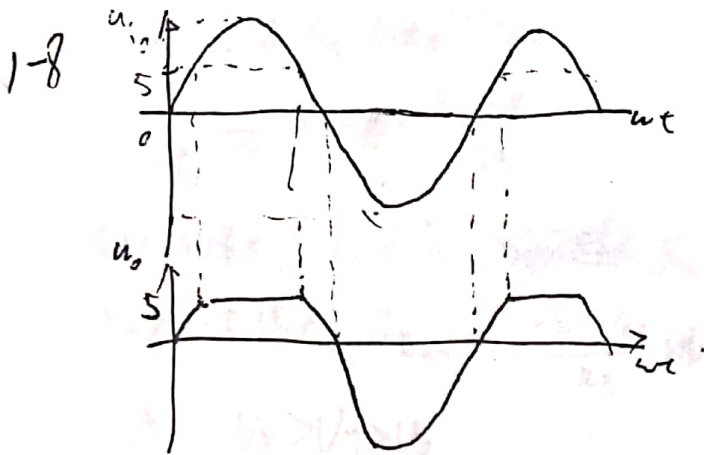

1-9. 串

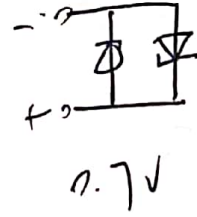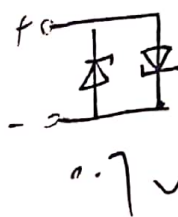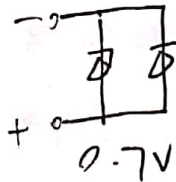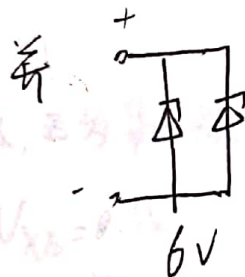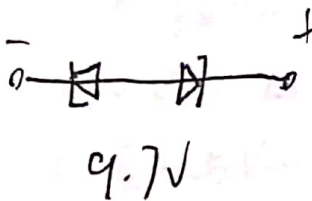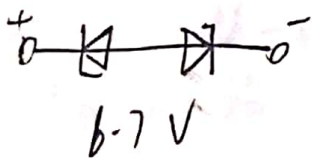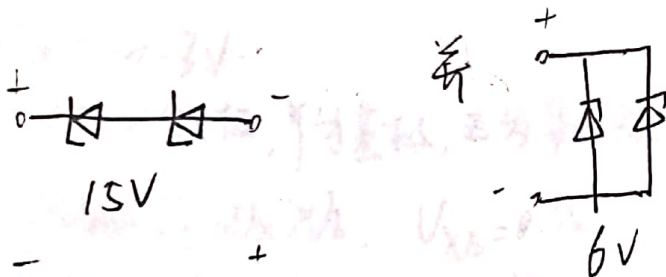

1-10 (1) 假设 $V_0 = V_Z = 6V$

$$I_0 = \frac{V_Z}{R_L} = 6mA$$

$$I = \frac{V_0 - V_Z}{R_Z} = 28mA$$

$$I_Z = I - I_0 = 22mA$$

$$I_{Zmax} = \frac{P_{Zm}}{V_Z} = 33mA$$

$$10 < 22 < 33$$

∴ 稳压管能正常工作 $V_0 = 6V$

(2) $V_0 = \frac{R_L}{R_Z + R_L} V_1 = 3.3V$

(3) $I_Z = \frac{V_1 - V_Z}{R_Z} = 28mA$

稳压管正常工作

(4) $I_{Zmax} = \frac{V_1 - V_Z}{R_Z} = 2mA$

$$2 < 10$$

稳压管无法正常工作

2-1 (1) ~~a~~, b, a, a.

(2) ~~b~~

(3) a, b

(4) a, a, b

(5) b.

$$2-1b \quad A_o = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = - \frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be}} \approx - \frac{(R_c // R_L) I_{EQ}}{26mV}$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be}$$

$$r_{be} \approx (1+\beta) \frac{26mV}{I_{EQ}}$$

(1) β 增大, A_o 不变, ~~基极电阻~~ R_i 增大.

(2) R_E 增大, $I_{EQ} \approx \frac{V_B - V_{BE}}{R_E}$ 减小, A_o 减小, R_i 增大.

2-4 A: $V_x > V_y > V_z$.

$$V_{yx} = -1.3V.$$

\therefore X 为发射极, Y 为基极, Z 为集电极, 为 PNP 型.

B. ~~$V_x > V_y > V_z$~~ $V_y > V_x > V_z$, $V_{xz} = 0.3V$.

X 为基极, Y 为集电极, Z 为发射极, 为 NPN 型.

2-7 (a) PNP 型应 $V_e > V_b > V_c$, 不能正常放大.

改: $+V_{CC}$ 接 $-V_{CC}$, 电容反接

(b) 发射极不偏

改: R_B 接 V_{CC}

(c) $V_b = V_{CC}$ 处于饱和区.

改: 基极与 V_{CC} 间接 R_B .

(d) $I_B = 0$, 无法正常工作.


改. R_B 接到 V_{CC}

(e) (+) (y) 可以正常工作.


(h) 交流信号被电容短路, 无法正常工作

改 去掉 C_3


2-8 a)

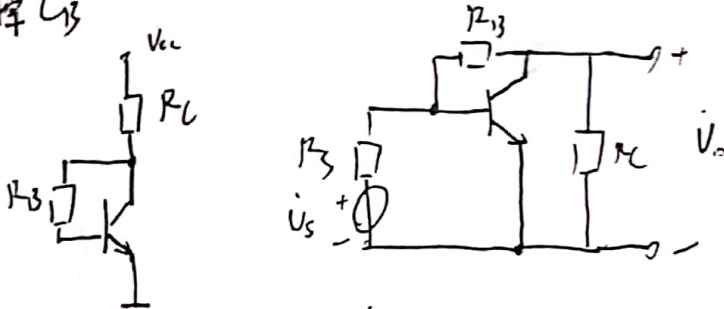

b)

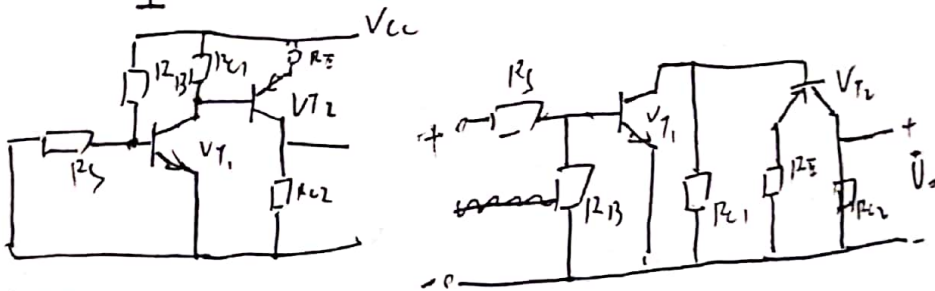


2-14 直流通路

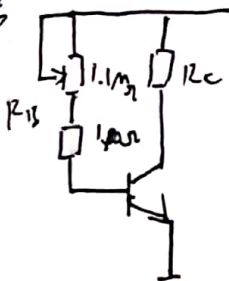

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 0.5 \text{ mA} \Rightarrow I_{BQ} = 10 \mu\text{A}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BEQ}}{R_B} \Rightarrow R_B = \frac{V_{CC} - V_{BEQ}}{I_{BQ}} = 1.13 \text{ M}\Omega$$

微变等效

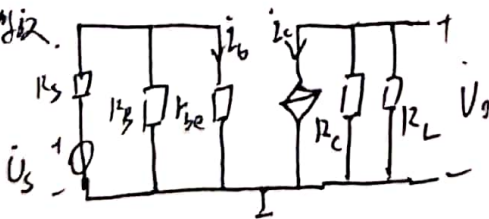

$$r_{be} = r_{be}' + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{E Q}} = r_{be}' + \frac{26 \text{ mV}}{I_{E Q}} = 27 \Omega$$


$$A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{-\dot{I}_c R_C // R_L}{\dot{I}_b r_{be}} = \frac{-R_C // R_L \cdot \beta}{r_{be}} \approx -114$$

$$R_i = R_B // r_{be} \approx 27 \Omega$$

$$A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{R_i}{R_i + R_S} A_{us} \approx -83$$

$$R_o = R_C = 16 \text{ k}\Omega$$

2-15 直流通路.

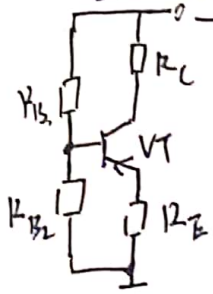

$$V_B = \frac{-V_{CC} R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = -4V$$

$$I_{CQ} = \frac{V_B + 0.3}{R_E} = -1.85mA$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \approx 30.83\mu A$$


$$V_{CEQ} \approx -V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = -6.75V.$$

$$(1) V_{CEQ} \approx -V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = -4V$$

$$\Rightarrow I_{CQ} = -2.4mA = \frac{V_B + 0.3}{R_E} \Rightarrow V_B = -4.8V$$

$$V_B = \frac{-V_{CC} R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \Rightarrow R_{B1} \approx 46.67k\Omega$$

(3) 微变等效电路:

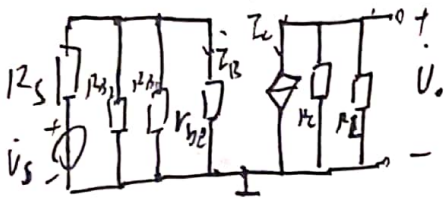

$$A_u = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-i_c (R_C \parallel R_L)}{i_b r_{be}} = \frac{-\beta R_C \parallel R_L}{r_{be}}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{BQ}} \approx r_{bb'} + \frac{26mV}{I_{BQ}} = 100 + \frac{26mV}{40\mu A} = 750\Omega$$



$$R_i \approx R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} \approx 750\Omega$$

$$A_{us} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u \approx -0.9$$

$$R_o = R_C = 3k\Omega$$

2-17 直流通路.

微变

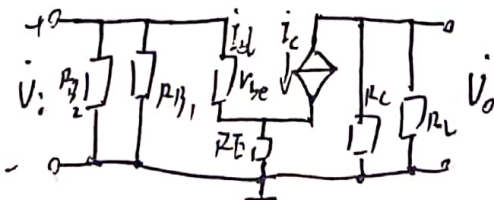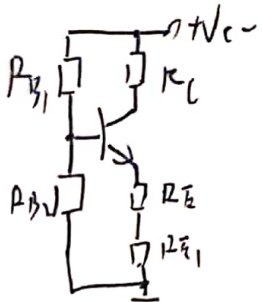

$$V_B = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} \approx 2.12V$$

$$I_E = \frac{V_B - 0.7V}{R_E + R_{B1}} = 0.7mA$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_E}$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [(1+\beta) R_E + r_{be}]$$

$$R_o = R_c = 8.2 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{\dot{I}_c R_c // R_D}{\dot{I}_b [r_{be} + (1+\beta)R_E]} = - \frac{\beta R_c // R_D}{r_{be} + (1+\beta)R_E}$$

当 $R_E = 0 \Omega$ 时.

$$I_E = 1.42 \text{ mA}$$

$$r_{be} \approx 1.75 \text{ k}\Omega$$

$$R_i \approx 1.60 \text{ k}\Omega$$

$$A_u \approx -181$$

$$R_o = 8.2 \text{ k}\Omega$$

当 $R_E = 200 \Omega$ 时.

$$I_E \approx 1.18 \text{ mA}$$

$$r_{be} \approx 2.33 \text{ k}\Omega$$

$$R_i \approx 6.34 \text{ k}\Omega$$




$$A_u \approx -15.7$$

$$R_o = 8.2 \text{ k}\Omega$$

故, 当 R_E 增大 $|A|$ 减小, R_i 增大, R_o 不变.

2-18 直流通路

微变.

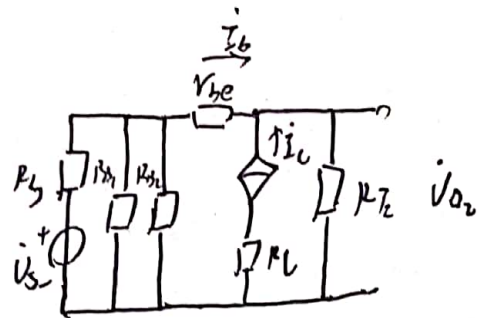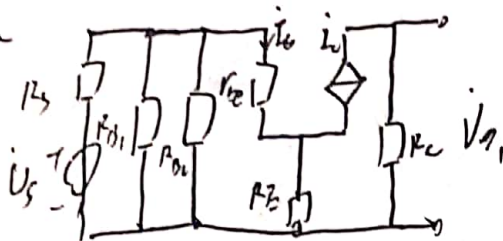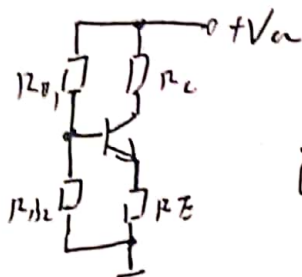

$$V_B = \frac{R_{B2} \cdot V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} \approx 4.30 \text{ V}$$

$$(2) r_{be} = r_{be'} + (1+\beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_E} \approx 1.76 \text{ k}\Omega$$

$$I_{EQ} = \frac{V_B - 0.7 \text{ V}}{R_E} \approx 1.8 \text{ mA}$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta)R_E] \approx 8.22 \text{ k}\Omega$$

$$A_{us1} = \frac{\dot{V}_{o1}}{\dot{V}_s} = \frac{-\dot{I}_c R_c}{\dot{I}_b [r_{be} + (1+\beta)R_E]} \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = 1.8 \text{ mA}$$

$$A_{us2} = \frac{\dot{V}_{o2}}{\dot{V}_s} = \frac{(1+\beta) \dot{I}_b R_E}{\dot{I}_b [r_{be} + (1+\beta)R_E]} \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} (R_E + R_C) = 2.8 \text{ V}$$

$$\approx 0.80$$

联系方式: _____



$$(3) R_i = 8.22 k\Omega$$

$$R_{oi} = R_L = 2 k\Omega$$

$$R_{oL} = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_B \parallel R_{B1} \parallel R_{B2}}{1 + \beta} \approx 33 \Omega$$

2-19. 直流通路:

微变等效

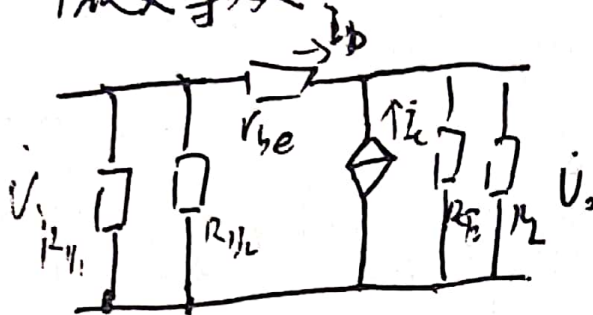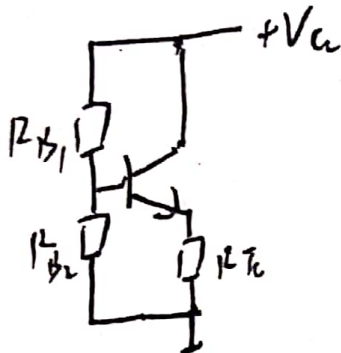

$$(1) V_{BQ} = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 4.9 V$$

$$I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - 0.7}{R_E} = 2.1 mA$$

$$I_{CQ} = \frac{\beta}{1 + \beta} I_{EQ} \approx I_{EQ} = 2.1 mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ} R_E = 7.8 V$$


$$(2) r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 mV}{I_{EQ}} = 1.35 k\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{(1 + \beta) R_L \parallel R_E}{r_{be} + (1 + \beta) R_L \parallel R_E} = 0.99$$


$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta) R_L \parallel R_E] \approx 21.9 k\Omega$$

$$R_o = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_B \parallel R_{B1} \parallel R_{B2}}{1 + \beta} \approx 5.6 \Omega$$

2-24.

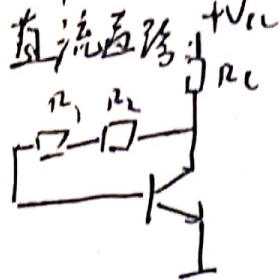

微变等效

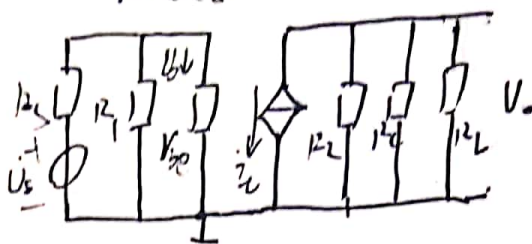

$$(1) I_{RC} = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C} = I_{BQ} + I_{CQ} = (1 + \beta) I_{BQ}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{CEQ} - U_{BEQ}}{2R_1}$$

$$\therefore R_1 = R_2 \approx 62.7 \text{ k}\Omega \quad I_{BQ} = 26.6 \mu\text{A}$$

$$(2) r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \approx 1.28 \text{ k}\Omega$$



$$A_u = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta (R_C \parallel R_L \parallel R_2)}{r_{be}} = -1.51$$

$$R_i = r_{be} \parallel R_1 \approx 1.25 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C \parallel R_2 \approx 7.25 \text{ k}\Omega$$

$$A_{us} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u = -84$$

2-25 ch 直流通路. 微变等效.

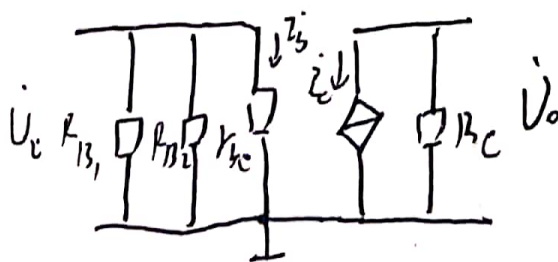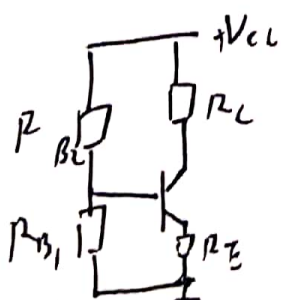

$$(1) U_{BQ} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = 5 U_{BEQ} = 3.5 \text{ V}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - 0.7}{R_E} = \frac{2.8 \text{ V}}{R_E} = 1 \text{ mA}$$

$$R_E = 2.8 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - (U_{BQ} - U_{BEQ}) - U_{CEQ}}{I_{CQ}} = 5.2 \text{ k}\Omega$$

联系方式: _____

$$V_{CC} = I_C (R_{B1} + R_{B2}) \Rightarrow R_1 = 35 \text{ k}\Omega$$

$$I_C R_{B1} = U_{BQ} \Rightarrow R_2 = 85 \text{ k}\Omega$$

$$(2) A_u = \frac{-\beta R_C}{r_{be}} = -193$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel R_{be} = 2.4 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 5.2 \text{ k}\Omega$$

5.2 kΩ