

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: 06011908 姓名: 安奕辰

学号: 1120193641 第 _____ 页

5-5

$$1. P_o = \frac{U_o^2}{R_L} = 25 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{\sqrt{2}U_o}{V_{CC}} \frac{\pi}{4} = 74\%$$

$$P_T = \frac{\sqrt{2}U_o}{R_L} \left(\frac{V_{CC}}{\pi} - \frac{\sqrt{2}U_o}{4} \right) = 4.38 \text{ W}$$

$$2. I_{CM} \geq \frac{V_{CC}}{R_L} = 3.75 \text{ A}$$

$$P_{CM} \geq (P_T)_M = \frac{2}{\pi^2} (P_o)_M = \frac{2}{\pi^2} \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = 5.70 \text{ W}$$

$$U_{CE0(BR)} \geq 2V_{CC} = 30 \text{ V}$$

5-10

$$1. U_{C2} = \frac{V_{CC}}{2} = 5 \text{ V}$$

应调节电阻 R_1

$$2. U_{om} = \frac{V_{CC}}{2} - U_{CES}$$

$$(P_o)_M = \frac{U_{om}^2}{2R_L} = \frac{\left(\frac{V_{CC}}{2} - U_{CES}\right)^2}{2R_L} = 0.5 \text{ W}$$

由于电路晶体管集电极电流波形与双电源供电时一致,

$$\eta = \frac{U_{om}}{\frac{V_{CC}}{2}} \frac{\pi}{4} = 62.8\%$$

$$3. I_B = \frac{\frac{V_{CC}}{2} - U_{BE}}{R_1} = 3.53 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B = 179.2 \text{ mA}$$

$$\text{在静态时 } P_T = \frac{V_{CC}}{2} I_C = 896 \text{ mW} > P_{CM}$$

晶体管不安全

联系方式: _____