

1908 1120193582 张子凡 模电第三章

3. U_{GS}/V	-1	-2	-2	-6
U_{DS}/V	3	4	2	10
工作区	b	a	b	c

4. a) 不能, $U_{GS} = 0$, 不能放大

b) 不能, d极无电阻, 无输出

c) 可以, 分压电路

d) 不能, 自给偏压电路不能用于增强型场效应管

$$7. (1) I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}}\right)^2 = 0.5 \text{ mA}$$

$$U_{GSQ} = U_{GQ} - U_{SQ} = -I_D R_{S1}$$

$$R_{S1} = 4 \text{ k}\Omega$$

$$(2) |U_{GS}| \geq |U_{GS(off)}|$$

$$U_{DS} \geq U_{GS} - U_{GS(off)} = 2 \text{ V}$$



$$V_{DD} - I_D (R_D + R_{S1} + R_{S2}) \geq 2 \text{ V}$$

$$R_{S2} \text{ max} = 22 \text{ k}\Omega$$

$$(3) A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-g_m U_{GS} R_D}{U_{GS} + g_m U_{GS} (R_{S1} + R_{S2})}$$

$$g_m = -\frac{2I_{DSS}}{U_{GS(off)}} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_{GS(off)}}\right) = 5 \times 10^{-4}$$

$$A_u = -0.36$$

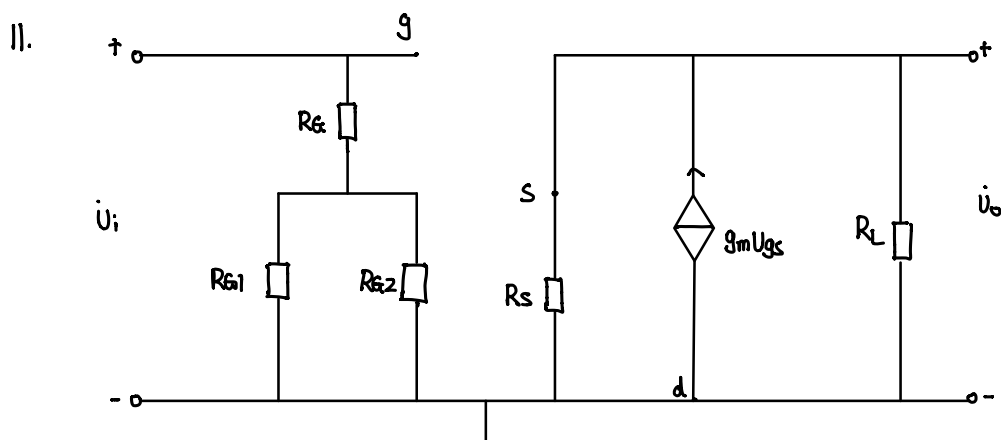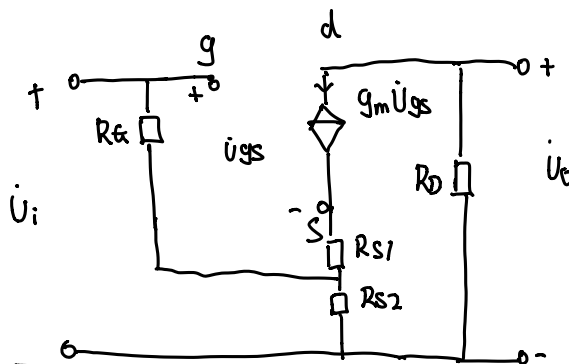

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{g_m U_{gs} (R_s // R_L)}{U_{gs} + g_m U_{gs} R_s \frac{R_L}{R_s + R_L}} = 0.86$$

$$R_i = R_G + R_{G1} // R_{G2} = 2.075 \text{ M}\Omega$$

$$R_o = R_L // \frac{1}{g_m} = 0.92 \text{ k}\Omega$$