

班级: 06011907

姓名: 李欣悦

学号: 1120193023

2-1 解: 1. a, b, a, a 2. b 3. a, b 4. a, a, b 5. b

2-4 解: (1) A管: $U_x > U_y > U_z$ $U_{yx} = -0.3V$


$\therefore y$ 为基极 b , x 为发射极 e , z 为集电极 c , $U_e > U_b > U_c$, 晶体管为 PNP 型

(2) B管: $U_y > U_x > U_z$ $U_{xz} = 0.3V$


$\therefore x$ 为基极 b , z 为发射极 e , y 为集电极 c , $U_c > U_b > U_e$, 晶体管为 NPN 型

2-7 解: (a) 不能正常放大, 不符合晶体管工作在放大区的条件; 将电源 $+V_{CC}$ 改接成 $-V_{CC}$
 (b) 不能正常放大, 晶体管发射结为零偏置, 不能工作在放大状态; 将电阻 R_B 接至 V_{CC} 处
 (c) 不能正常放大, 晶体管 b 极电位为 V_{CC} , 处于饱和状态; 在基极与 V_{CC} 间加电阻
 (d) 不能正常放大, 晶体管无基极偏置电流, 无法工作在放大状态; 将 R_B 断开
 (e) 能正常放大
 (f) 能正常放大
 (g) 不能正常放大; 输出电压对地短路; 应在集电极加电阻
 (h) 不能正常放大; 电容 C_B 将晶体管基极对地短路; 应去掉电容 C_B


2-8 解:

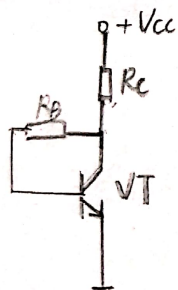


a) 的直流通路

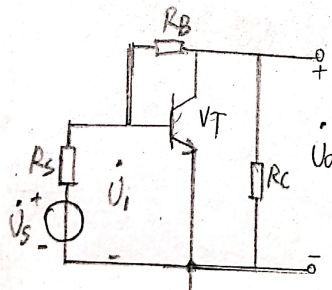

a) 的交流通路

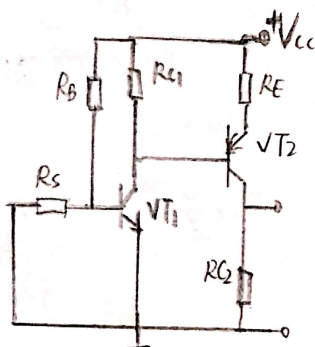

b) 的直流通路

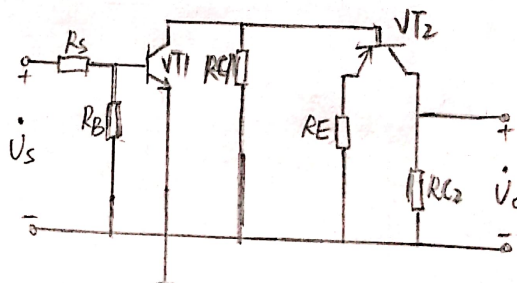

b) 的交流通路


班级: 06011907

姓名: 李欣悦

学号: 1120193023

2-14 解: (1) $I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10 \mu A$ $R_B = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{I_{BQ}} = 1.13 M\Omega$

(2) 微变等效电路如左下图所示

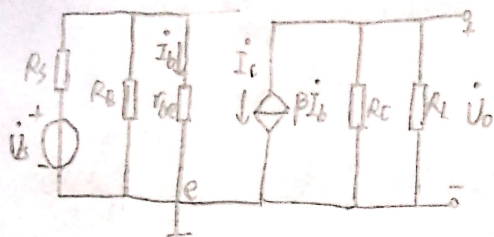

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = 2700 \Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{u}_o}{\dot{u}_i} = -\beta R_L'$$


$$R_L' = R_C // R_L \quad A_u = \frac{\dot{u}_o}{\dot{u}_i} = \frac{-\beta R_L'}{r_{be}} = -112$$

$$R_i = \frac{\dot{u}_i}{\dot{I}_i} = R_B // r_{be} \approx 2.7 k\Omega$$

$$A_{us} = \frac{R_i}{R_i + R_S} A_u = -83$$

(3) $R_i = 2.7 k\Omega$ $R_o = R_C = 16 k\Omega$

2-15 解: (1) 电路直流通路如下图所示

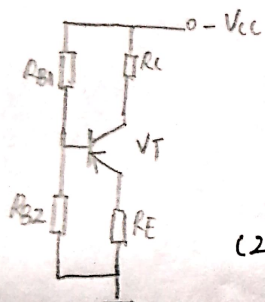

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) = -4V$$

$$I_{CQ} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} = -1.85 mA$$

$$U_{CEQ} = -V_{CC} + I_{CQ}(R_C + R_E) = -6.75V$$


(2) $U_{CEQ} = -4V$ $I_{CQ} = \frac{-U_{CEQ} - V_{CC}}{R_C + R_E} = -2.4 mA$

$$U_B \approx I_{CQ} R_E = -4.8V$$

$$R_{B1} = 47 k\Omega$$

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) = -4.8V$$

(3) 微变等效电路如下图所示

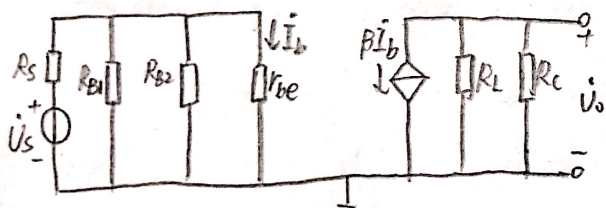

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} \approx 1.3 k\Omega$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \approx 1.2 k\Omega$$

$$A_{us} = \frac{R_i}{R_i + R_S} \cdot \frac{-\beta(R_C // R_L)}{r_{be}} = -55$$

$$R_o = R_C = 3 k\Omega$$

2-16 解: $A_u = \frac{-\beta(R_C // R_L)}{r_{be}}$ $R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be}$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} \approx (1+\beta) \frac{26mV}{I_{EQ}}$$

$$I_{EQ} \approx \frac{U_B - U_{BE}}{R_E}$$

(1) β 增大, I_E 几乎不变, 电压增益 $A_u = \frac{-\beta(R_C // R_L)}{r_{be}} \approx \frac{-(R_C // R_E) I_{EQ}}{26mV}$ 几乎不变, 输入电阻 $R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be}$ 增大



(2) R_E 增大, I_E 减小, 电压增益 $A_u \approx \frac{-(R_C // R_L) I_{EQ}}{26mV}$ 减小, 输入电阻 R_i 增大

班级: 06011907

姓名: 李欣悦

学号: 1120193023

2-17 解: 直流通路与微变等效电路分别如下所示

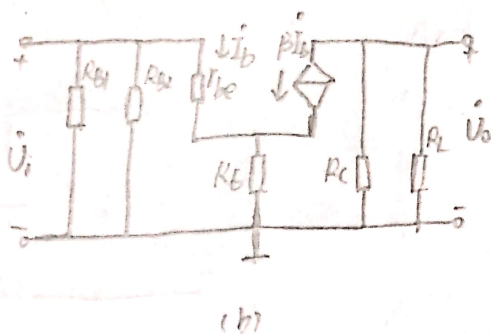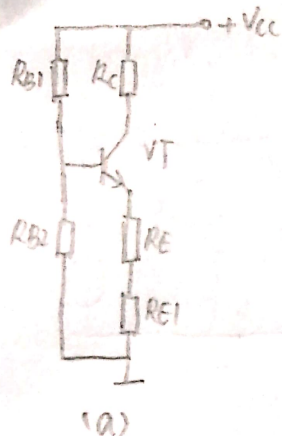

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 2.12V$$

$$I_E = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E + R_{E1}}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_E}$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1 + \beta) R_E]$$

$$A_u = - \frac{\beta (R_C // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} \quad R_o = R_C = 8.2k\Omega$$

(1) 当 $R_E = 0$ 时 $I_E = 1.42mA$ $r_{be} = 1.217k\Omega$ $R_i = 1.63k\Omega$ $A_u = -174$ $R_o = 8.2k\Omega$



(2) 当 $R_E = 200\Omega$ 时 $I_E = 1.18mA$ $r_{be} = 1.4k\Omega$ $R_i = 6.3k\Omega$ $A_u = -15.5$ $R_o = 8.2k\Omega$

当 R_E 增大时, 电路的电压增益 $|A_u|$ 减小, 输入电阻 R_i 增大

2-18 解: (1) $U_B = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 4.3V$ $I_{EQ} = \frac{U_B - 0.7V}{R_E} = 1.8mA \approx I_{CQ}$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E) = 2.8V$$

(2) 集电极和射极输出时的微变等效电路分别如图 a. b 所示

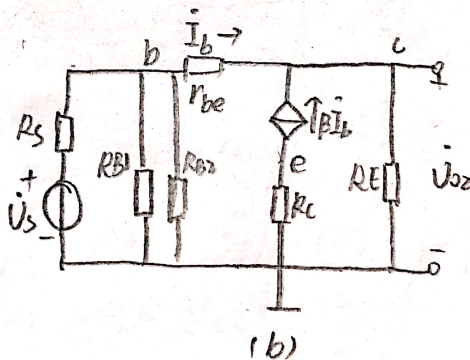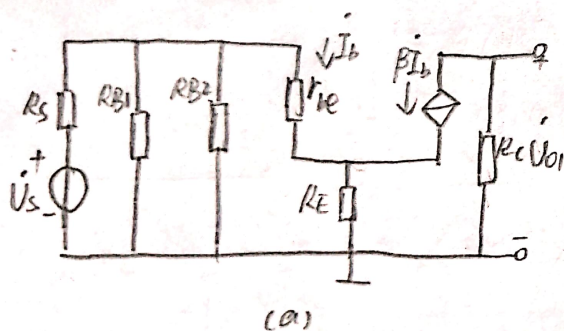

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_E} = 1.2k\Omega$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1 + \beta) R_E] = 8.2k\Omega$$

$$A_{u1} = \frac{-\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_S} = -0.79$$

$$A_{u2} = \frac{(1 + \beta) R_E}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_S} = 0.797$$

(3) $R_i = 8.2k\Omega$ $R_{o1} = R_C = 2k\Omega$

$$R_{o2} = R_E // \frac{r_{be} + R_S // R_{B1} // R_{B2}}{1 + \beta} = 33\Omega$$

2-19 解: (1) $U_{BQ} = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} \approx 5V$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - 0.7V}{R_E} = 2.15mA$$

$$I_{CQ} = \frac{\beta}{1 + \beta} I_{EQ} \approx 2.1mA$$


$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ} R_E = 7.7V$$

班级: 06011907

姓名: 李欣悦

学号: 1120193023

(2) 电路的微变等效电路如下图所示

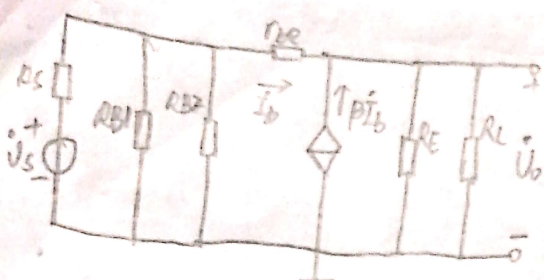


$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} = 1.35 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{(1+\beta) R_L'}{r_{be} + (1+\beta) R_L'} = 0.987$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta) R_L'] = 21.8 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_E // \frac{r_{be} + R_s // R_{B1} // R_{B2}}{1+\beta} = 23 \Omega$$

2-24 解: (1) 直流通路如下图所示

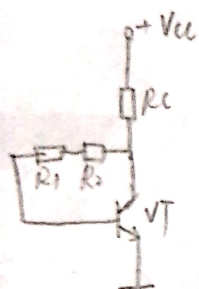


$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \quad I_{Rc} = I_{BQ} + I_{CQ}$$

$$\frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_c} = I_{BQ} + I_{CQ} = (1+\beta) I_{BQ}$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{2R_1}$$

$$R_1 = R_2 = 62 \text{ k}\Omega$$

(2) 微变等效电路如下图所示

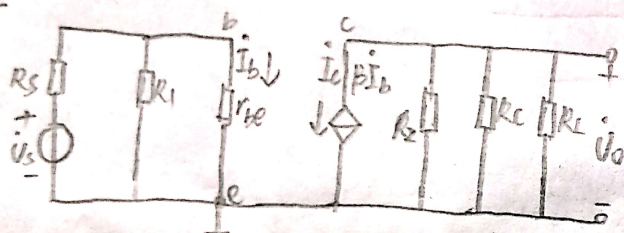

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{CQ}} = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{-\beta (R_c // R_L // R_2)}{r_{be}} = -149$$

$$A_{us} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u = -83$$

$$(3) R_i = 1.3 \text{ k}\Omega \quad R_o = R_c // R_2 = 7.3 \text{ k}\Omega$$

2-25 解: (1) $I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10 \mu\text{A}$ $I_{EQ} \approx I_{CQ} = 1 \text{ mA}$ $U_{BQ} = \frac{R_{B1} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 5 \text{ V}$ $U_{BEQ} = 3.5 \text{ V}$


$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E} = \frac{2.8 \text{ V}}{R_E} = 1 \text{ mA} \quad R_E = 2.8 \text{ k}\Omega$$

$$R_c = \frac{V_{CC} - (U_{BQ} - U_{BEQ}) - U_{CEQ}}{I_{CQ}} = 5.2 \text{ k}\Omega$$

$$\because I_c (R_{B1} + R_{B2}) = V_{CC}, I_1 R_{B1} = U_{BQ}, I_1 \approx 10 I_{BQ} = 0.1 \text{ mA}$$

$$\therefore R_{B1} = 35 \text{ k}\Omega, R_{B2} = 85 \text{ k}\Omega$$

(2) 电路微变等效电路如下图所示

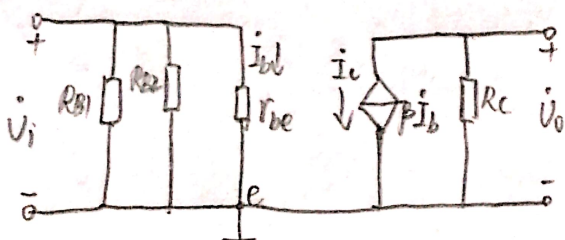

$$A_u = \frac{-\beta R_c}{r_{be}} = -193$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} = 2.4 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_c = 5.2 \text{ k}\Omega$$