

模电

2.1

1. (a, b, a, a)

2. (b)

3. (a, b)

4. (a, a, b)

5. (b).

2.4.

A管: PNP型

B管: NPN型.

2.7

(a). 不能. 将电源 $+V_{CC}$ 改为 $-V_{CC}$ 耦合电容极性反接.

(b). 不能. 将电阻 R_B 接至 $+V_{CC}$.

(c). 可以

(d). 不能. 将 R_B 断开接至 $+V_{CC}$.



(e). 可以

(f). 可以

(g). 不能. 在集电极加上电阻 R_c .

(h). 不能. 应去掉电容 C_b .

2.8

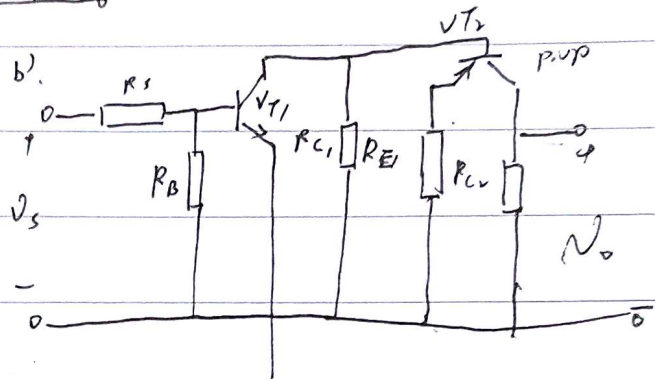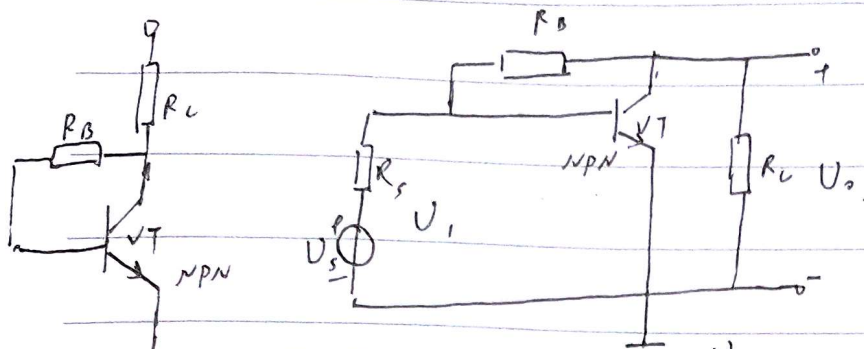

2.14.

$$(1) \text{ 7) } I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10 \mu A, \quad R_B = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{I_{BQ}} = 1.13 M\Omega$$

$$(2) \text{ 7) } Z_{be} = r_{be} + (1 + \beta) \frac{26 mV}{I_{EQ}} = 2700 \Omega$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-\beta R_L'}{Z_{be}} = -112$$

$$(3) \text{ 7) } R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_B // Z_{be} \approx 2.7 k\Omega$$

$$R_o = R_C = 16 k\Omega$$

$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u = -83$$

2.15'

$$(1) \text{ 7) } U_B \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) = -4V, \quad I_{CQ} = \frac{U_B + 0.3}{R_E} = -1.85 mA$$

$$U_{CEQ} = -V_{CC} + I_{CQ}(R_C + R_E) = -6.75V$$

$$(2) \text{ 7) } I_{CQ} = \frac{-V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C + R_E} = -2.4 mA$$



Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /


$$V_B \approx I_{EQ} R_E = -4.8V \quad V_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) = -4.8V$$

$$R_{B1} = 47k\Omega$$

$$3. \text{解: } r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \cdot \frac{26mV}{I_{EQ}} \approx 1.5k\Omega$$

$$R_i \approx 1.2k\Omega$$
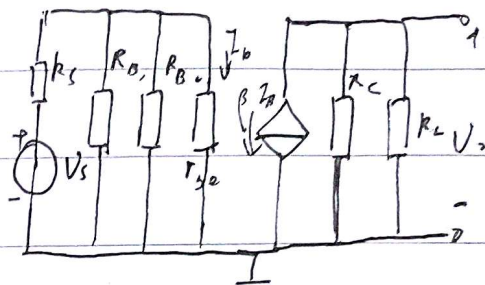
$$A_V \approx \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{I_{be}} = -5.1$$



2.17.

1. 解: $R_E \rightarrow \infty$, 分析静态工作点

$$I_E = \frac{V_B - 0.7V}{R_{B1} + R_{B2}} \approx 1.42mA \quad r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \cdot \frac{26mV}{I_E} = 1.21k\Omega$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1+\beta)R_E] = 1.63k\Omega$$

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = -17V \quad R_o = R_C = 8.2k\Omega$$

$$2. \text{解: } I_E = \frac{V_B - 0.7V}{R_E + R_{E1}} = 1.18mA$$

$$r_{be} = 1.4k\Omega \quad A_V = -15.5$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1+\beta)R_E] = 6.3k\Omega$$

$$R_o = R_C = 8.2k\Omega \quad R_E = 0 \quad A_V = -17V \quad R_i = 1.63k\Omega \quad R_o = 8.2k\Omega$$

$$R_E = 200\Omega \quad A_V = -15.5 \quad R_i = 6.3k\Omega \quad R_o = 8.2k\Omega$$

当射极电阻 R_E 增大时, 电压增益 $|A_V|$ 减小, 输入电阻 R_i 增大

$$2.18. \text{解: 确定静态工作点. } V_B = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 4.3V \quad I_{EQ} = \frac{V_B - 0.7V}{R_E} = 1.8mA \approx I_{CQ}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 2.8V$$

$$2. \text{解: } r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \cdot \frac{26mV}{I_E} = 1.2k\Omega$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1+\beta)R_E] = 8.2k\Omega$$



Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
----	----	----	----	----	----	----

Memo No. _____

Date / /

$$A_v = \frac{V_o}{V_s} = \frac{-\beta R_c}{r_{oe} + (1+\beta)R_E} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = -0.79$$

$$A_{v_s} = \frac{V_o}{V_s} = 0.797$$

3.77

$$R_{oL} = R_E \parallel \frac{r_{oe} + R_s \parallel R_{B1} \parallel R_{B2}}{1+\beta} = 33 \Omega$$

2.19. 1.77 $V_{B2} = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} \approx 5V$

$$I_{E2} = \frac{V_{B2} - 0.7V}{R_E} = 2.15mA$$

$$I_{C2} = \frac{\beta}{1+\beta} I_{E2} \approx 2.1mA$$

$$V_{CE2} = V_{CC} - I_{E2} R_E = 7.7V$$

2.77: $r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{E2}} = 1.35K\Omega$


$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = 0.987 \quad R_i = 21.8K\Omega$$

$$R_o = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_s \parallel R_{B1} \parallel R_{B2}}{1+\beta} = 23 \Omega$$

2-24.

1. 分析静态工作点

直流通路如下

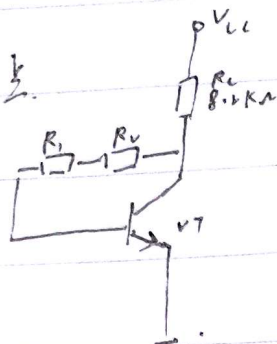

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$I_{RC} = I_{CQ} + I_{CQ}$$

$$\frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C} = I_{CQ} + \beta I_{BQ}$$


$$I_{BQ} = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{\beta R_1}$$

$$R_1 = R_2 = 62 \text{ k}\Omega$$

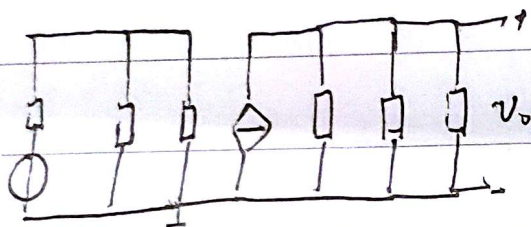2. 画出微变等效电路如图

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26}{I_{CQ}} = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_U = \frac{U_O}{U_i} = \frac{-\beta(R_C \parallel R_L \parallel R_2)}{r_{be}} = -149$$



3. 求出输入、输出电阻

$$R_i = r_{be} \parallel R_1 = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C \parallel R_2 = 7.3 \text{ k}\Omega$$

源电压增益 $A_{US} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{R_i}{R_i + R_o} \cdot A_U = -83$

2-25.

1. 由已知 $I_{CQ} = 1 \text{ mA}$, 可得 $I_{BQ} = 10 \mu\text{A}$, $I_{EQ} \approx 1 \text{ mA}$

$$\text{基极电位 } U_{BQ} = \frac{U_{B1} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 3.5 \text{ V} = 5 U_{BEQ}$$

$$\text{而 } I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E} = \frac{2.9}{R_E} = 1 \text{ mA}$$

$$\text{① } R_E = 2.9 \text{ k}\Omega$$

$$\text{② } R_C = 5.2 \text{ k}\Omega$$

$$\text{③ 由于 } I_1 = 0.1 \text{ mA}, I_C(R_{B1} + R_{B2}) = V_{CC}$$



Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
----	----	----	----	----	----	----

Memo No. _____

Date / /

$$I_1 R_{B1} = U_{B1} \Rightarrow R_{B1} = 35 \text{ k}\Omega, R_{B2} = 85 \text{ k}\Omega.$$

(2) 电路的微变等效电路如图:

$$A_D = -\frac{\beta R_L}{r_{be}} = -193$$

$$R_i = R_{B2} \parallel R_{B1} \parallel r_{be} = 2.4 \text{ k}\Omega \quad V_i$$

$$R_o = R_L = 5.2 \text{ k}\Omega$$

