

2-1 (1) a, b, a, a,

(2) b,

(3) a, b

(4) a, a, b

(5) b,

2-4 A:  $U_x > U_y > U_z$   $U_{yx} = -0.3V$

$\therefore U_e > U_b > U_c$  为 PNP 型

B:  $U_y > U_x > U_z$   $U_{xz} = -0.3V$

$U_c > U_b > U_e$  为 NPN 型

2-7 (a) 不能放大, 应将  $+V_{CC}$  改为  $-V_{CC}$ , 耦合电容极性反接, 使  $U_e > U_b > U_c$

(b) 发射结为零偏置, 将  $R_E$  接至电源

(c) 在基极与电源  $V_{CC}$  之间加  $R_B$

(d) 晶体管无基极偏置电流, 将  $R_B$  断开, 接至  $V_{CC}$


(e) 可以正常放大

(f) 可以正常放大


(g) 输出电压对地短路, 始终为 0, 应在集电极加电阻  $R_C$

(h) 电容  $C_B$  将晶体管基极对地短路, 输入信号无法输入, 去掉电容  $C_B$


2-8 a 直流通路

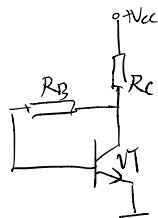


a. 交流通路

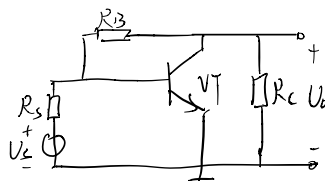

b 直流通路

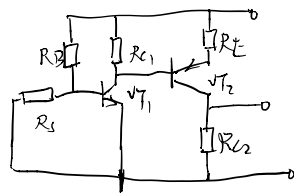

b 交流通路

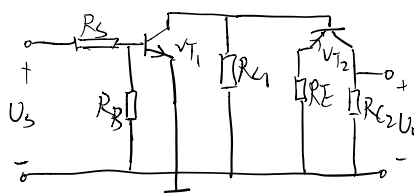

$$2-14 \quad 1) \quad \bar{I}_{BQ} = \frac{\bar{I}_{CQ}}{\beta} = 10 \mu A, \quad R_B = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{\bar{I}_{BQ}} = 1.13 M\Omega$$

$$12) \quad r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 mV}{I_{EQ}} = 2700 \Omega$$

$$A_U = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-\beta R_L}{r_{be}} = -112$$

$$13) \quad R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_B // r_{be} = 2.7 k\Omega$$

$$R_o = R_C = 16 k\Omega$$

$$A_{Us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_U = -83$$

$$2-15, \quad 1) \quad U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) = \frac{20 k\Omega}{60 k\Omega + 20 k\Omega} \times (-16 V) = -4 V$$

$$I_{CQ} = \frac{U_B + 0.3}{R_E} = -1.85 mA$$

$$U_{CEQ} = -V_{CC} + I_{CQ} (R_C + R_E) = -6.75 V$$

$$12) \quad \frac{1}{2} U_{CEQ} = -4 V, \quad I_{CQ} = \frac{-V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C + R_E} = -2.4 mA$$

$$U_B \approx I_{CQ} R_E = -2.4 mA \times 2 k\Omega = -4.8 V$$

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) = -4.8 V, \quad R_{B2} = 47 k\Omega$$

(3)



$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 mV}{I_{EQ}} \approx 1.3 k\Omega$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \approx 1.2 k\Omega$$

$$A_{Us} = \frac{U_o}{U_s} = -\frac{R_i}{R_i + R_s} \frac{\beta (R_C // R_L)}{r_{be}} = -55$$

$$R_o = R_C = 3 k\Omega$$

$$2-16. \quad 1. \quad \text{若增大, 射极电流 } I_E \text{ 几乎不变, } A_U = -\frac{\beta R_C // R_L}{r_{be}} \approx -\frac{(R_C // R_L)}{26 mV} I_{EQ} \text{ 不变}$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \text{ 增大}$$

$$2. \quad \text{若 } R_E \text{ 增大, 射极电流 } I_E \text{ 减小, } A_U \text{ 减小, } R_i \text{ 增大}$$

$$2-17. \quad 1) \quad R_E = 0 \text{ 时} \quad I_E = \frac{U_B - 0.7 V}{R_B + R_{E1}} = 1.42 mA$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 mV}{I_E} = 1.217 k\Omega$$

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1 + \beta) R_E] = 1.63 k\Omega$$

$$A_U = \frac{U_o}{U_i} = -\frac{\beta (R_L // R_C)}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} = -174$$

$$12) R_E = 200 \Omega \text{ 时 } I_E = 1.8 \text{ mA}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = 1.4 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta) R_E] = 6.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 8.2 \text{ k}\Omega$$

当  $R_E$  增大,  $|A_u|$  减小,  $R_i$  增大

$$2-18 \quad (1) \quad U_B = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{15000 \times 10}{15000 + 20000} = 4.3 \text{ V}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_B - 0.7 \text{ V}}{R_E} = \frac{4.3 - 0.7}{2000} = 1.8 \text{ mA} = I_{CQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E) = 2.8 \text{ V}$$

$$2-19 \quad (1) \quad U_{BQ} = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 5 \text{ V} \quad I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - 0.7 \text{ V}}{R_E} = 2.15 \text{ mA}$$

$$I_{CQ} = \frac{\beta}{1+\beta} I_{EQ} = 2.1 \text{ mA} \quad U_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ} R_E = 7.7 \text{ V}$$

$$(2) \quad r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 1.35 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_e R_i'}{\dot{I}_e r_{be} + \dot{I}_e R_i'} = \frac{(1+\beta) R_i'}{r_{be} + (1+\beta) R_i'} = 0.987$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta) R_i'] = 2.8 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_E // \frac{r_{be} + R_C // R_{B1} // R_{B2}}{1+\beta} = 2.3 \Omega$$

2-24

$$(1) \quad I_{CQ} = \beta I_{BQ} \quad I_{R_C} = I_{BQ} + I_{CQ}$$

$$\frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C} = I_{BQ} + \beta I_{BQ} \quad I_{BQ} = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{2R_1}$$

$$R_1 = R_2 = 62 \text{ k}\Omega$$

$$(2) \quad r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{CQ}} = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta (R_C // R_L // R_2)}{r_{be}} = -149$$

$$(3) \quad R_i = r_{be} // R_1 = 1.3 \text{ k}\Omega \quad R_o = R_C // R_2 = 7.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u = -83$$

$$2-25 \quad (1) \quad U_{BQ} = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 3.5 \text{ V} = U_{BEQ} \quad I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E} = 1 \text{ mA}$$

$$R_E = 2.8 \text{ k}\Omega \quad R_C = \frac{V_{CC} - (U_{BQ} - U_{BEQ}) - U_{CEQ}}{I_{CQ}} = 5.2 \text{ k}\Omega$$

$$I_C (R_{B1} + R_{B2}) = V_{CC} \quad R_{B1} = 35 \text{ k}\Omega \quad R_{B2} = 85 \text{ k}\Omega$$

$$(2) \quad A_u = \frac{-\beta R_C}{r_{be}} = -193 \quad R_i = R_{B2} // R_{B1} // r_{be} = 2.4 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 5.2 \text{ k}\Omega$$