

作业纸

课程名称: 模拟电子技术基础

班级: 06011907 教学班级:

姓名: 王东远

学号: 1120193014 第 页

思考
习题

2-1 1. a, b, a, a 2. b 3. a, b 4. a, a, b 5. b

2-4 A: 由 $U_x > U_y > U_z$ 且 $U_{xy} < U_{yz}$ 可知

x 为发射级 e y 为基级 b z 为集电级 c

且由 $U_e > U_b > U_c$ 可知 晶体管为 PNP 型

B: 由 $U_y > U_x > U_z$ 且 $U_{yx} > U_{xz}$ 可知

x 为基级 b y 为集电级 c z 为发射级 e

且由 $U_e < U_b < U_c$ 可知 晶体管为 NPN 型

2-7 (a) PNP 管工作在放大区条件是 $U_e > U_b > U_c$, 该电路不满足.

应将 $+V_{cc}$ 改为 $-V_{cc}$ 并改变电容极性

(b) 此时 $U_b = U_e = 0$, 发射结零偏置, 未工作在放大区, 应将 R_B 与 e 级断开并接入 $+V_{cc}$

(c) $U_b > U_c$, 晶体管处于饱和状态, 应在 $+V_{cc}$ 与 b 级接入一个电阻 R_b
① 且在输入交流信号时, b 级接地, 无法输入,

(d) $U_b = U_e = 0$, 晶体管未工作在放大区, 应将 R_B 与 e 级断开并接入 V_{cc}


(e) 可正常放大

(f) 可正常放大


(g) 输入交流信号时, 输出电压始终为 0. 应在 V_{cc} 与 c 级间接入电阻 R_c

(h) 输入交流信号时, C_B 视为短路, 无法输入信号, 应去掉 C_B

2-8 a) 直流:

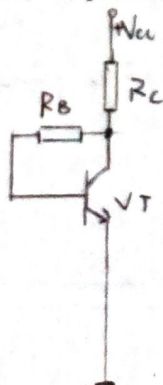

交流:

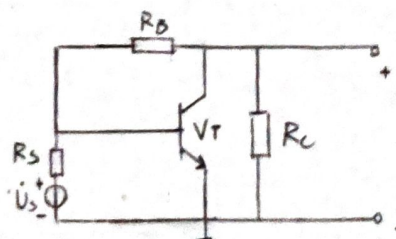

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: 06011907


教学班级: _____

姓名: 王子远


学号: 1120193014

第 _____ 页

2-8 b) 直流

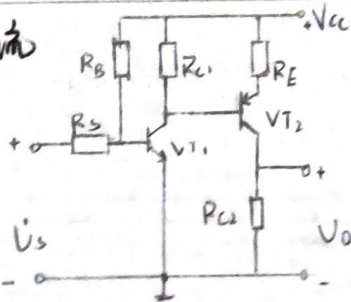


交流

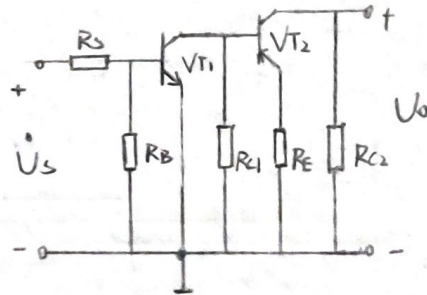

2-14 1. 对前级工作点分析, 有 ~~$I_{BQ} = \beta I_{EQ}$~~ ~~$I_{BQ} R_B = V_{CC} - U_{BEQ}$~~

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{10}{100} \text{mA} = 0.1 \text{mA} \quad R_B = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{I_{BQ}} = \frac{V_{CC} - U_{on}}{I_{BQ}} = 1.13 \times 10^6 \Omega$$

2. 作出微变等效图:

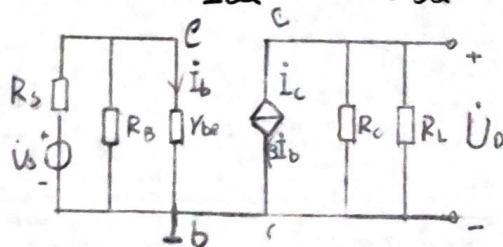

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) r_{be'}$$

$$= r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{mV}}{I_{EQ}}$$

$$= 2700 \Omega$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-\beta R'_L}{r_{be}} = -114$$

3. $R_i = \frac{U_i}{I_i} = \frac{R_B // r_{be}}{1} \approx 2700 \Omega$

故 $A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u = -83$

$R_o = R_C = 16 \text{k}\Omega$

2-15 1. 对前级工作点分析, 有:

~~$I_{BQ} = \frac{U_{BEQ}}{R_{B1}}$~~ $U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) = -4 \text{V}$

$$I_{CQ} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} = -1.85 \text{mA}$$

$$I_{BQ} = I_{CQ} / \beta = -0.62 \text{mA}$$

$$U_{CEQ} = U_C - U_E = (-V_{CC} - R_C \cdot I_{CQ}) - (U_B - U_{BE}) = -6.75 \text{V}$$

2. 由1. 可知 $I_{CQ} = \frac{-V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C + R_E} = -2.4 \text{mA}$

联系方式: _____

$U_B = I_{CQ} R_E + U_{BE} = -4.5 \text{V}$ 由 $U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) = -4.5 \text{V}$

解得 $R_{B1} = 75.1 \text{k}\Omega$

作业纸

课程名称: _____

班级: 06011907 教学班级: _____

姓名: 王磊

学号: 1120193014 第 _____ 页

2-15. 作出微变等效图:


$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} = 0.96 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = -\beta R_L' / r_{be} = -127$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \approx 0.96 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_c = 3 \text{ k}\Omega$$

$$A_{us} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u \approx -62.2$$

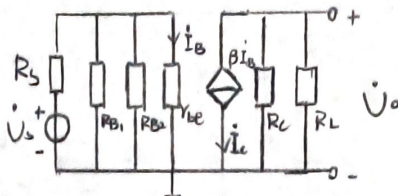

思考 2-16 1) 增大 β $A_u = -\beta R_L' / r_{be} = \frac{-\beta R_c // R_L}{r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}}} \approx -\frac{(R_c // R_L) I_{EQ}}{26\text{mV}}$ 几乎不受影响

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \approx r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} \text{ 增大}$$

2) 增大 R_E 此时 I_E 减小 A_u 减小 R_i 增大

2-17 对静态工作点分析: 此时 $U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{CC} = 2.12\text{V}$

① 当 $R_E = 0$ 时 $I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E + R_{E1}} = 1.4 \text{ mA}$

此时 $r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} = 1.95 \text{ k}\Omega$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = -\frac{\beta(R_L // R_c)}{r_{be} + (1+\beta)R_E} = -181$$

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta)R_E] = 1.60 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_c = 8.2 \text{ k}\Omega$$

2° 当 $R_E = 200 \Omega$ 时 $I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E + R_{E1}} = 1.18 \text{ mA}$

此时 $r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} = 2.33 \text{ k}\Omega$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = -\frac{\beta(R_L // R_c)}{r_{be} + (1+\beta)R_E} = -15.7$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta)R_E] = 6.34 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_c = 8.2 \text{ k}\Omega$$

联系方式: _____

3° 当 R_E 增大时可以使 A_u 增大, R_i 增大

作业纸

课程名称: _____

班级: 06011907

教学班级:

姓名: 王东延

学号: 1120193014

第

页


2-18 1. 对静态工作点进行分析:

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot (V_{CC}) = 4.29 \text{ V}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} = 1.8 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = U_C - U_E = (V_{CC} - R_C \cdot I_{CQ}) - (U_B - U_{BE}) = 2.81 \text{ V}$$

2. 分别作出两种输出的微变等效电路

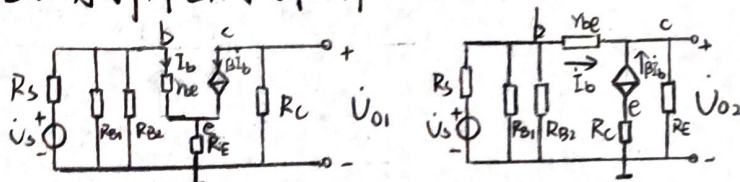

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_E} \approx 0.88 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta) R_E] = 8.01 \text{ k}\Omega$$

$$A_{u1} = \frac{U_{O1}}{U_i} = \frac{-\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i} = -0.78$$

$$A_{u2} = \frac{U_{O2}}{U_i} = \frac{(1 + \beta) R_E}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i} = -0.75$$

3. $R_i = 8.01 \text{ k}\Omega$ $R_{O1} = R_C = 3 \text{ k}\Omega$ $R_{O2} = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_s \parallel R_{B1} \parallel R_{B2}}{1 + \beta} = 33 \Omega$

2-19 1. 对静态工作点分析


$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{CC} = 4.9 \text{ V} \quad I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} = 2.1 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = U_C - U_E = V_{CC} - I_{EQ} R_E = 7.8 \text{ V}$$

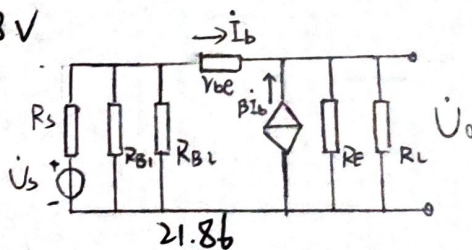2. 作出微变等效电路

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 1.35 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta) R_E] = 21.86 \text{ k}\Omega$$



$$R_o = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_s \parallel R_{B1} \parallel R_{B2}}{1 + \beta} \approx R_E \parallel \frac{r_{be} + R_s}{1 + \beta} = 23.0 \Omega$$

联系方式: _____

$$A_u = \frac{(1 + \beta) R_E'}{r_{be} + (1 + \beta) R_E'} = 0.99$$

作业纸


课程名称: _____

班级: 06011907 教学班级: _____

姓名: 王佳

学号: 1120193014 第 _____ 页

2-24. 直流通路如图所子

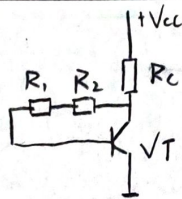


$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{CEQ}}{R_C} = 1.34 \text{ mA} \quad I_{BQ} = I_{CQ} / \beta = 26.8 \mu\text{A}$$

$$\text{另知 } V_{CC} - V_{CEQ} = R_C \cdot (I_{BQ} + I_{CQ})$$

$$\text{且 } I_{CQ} = \beta I_{BQ} \quad I_{BQ} = \frac{V_{CEQ} - V_{BEQ}}{R_1 + R_2} \text{ 故 } R_1 = R_2 = 62.7 \text{ k}\Omega$$

2. 作微变等效电路

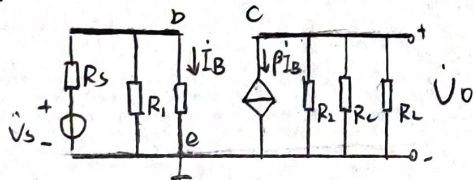


$$V_{be} = r_{be}' + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = -\frac{\beta (R_C \parallel R_L \parallel R_1)}{r_{be}} = -148$$

$$R_i = R_{be} \parallel R_1 \approx 1.3 \text{ k}\Omega \quad A_{us} = A_u \frac{R_i}{R_i + R_s} = -83.7$$

$$3. R_i = 1.3 \text{ k}\Omega \quad R_o = R_C \parallel R_2 = 7.3 \text{ k}\Omega$$

2-25 1. 作出直流通路图

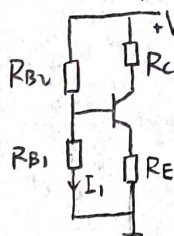


$$V_{BQ} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} \quad \text{由 } R_{B1} = \frac{V_{BQ}}{I_1} \quad I_1 \approx 10 I_{BQ} \quad V_{BQ} \approx 5 V_{BEQ} = 3.5 \text{ V}$$

$$I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - V_{BEQ}}{R_E} \approx I_{CQ} \quad V_{CC} - V_{CEQ} \approx I_{CQ} (R_C + R_E) \quad I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1 \text{ mA}$$

$$\text{取 } R_{B1} = 35 \text{ k}\Omega \quad R_{B2} = 85 \text{ k}\Omega \quad R_C = 5.2 \text{ k}\Omega \quad R_E = 2.8 \text{ k}\Omega$$

2. 作出微变等效电路

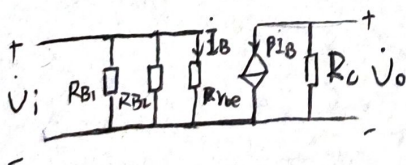

$$A_u = -\frac{\beta R_C}{r_{be}} = -192.6$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} = 2.4 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 5.2 \text{ k}\Omega$$