



第2年

# 作业纸

课程名称: 模拟电子技术基础

班级: 自动化1907 教学班级: 06011907 姓名: 万梦颖 学号: 1120193040 第 1 页

2-1

1. 晶体管工作在放大区时, 发射结为 a 正向偏置, 集电结为 b 反向偏置; 工作在饱和区时, 发射结为 a 正向偏置, 集电结为 a 正向偏置.
2. 工作在放大区的晶体管, 当基极电流  $I_B$  从  $20\mu A$  增大到  $40\mu A$  时, 集电极电流  $I_C$  从  $1mA$  变成  $2mA$ , 该管的  $\beta$  约为 b-50.
3. 工作在放大状态的晶体管, 流过发射结的主要是 a 扩散电流, 流过集电结的主要是 b 漂移电流.
4. 环境温度升高时, 晶体管的  $\beta$  a 增大, 反向电流 a 增大, 发射结压降 b 减小.
5. 两个晶体管, 其中A管的  $\beta=200$ ,  $I_{CBO}=200\mu A$ ; B管的  $\beta=50$ ,  $I_{CBO}=1\mu A$ , 其他参数基本相同. 相比之下, b-B 管性能好.

2-4 解:

A管:  $U_x=12V$   $U_y=11.7V$   $U_z=6V$   
 $U_x > U_y > U_z \rightarrow y$  为基极  $b$   
 $U_{yx} = -0.3V \rightarrow x$  为发射极  $e$   
 $z$  为集电极  $c$

$U_c < U_b < U_e \rightarrow$  PNP 型

B管:  $U_x=-5.2V$   $U_y=-1V$   $U_z=-5.5V$   
 $U_y > U_x > U_z \rightarrow x$  为基极  $b$   
 $U_{xz} = 0.3V \rightarrow z$  为发射极  $e$   
 $y$  为集电极  $c$   
 $U_c > U_b > U_e \rightarrow$  NPN 型

联系方式:

2-7 解:


- a)  $\because$  PNP 型管中  $U_c > U_b > U_e$   
 1. 不能正常放大  
 改正:  $+V_{ce} \rightarrow -V_{ce}$
- b)  $\because$  NPN 型管发射结反偏置  
 1. 不能正常放大  
 改正:  $R_B$  接地  $\rightarrow R_B$  接  $V_{ce}$
- c)  $\because$  基极  $b$  处电位为  $V_{ce}$ , 晶体管饱和  
 1. 不能正常放大  
 改正: 在基极  $b$  与  $V_{ce}$  间接电阻  $R_B$
- d)  $\because$  NPN 型管无基极偏置电路  
 1. 不能正常放大  
 改正: 将  $R_B$  改为由  $b$  极接  $V_{ce}$
- e) 能正常放大
- f) 能正常放大
- g)  $\because$  NPN 型管缺少集电极电阻, 交流信号  $i_c$  无法变为  $U_{ce}$  变化  
 1. 不能正常放大  
 改正: 在集电极  $c$  与  $V_{ce}$  间接上集电极电阻  $R_c$
- h)  $\because$  交流信号时  $C_B$  使得  $b$  极短路  
 1. 不能正常放大  
 改正: 删去  $C_B$

2-8 解:

a) 直流通路:



交流通路:

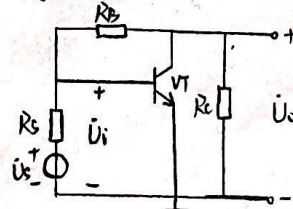



# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_



教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 2 页

b) 直流通路:

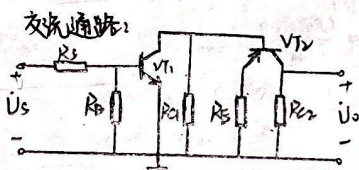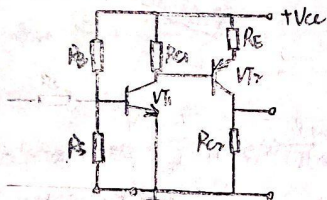


2-14 解:

$$1. I_{CQ} = \beta I_{BQ} \rightarrow I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{0.5 \text{ mA}}{50} = 0.01 \text{ mA} = 10 \mu\text{A}$$

$$R_{B2} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{I_{BQ}} = \frac{12 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{10 \mu\text{A}} = 1.13 \text{ M}\Omega$$
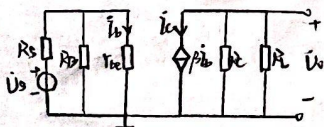
$$2. A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-\beta(R_{C1} \parallel R_L)}{I_{BQ} r_{be}} = \frac{-\beta(R_{C1} \parallel R_L)}{r_{be}}$$



$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 700 \Omega$$

$$R_{C1} \parallel R_L = \frac{R_{C1} R_L}{R_{C1} + R_L} = \frac{16 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ k}\Omega}{16 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} = 6.15 \text{ k}\Omega$$

$$\text{代入得 } A_u = \frac{-50 \times 6.154}{700} \approx -114$$

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} = \frac{R_{B1} R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \approx 2.7 \text{ k}\Omega$$

$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{U_o}{U_i} \cdot \frac{U_i}{U_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot A_u = -83$$


$$3. R_i = 2.7 \text{ k}\Omega \text{ (由上题)}$$

$$R_o = R_{C2} = 16 \text{ k}\Omega$$

联系方式: \_\_\_\_\_

2-15 解:

1. 直流通路

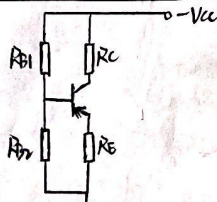

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot (-V_{CC}) = \frac{20 \text{ k}\Omega}{60 \text{ k}\Omega + 20 \text{ k}\Omega} \times (-16 \text{ V}) = -4 \text{ V}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_B + 0.3 \text{ V}}{R_E} = \frac{-4 \text{ V} + 0.3 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega} = -1.85 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = -V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = -6.75 \text{ V}$$

2.  $U_{CEQ} = -4 \text{ V}$


$$I_{CQ} = \frac{-V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C + R_E} = \frac{[-16 - (-4)] \text{ V}}{3 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega} = -2.4 \text{ mA}$$

$$U_B \approx I_{CQ} R_E - 0.3 \text{ V} = -2.4 \text{ mA} \times 2 \text{ k}\Omega - 0.3 \text{ V} = -5.1 \text{ V}$$

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC})$$

$$R_{B1} = 42.75 \text{ k}\Omega$$

3.

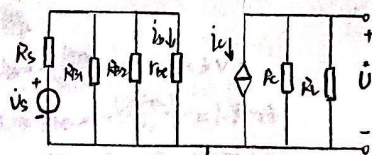

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \approx 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} = 60 \text{ k}\Omega \parallel 20 \text{ k}\Omega \parallel 1.3 \text{ k}\Omega \approx 1.2 \text{ k}\Omega$$

$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \frac{U_o}{U_i} = \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \frac{-\beta(R_{C2} \parallel R_L)}{I_{BQ} r_{be}} = -85$$

$$R_o = R_{C2} = 3 \text{ k}\Omega$$

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 3 页

216 解:

$$1. A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_c(R_C \parallel R_L)}{\dot{I}_b r_{be}} = \frac{-\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be}}$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be}$$

$$r_{be} = r_{bb} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} \approx (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E}$$

$$\text{若增大 } \beta, I_E \text{ 不变, } A_u = \frac{-\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be}} = \frac{-I_{EQ}(R_C \parallel R_L)}{26\text{mV}} \text{ 不变}$$

$$r_{be} = (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} \text{ 增大}$$

$$\therefore R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} \text{ 增大}$$

$$2. \text{若增大 } R_E, I_E = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} \text{ 减小}$$


$$A_u = \frac{-I_{EQ}(R_C \parallel R_L)}{26\text{mV}} \text{ 减小}$$

$$r_{be} = (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} \text{ 增大}$$

$$\therefore R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} \text{ 增大}$$


217 解:

直流通路:

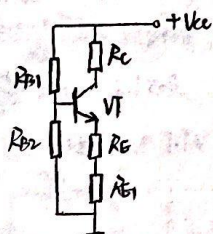

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = \frac{10}{75 + 10} \times 18\text{V} = 2.12\text{V}$$
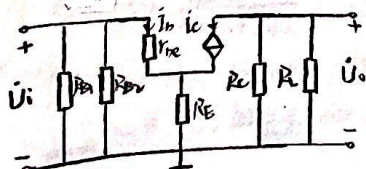
$$\text{当 } R_E = 0 \text{ 时, } I_E = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E + R_{E1}} = 1.42\text{mA}$$



联系方式: \_\_\_\_\_

$$r_{be} = r_{bb} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_E} = 1.217\text{k}\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_c(R_C \parallel R_L)}{\dot{I}_b[r_{be} + (1+\beta)R_E]} = \frac{-\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1+\beta)R_E} = -174$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1+\beta)R_E] = 1.63\text{k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 8.2\text{k}\Omega$$

$$\text{当 } R_E = 200\Omega \text{ 时, } I_E = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E + R_{E1}} = 1.18\text{mA}$$

$$r_{be} = r_{bb} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_E} = 1.4\text{k}\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_c(R_C \parallel R_L)}{\dot{I}_b[r_{be} + (1+\beta)R_E]} = \frac{-\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1+\beta)R_E} = -15.5$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1+\beta)R_E] = 6.3\text{k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 8.2\text{k}\Omega$$



$R_E$  增大时,  $|A_u|$  减小,  $R_i$  增大,  $R_o$  不变

218 解:

$$1. U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 4.3\text{V}$$

$$I_{EQ} \approx I_{E0} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} = 1.8\text{mA}$$
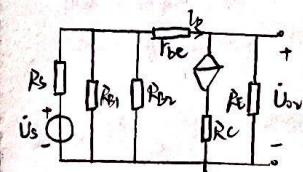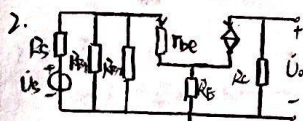
$$U_{CE0} = V_{CC} - I_{EQ}(R_C + R_E) = 2.8\text{V}$$





# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 4 页

$$r_{be} = r_{bb} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_E} = 1.2\text{k}\Omega$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1+\beta)R_E] = 8.2\text{k}\Omega$$

$$A_{us1} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_s} = \frac{-\beta R_C}{r_{be} + (1+\beta)R_E} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = -0.79$$


$$A_{us2} = \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_s} = \frac{(1+\beta)R_E}{r_{be} + (1+\beta)R_E} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = 0.79$$

3.  $R_{B1} = R_{C2} = 2\text{k}\Omega$

$$R_{O2} = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_{B1} \parallel R_{B2}}{1+\beta} = 33\Omega$$

2-19 解:

1. 直流通路:

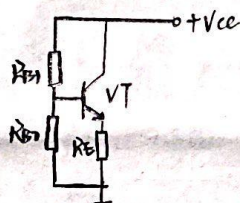


$$U_{BEQ} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 5\text{V}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BEQ} - U_{BE}}{R_E} = 2.15\text{mA}$$

$$I_{CQ} = \frac{\beta}{1+\beta} I_{EQ} = 2.1\text{mA}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - R_C I_{CQ} = 7.7\text{V}$$

2.

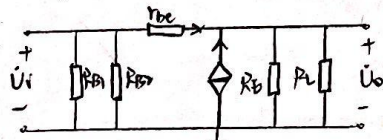

$$r_{be} = r_{bb} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} = 1.35\text{k}\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_o R'_L}{\dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_o R'_L} = \frac{(1+\beta) R'_L}{r_{be} + (1+\beta) R'_L} = 0.987$$


$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1+\beta) R'_L] = 21.8\text{k}\Omega$$

$$R_o = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_{B1} \parallel R_{B2}}{1+\beta} = 23\Omega$$

联系方式: \_\_\_\_\_

2-24 解:

1. 直流通路:

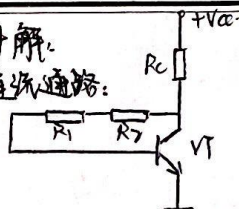


$$I_{RC} = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C} = I_{BQ} + I_{CQ} = (1+\beta) I_{BQ}$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{R_1 + R_2} = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{2R_1}$$

解得  $R_1 = R_2 = 62\text{k}\Omega$

2.

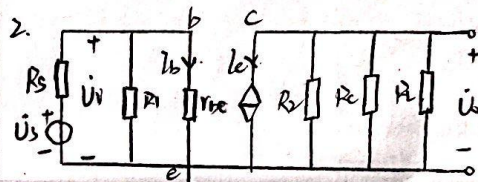

$$r_{be} = r_{bb} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{CQ}} = 1.3\text{k}\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_c (R_C \parallel R_L)}{\dot{I}_b r_{be}} = \frac{-\beta R_C \parallel R_L}{r_{be}} = -149$$

3.  $R_i = r_{be} \parallel R_1 = 1.3\text{k}\Omega$

$$R_o = R_C \parallel R_2 = 7.3\text{k}\Omega$$

$$A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u = -83$$

2-25 解:

1.  $I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 0.01\text{mA} = 10\mu\text{A}$

$$I_{BQ} \approx I_{CQ} = 1\text{mA}$$

$$U_{BQ} = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 5\text{V} \quad U_{BEQ} = 5 \times 0.7\text{V} = 3.5\text{V}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E} = \frac{3.5\text{V} - 0.7\text{V}}{R_E} = 1\text{mA}$$

$$\therefore R_E = 2.8\text{k}\Omega$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - U_{CEQ} - (U_{BQ} - U_{BEQ})}{I_{EQ}} = 5.2\text{k}\Omega$$


$$\therefore I_1 = 0.1 \text{ mA}$$

$$V_{ce} = I_c (R_{B1} + R_{B2})$$

$$U_{B1} = I_1 R_{B1}$$

$$\therefore \text{解得 } R_{B1} = 35 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B2} = 85 \text{ k}\Omega$$

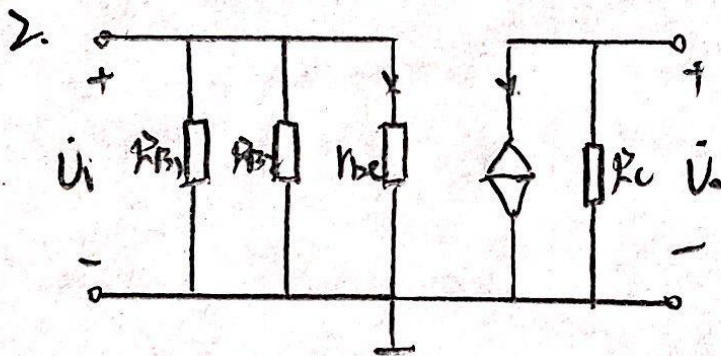

$$A_u = \frac{-\dot{I}_c R_c}{\dot{I}_b r_{be}} = \frac{-\beta R_c}{r_{be}} = -193$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} = 2.4 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_c = 5.2 \text{ k}\Omega$$