

模电第=章作4.

06011907

张瑞

1120193180

2-1. 1.  $a:b:a$  2.  $b$  3.  $a,b$  4.  $a,a;b$  5.  $b$


2-4. A等:  $\because U_x > U_y > U_z$   
 $\therefore$  是基极  $b$   
 $\because U_y - U_x = 11.7 - 12 = -0.3(V)$ ,  $U_y - U_z = 11.7 - 6 = 5.7(V)$

$\therefore x$  是发射极  $e$ ,  $z$  是集电极  $c$   
 $\therefore$  这是  $-NPN$  型的晶体管.


B等:  $\because U_y > U_x > U_z$   
 $\therefore x$  是基极  $b$   
 $\because U_x - U_y = -5.2 + 1 = -4.2(V)$   
 $U_x - U_z = -5.2 + 5.5 = 0.3(V)$   
 $\therefore y$  是集电极  $c$ ,  $z$  是发射极  $e$   
 $\therefore$  这是  $-PNP$  型的晶体管.

- 2-7. (a). 不能. 不应使用  $+V_{CC}$ , 应将  $+V_{CC}$  替换成  $-V_{CC}$ , 并将电路极性反接.  
 (b). 不能. 发射极处于零偏置, 应将  $R_E$  接  $V_{CC}$   
 (c). 不能. 基极直接与  $V_{CC}$  相连, 动态时基极接地. 应在基极与  $V_{CC}$  之间加一电阻  $R_B$   
 (d). 不能. 无基极偏置电流. 将  $R_B$  与发射极之间断开, 将  $R_B$  接到  $V_{CC}$   
 (e). 能  
 (f). 能  
 (g). 不能. 输入交流信号时到输出端始终为 0. 应在集电极加  $R_C$   
 (h). 不能. 输入交流信号时,  $C_B$  将  $R_B$  短路. 应将  $C_B$  去掉


2-8. (a). 直流通路:

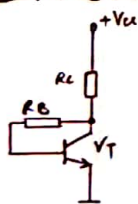


交流通路:

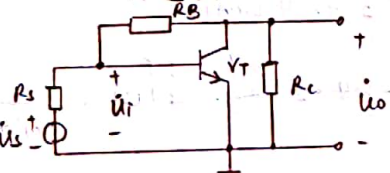

(b). 直流通路:

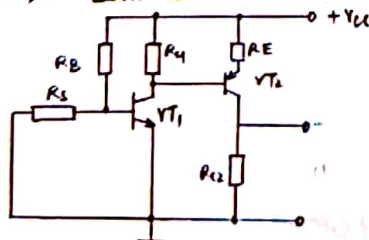

交流通路:

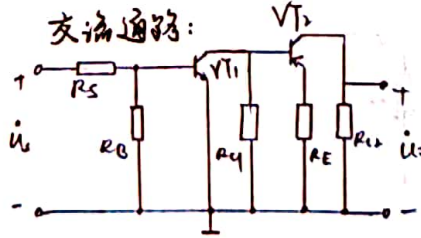

扫描全能王 创建

2-14. 1.  $\therefore I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_B}$ ,  $I_{CQ} = \beta I_{BQ}$

$\therefore I_{CQ} = \beta \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_B}$

$\therefore R_B = \beta \frac{V_{CC} - U_{BE}}{I_{CQ}} = 50 \times \frac{12 - 0.7}{0.5 \times 10^{-3}} = 1.13 \times 10^6 (\Omega) = 1.13 (M\Omega)$


2.  $A_{u1} = \frac{\dot{u}_o}{\dot{u}_i} = -\frac{\beta R_L'}{r_{be}} = -\frac{50 \times \frac{80}{13} \times 10^3}{100 + \frac{26}{0.5} (1+50)} \approx -112$

$A_{us} = \frac{\dot{u}_o}{\dot{u}_s} = \frac{\dot{u}_o}{\dot{u}_i} \cdot \frac{\dot{u}_i}{\dot{u}_s} = A_{u1} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = A_{u1} \cdot \frac{R_B // r_{be}}{R_B // r_{be} + R_s} = -112 \times \frac{2745}{2745 + 100} \approx -83$

3.  $R_D = R_B // r_{be} = \frac{1}{\frac{1}{1.13 \times 10^6} + \frac{1}{2745}} = 2745 (\Omega)$

$R_D = R_C = 16 k\Omega$

2-15. 1. 直流电路:

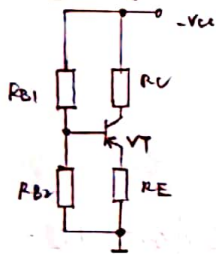

$\therefore U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) = \frac{20}{20 + 60} \times (-16) = -4 (V)$

$\therefore I_{CQ} = \frac{U_B - U_{BEQ}}{R_E} = \frac{-4 - 0.7}{2 \times 10^3} = -1.65 (mA)$

$\therefore I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{-1.65 \times 10^{-3}}{60} = -2.75 \times 10^{-5} (A) = -27.5 (\mu A)$


$\therefore U_{CEQ} = -V_{CC} + I_{CQ}(R_C + R_E) = -16 + (-1.65 \times 10^{-3}) \times (3 + 2) = -6.75 (V)$

2.  $\therefore I_{CQ}' = \frac{-V_{CC} - U_{CEQ}'}{R_C + R_E} = \frac{-16 + 4}{2 + 3} = -2.4 (mA)$

$\therefore U_B' = I_{CQ}' R_E + U_{BEQ} = -2.4 \times 2 + 0.7 = -5.5 (V) = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC})$

$\therefore R_{B1}' \approx 38.2 k\Omega$

3. 微变等效电路:

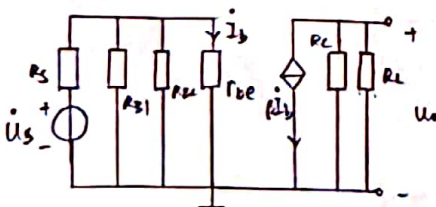

$\therefore r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 mV}{I_{EQ}} = 200 + (1 + 60) \frac{26}{-1.65 + 2.75 \times 10^{-3}} = 962.7 (\Omega)$

$\therefore A_{us} = \frac{\dot{u}_o}{\dot{u}_s} = -\frac{R_i}{R_i + R_s} \frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}} = -\frac{R_{B1} // R_{B2} // r_{be}}{R_{B1} // R_{B2} // r_{be} + R_s} \cdot \frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}} = -60$

$R_D = R_C = 3 k\Omega$



扫描全能王 创建

2-16. (1) 由 2-15 得  $A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-\beta R_L'}{r_{be}} = \frac{-\beta R_L'}{(1+\beta) \frac{26mV}{I_{EQ}}}$

∴ 当  $\beta$  增大,  $I_{EQ}$  基本不变,

∴  $A_u$  减小,  $r_{be}$  增大

∴  $R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be}$  增大.

(2) ∴  $R_E$  增大

∴  $I_{EQ}$  减小


∴  $A_u$  增大,  $r_{be}$  增大

∴  $R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be}$  增大.


2-17.

① ~~当  $R_E = 0$  时~~

直流通路:

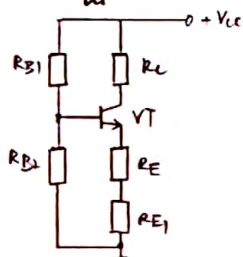

等效微变电路:

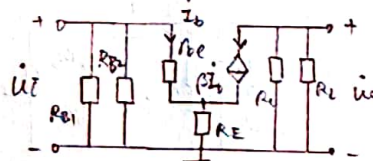

① 当  $R_E = 0$  时

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B2} + R_{B1}} V_{CC} = \frac{10}{10 + 75} \times 18 = 2.12 (V)$$

$$I_E = \frac{U_B - U_{BEQ}}{R_{E1}} = \frac{2.12 - 0.7}{1} = 1.42 (mA)$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_E} = 300 + 100 + (100 + 1) \frac{26}{1.42} = 1.95 (k\Omega)$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1 + \beta) R_E] = 1.6 k\Omega$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = - \frac{\beta (R_C // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} = - \frac{100 \times 3.53}{1.95 + 101 \times 0} = -181$$

$$R_o = R_C = 3.53 k\Omega$$

② 当  $R_E = 200 \Omega$ , 用上述公式可得

$$I_E' = \frac{U_B - U_{BEQ}}{R_{E1} + R_E'} = \frac{2.12 - 0.7}{1 + 0.2} = 1.18 (mA)$$

$$r_{be}' = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_E'} = 300 + 101 \times \frac{26}{1.18} = 2.33 (k\Omega)$$

$$R_i' = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be}' + (1 + \beta) R_E'] = 6.34 k\Omega$$


$$A_u' = \frac{u_o}{u_i} = - \frac{\beta (R_C // R_L)}{r_{be}' + (1 + \beta) R_E'} = - \frac{100 \times 3.53}{2.33 + 101 \times 200 \times 10^{-3}} = -15.7$$

$$R_o' = R_C = 3.53 k\Omega$$

∴  $R_E$  增大,  $R_i$  增大,  $|A_u|$  减小.



2-18. 直流通路:

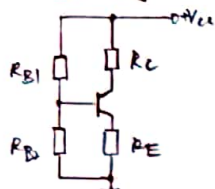


$$(1) \because U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = \frac{15}{20+15} \times 10 = 4.31V$$

$$\therefore I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BE(on)}}{R_E} = \frac{4.3 - 0.7}{2} = 1.8mA$$

$$\therefore I_{CQ} \approx I_{EQ} = 1.8mA$$

$$\therefore U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 10 - 1.8 \times 4 = 2.8(V)$$

14. 微变等效电路:

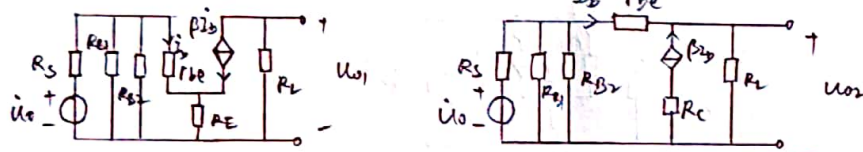

$$\therefore r_{be} = r_{bb'} + CTP \frac{26mV}{I_{EQ}} = 300 + (1+60) \frac{26}{1.8} = 1.2(k\Omega)$$

$$\therefore R_i = \frac{u_i}{i_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + CTP R_E] = \frac{1}{\frac{1}{20} + \frac{1}{15} + \frac{1}{1.2+61 \times 2}} = 8.2(k\Omega)$$

$$\therefore A_{us1} = \frac{u_{o1}}{u_s} = \frac{-\beta R_C}{r_{be} + CTP R_E} \frac{R_i}{R_i + R_S} = \frac{-60 \times 2}{1.2+61 \times 2} \frac{8.2}{8.2+2} = -0.79$$


$$A_{us2} = \frac{u_{o2}}{u_s} = \frac{(1+\beta) R_E}{r_{be} + CTP R_E} \frac{R_i}{R_i + R_S} = \frac{61 \times 2}{1.2+61 \times 2} \times \frac{8.2}{8.2+2} = 0.797$$

(3). 由(1)得  $R_i = 8.2k\Omega$

$$R_{O1} = R_C = 2k\Omega$$

$$R_{O2} = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_S \parallel R_{B1} \parallel R_{B2}}{1+\beta} = 33\Omega$$

2-19. (1). 直流通路:

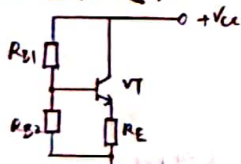

$$\therefore U_{BQ} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = \frac{47}{47+18} \times 12 \approx 4.9(V)$$

$$\therefore I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BE(on)}}{R_E} = \frac{4.9 - 0.7}{2} = 2.1(mA)$$


$$\therefore I_{CQ} \approx I_{EQ} = 2.1mA$$

$$\therefore U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C = 12 - 2.1 \times 2 = 7.8(V)$$





2-23. 微变等效电路:

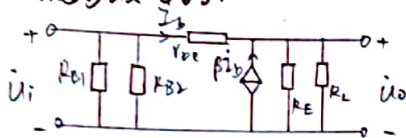

$$\therefore r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} = 100 + 101 \times \frac{26}{2.1} = 1.35 (\text{k}\Omega)$$


$$\therefore A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{I_e R_L'}{I_b r_{be} + I_e R_L'} = \frac{(1+\beta) R_L'}{r_{be} + (1+\beta) R_L'} = \frac{101 \times 1}{1.35 + 101} = 0.987$$

$$\therefore R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1+\beta) R_L'] = 21.9 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel R_S}{1+\beta} = 23 \Omega$$

2-24.

(1). 直流通路:

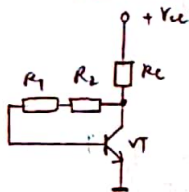


$$\therefore I_{EC} = I_{BQ} + I_{CQ} = I_{BQ} + \beta I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C} = \frac{15 - 4}{8.2} = 1.34 \text{ mA}$$

$$\therefore I_{BQ} = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{R_1 + R_2} = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{\beta R_1} = \frac{I_{EC}}{1+\beta}$$

$$\therefore R_1 = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{2 I_{EC}} (1+\beta) = 51 \times \frac{4 - 0.7}{2 \times 1.34 \times 10^{-3}} = 63 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore R_2 = R_1 = 63 \text{ k}\Omega$$

(2). 微变等效电路:

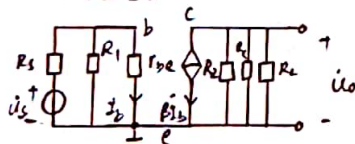

$$\therefore r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} = 300 + 51 \times \frac{26}{1.34} = 1.3 (\text{k}\Omega)$$

$$\therefore A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-\beta I_b (R_C \parallel R_L)}{I_b r_{be}} = \frac{-\beta (R_C \parallel R_L)}{r_{be}} = \frac{-50 \times 3.85}{1.3} = -148$$


$$A_{us} = \frac{u_o}{u_s} = \frac{u_o}{u_i} \cdot \frac{u_i}{u_s} = A_u \frac{I_b r_{be}}{u_s} = \frac{r_{be} \parallel R_1}{r_{be} \parallel R_1 + R_S} A_u = \frac{1.27}{1.27 + 1} \times (-148) = -83$$

$$(3). R_i = r_{be} \parallel R_1 = 1.27 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C \parallel R_L = 7.3 \text{ k}\Omega$$

2-25.

(1). 直流通路:

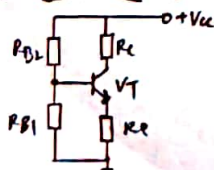

$$\therefore U_{BQ} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} \approx 5 (U_{BEQ} = 5 \times 0.7) = 3.5 (\text{V})$$

$$\therefore \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{3.5}{12} = \frac{7}{24}$$

$$\therefore U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E)$$

$$\therefore R_C + R_E = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{I_{CQ}} = \frac{12 - 4}{1} = 8 (\text{k}\Omega)$$

$$\therefore I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E} \approx 2 \text{ mA}$$

$$\therefore R_E = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{I_{EQ}} = \frac{3.5 - 0.7}{1} = 2.8 (\text{k}\Omega)$$



扫描全能王 创建

$$\therefore R_c = 8 - 2.8 = 5.2 \text{ (k}\Omega\text{)}$$


$$\therefore I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{1}{100} = 0.01 \text{ (mA)} = 10 \mu\text{A}$$

$$\therefore I_1 = 10 I_{BQ} = 0.1 \text{ mA}$$

$$\therefore R_{B1} = \frac{U_B}{I_1} = \frac{3.5}{0.1} = 35 \text{ (k}\Omega\text{)}$$

$$\therefore R_{B2} = 85 \text{ k}\Omega$$

12. 共射极放大电路:

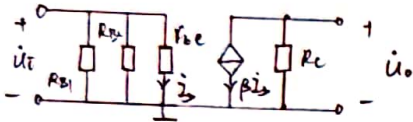

$$\therefore r_{be} = r_{be}' + \frac{26 \text{ mV}}{I_{BQ}} = 2.7 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-\beta I_B R_C}{I_B r_{be}} = \frac{-\beta R_C}{r_{be}} = \frac{-100 \times 5.2}{2.7} = -193$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} = 2.4 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 5.2 \text{ k}\Omega$$

