

第5章 曹易松 06011908 1120193653

5.5. (1) $P_0 = \frac{1}{2} U_{om} I_{om} = \frac{U_{om}^2}{2 R_L} = \frac{(10\sqrt{2})^2}{2 \times 4} = \frac{100}{4} = 25W$

$$\eta = \frac{P_0}{P_{Tc}} = \frac{25}{\frac{2 \sqrt{2} U_{om}}{\pi R_L}} = \frac{25}{\frac{2 \sqrt{2} \times 10\sqrt{2}}{\pi \times 4}} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 74.05\%$$

$$P_{Tc} = \frac{1}{R_L} \left(\frac{\sqrt{2} U_{om}}{\pi} - \frac{U_{om}^2}{4} \right)$$


$$= \frac{1}{4} \left(\frac{10 \times 10\sqrt{2}}{\pi} - \frac{25}{4} \right)$$

$$= 4.38W$$

(2) $I_{cm} > \frac{V_{CC}}{R_L} = \frac{15}{4} = 3.75A$

$$P_{cm} > (P_T)_{M} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} = \frac{225}{\pi^2 \times 4} = 5.70W$$

$$U_{CE(sat)} > 2V_{CC} = 30V$$

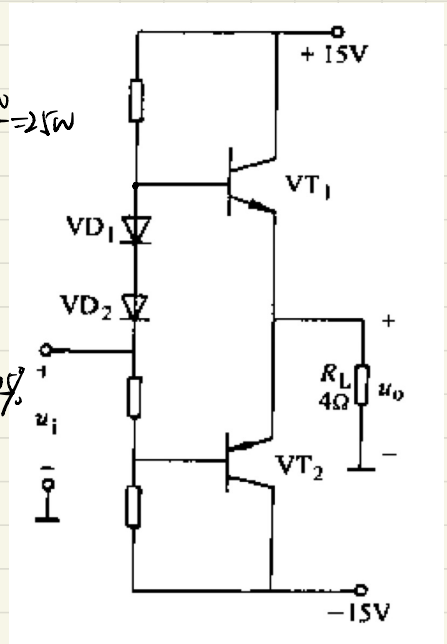

5-10. (1) 此为单电源供电的OTL放大电路


$$\text{应使 } U_{E1} = U_{E2} = \frac{1}{2} (V_{CC} + 0) = 5V$$

$$\therefore \text{电路静态时 } U_{C2} = 5V$$

$$\text{调节 } R_1 \text{ 使 } U_{E1} = U_{E2} = 5V$$

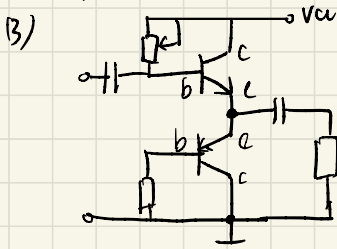2) $(P_{om}) = \frac{(U_{om} - U_{ces})^2}{2 R_L} = \frac{(5-1)^2}{2 \times 10} = 0.5W$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \times \frac{4}{5} = 0.2\pi = 62.83\%$$



静态 $I_{CQ1} = I_{CQ2} = \beta I_{BQ} = \frac{(5-0.7)}{1.2} \beta = 179mA$

$$P_C = I_C U_{CE} = 5 \times 179 = 895mW > 200mW$$

不足

