

姓名: 孙正玮 班级: 06011907 学号: 1120193161

21

1. 晶体管工作在放大区时发射结正向偏置, 集电结反向偏置。
工作在饱和区时, 发射结正向偏置, 集电结正向偏置。
工作在截止区时, 发射结反向偏置, 集电结反向偏置。
2. 工作在放大区的晶体管, 当基极电流 I_B 从 $20\mu A$ 增大至 $40\mu A$ 时, 集电极电流 I_C 从 $1mA$ 变成 $2mA$, 对该管的 β 约为 50 $I_C = \beta I_B$
3. 工作在放大区的晶体管, 流过发射结的主要是扩散电流, 流过集电结的主要是漂移电流。
4. 环境温度升高时, 晶体管的 β 增大, 反向电流 I_{CBO} 增大, 发射结电压 U_{BE} 减小。
5. 两晶体管, 其中 A 管的 $\beta = 200$, $I_{CBO} = 200\mu A$; B 管的 $\beta = 50$, $I_{CBO} = 10\mu A$, 其余参数基本相同。相比之下, B 管的性能更好。

24. 放大状态时,

解: NPN 型晶体管, $U_C > U_B > U_E$, PNP 型, $U_E > U_B > U_C$ 。

A 管: $U_X > U_Y > U_Z$ 则 Y 为基极 b

又由 $U_{YX} = -0.3V$ 可知 X 为发射极 e, 则 Z 为集电极 c。

因此 $U_E > U_B > U_C$ 故为 PNP 型。


B 管: $U_Y > U_X > U_Z$ 则 X 为基极 b

又由 $U_{YZ} = 0.3V$ 可知 Z 为发射极 e, 则 Y 为集电极 c。

因此 $U_C > U_B > U_E$ 故为 NPN 型。


27

解 (a)

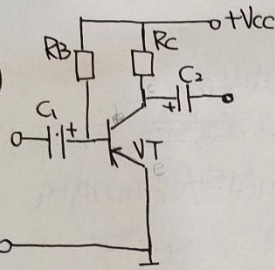


该晶体管为PNP型,若要处于放大状态,应满足 $U_c > U_b > U_e$, 而此时 $U_c < U_b < U_e$, 应将 $+V_{cc}$ 改接为 $-V_{cc}$, 耦合电压极性改接

(b)

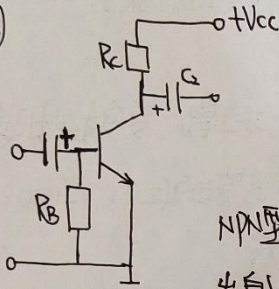

直流通路为

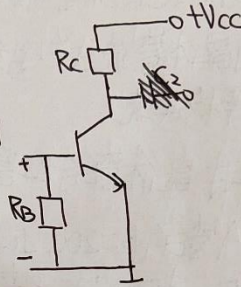


NPN型


发射结零偏,不能工作在放大状态,

应将 R_B 与 $+V_{cc}$ 相接

(c)

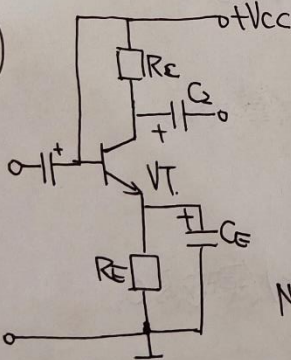


直流通路为

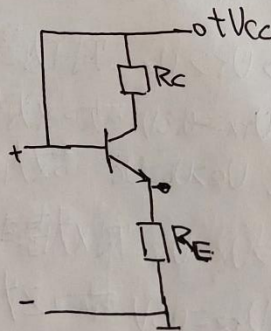


NPN型

发射结和集电结均正向偏置,晶体管处于饱和状态,并且静态时,基极交流接地,输入信号无法接入,


应将在基极b和电源 $+V_{cc}$ 之间加电阻 R_B

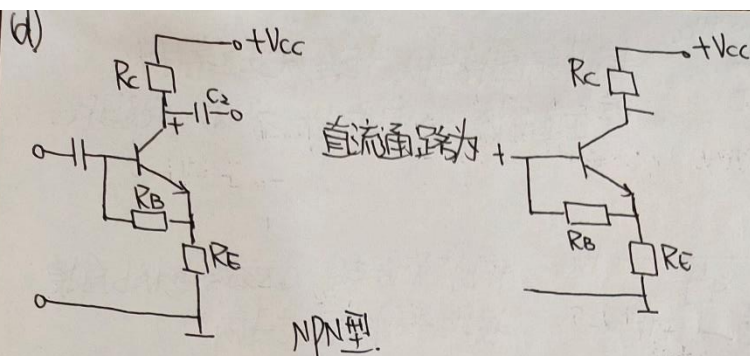

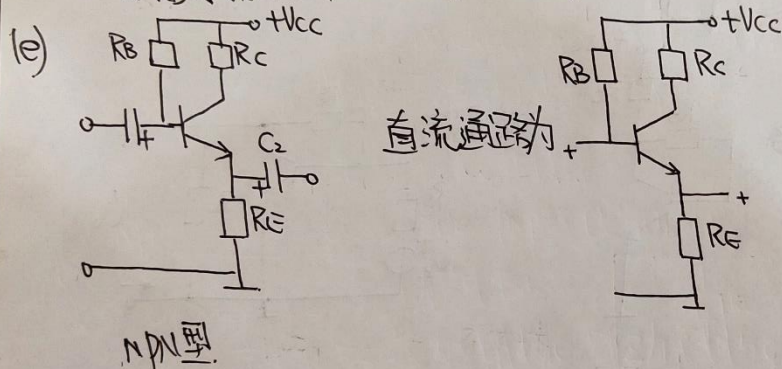
晶体管基极偏置电流为零, 无法工作在放大状态,
应将 R_B 接在基极和电源 $+V_{CC}$ 之间




电路可正常放大

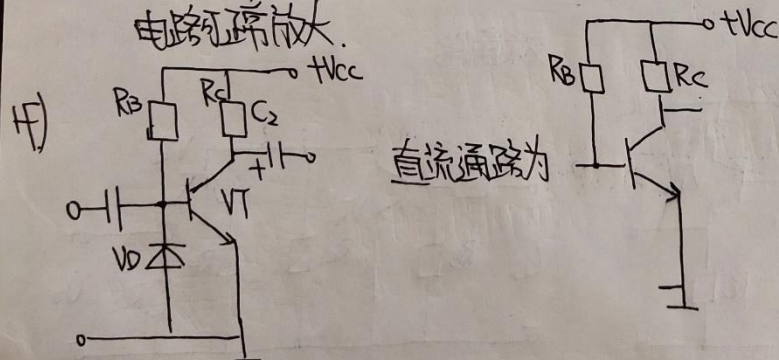

电路可正常放大, 二极管起保护作用

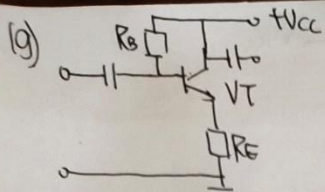

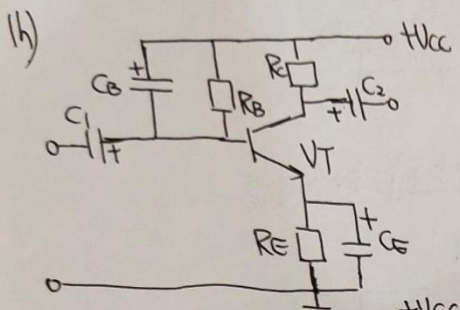
输出端直接与 $+V_{CC}$ 相连, 无法正常放大。
应在集电极 c 和电源 $+V_{CC}$ 之间接一电阻 R_C 。




输入交流信号时, C_B 短路, 基极 b 直接接地, 输入信号无法接入。
应将 C_B 删去。

2-8


解: (a) 直流通路:

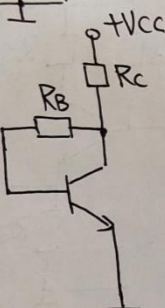


交流通路:

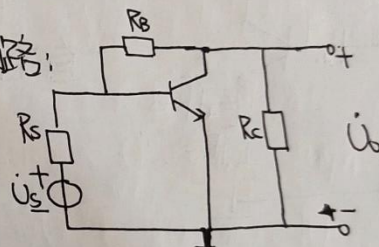


b) 直流通路:

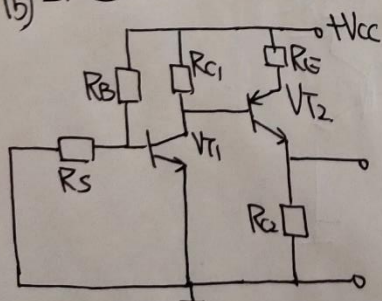

交流通路:

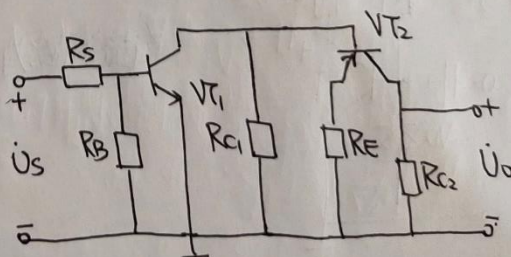


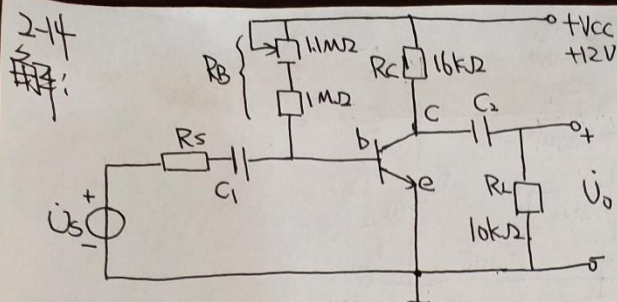

1. $I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{0.5 \text{ mA}}{50} = 10 \mu\text{A}$

$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BEQ}}{I_{BQ}} = \frac{12 - 0.7 \text{ V}}{10 \mu\text{A}} = 1.13 \text{ M}\Omega$

2. 画出微变等效电路:

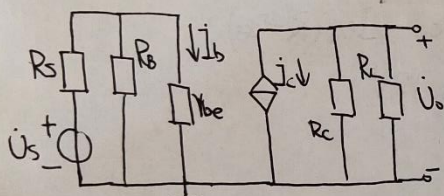

3. 输入电阻 $R_i = \frac{R_B R_{be}}{R_B + R_{be}}$

$= 2.7 \text{ k}\Omega$

输出电阻 $R_o = R_C = 16 \text{ k}\Omega$

$R_{be} = r_{be} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}}$
 $= 100 \Omega + \frac{26 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-6}} \Omega$
 $= 2.7 \text{ k}\Omega$


电压增益 $A_v = \frac{U_o}{U_i} = -\frac{\beta R_C'}{r_{be}} = -112$

源电压增益 $A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_v$


而 $R_i = \frac{R_B R_{be}}{R_B + R_{be}} = 2.7 \text{ k}\Omega$

$A_{us} = \frac{2.7}{2.7 + 1} \times (-112) = -83.5$

2.15 解:

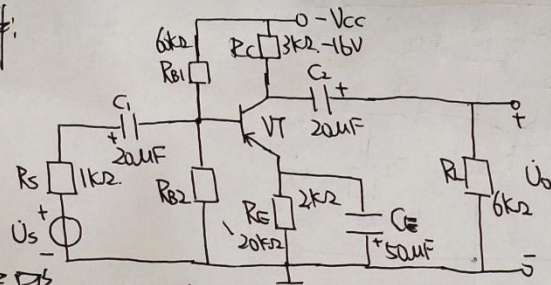

1) 直流通路 PNP型

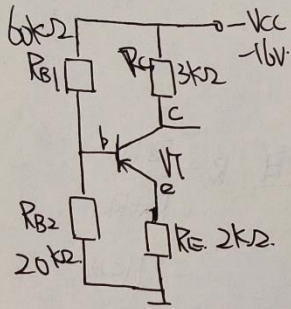

$$U_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (-V_{CC}) = \frac{20}{60 + 20} \times (-16V) = -4V$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} = \frac{-4V - 0.3V}{2k\Omega} = -1.85mA$$

$$I_{BQ} \approx \frac{I_{CQ}}{\beta} \approx \frac{-1.85mA}{60} = -31\mu A$$

$$U_{CEQ} \approx -V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = -6.75V$$

2) 由1) 可得 $U_{CEQ} = -V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E)$


$$I_{CQ} = \frac{-V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C + R_E} = -2.4mA$$

$$U_B \approx I_{CQ} \cdot R_E + U_{BE} = -2.4mA \times 2k\Omega - 0.3V = -5.1V$$

$$U_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (-V_{CC}) = -5.1V$$

$$\text{解得 } R_1 = 42.7k\Omega$$

B) 微变等效电路

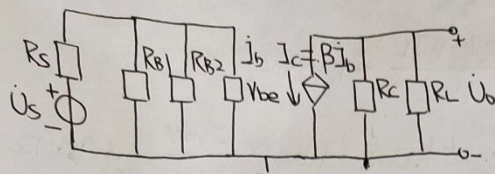

V_{be} 电压源

$$R_i = (1+\beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \approx (1+100) \times \frac{26 \text{ mV}}{1.85 \text{ mA}} = 857 \Omega$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel R_i \approx 811 \Omega$$


$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = - \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{V_{be}} = -62.7$$

$$R_o = R_C = 3 \text{ k}\Omega$$


216 解: 1) 晶体管的 β 增大, 电压增益 ^{增大}, 输入电阻 ^{增大}, 输出电阻 ^{增大}.

2) 射极电阻 R_E 增大, 电压增益 ^{减小}, 输入电阻 ^{增大}, 输出电阻 ^{增大}.

217 解: 直流通路

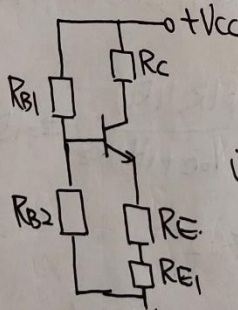

~~交流通路~~ 微变等效电路

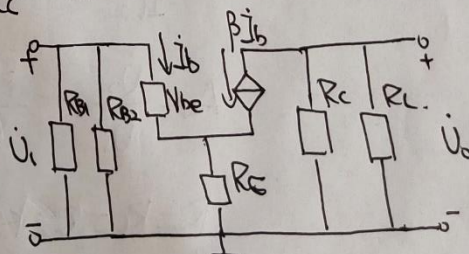

NPN 型

$$1) R_E = 0 \text{ 时, } V_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = \frac{10}{85} \times 18 \text{ V} = 2.12 \text{ V}$$

$$I_{EQ} = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E + R_{E1}} = \frac{2.12 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 1.42 \text{ mA}$$

$$V_{BE} = V_{BE1} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 100 \Omega + (1 + 100) \times \frac{26 \text{ mV}}{1.42 \text{ mA}} = 1.95 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [V_{BE} + (1 + \beta) R_E]$$

$$= 1.6 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = - \frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{V_{BE} + (1 + \beta) R_E} = -18$$

$$R_B = R_C = 8.2 \text{ k}\Omega$$

$$2) R_E = 200 \Omega \text{ 时, } I_{EQ} = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E + R_{E1}} = \frac{2.12 - 0.7 \text{ V}}{1.2 \text{ k}\Omega} = 1.18 \text{ mA}$$

$$V_{BE} = V_{BE1} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 100 \Omega + (1 + 100) \times \frac{26 \text{ mV}}{1.18 \text{ mA}} = 2.3 \text{ k}\Omega$$


$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [V_{BE} + (1 + \beta) R_E] = 6.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = - \frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{V_{BE} + (1 + \beta) R_E} = -15.7$$

$$R_B = R_C = 8.2 \text{ k}\Omega$$


R_E 增大, 电压增益减小, 输入电阻增大.

2.18 解: 直流通路.

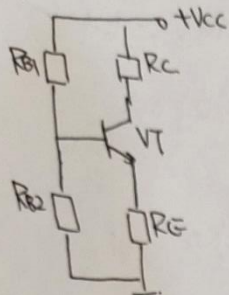

NPN型.

b) 微变等效电路.

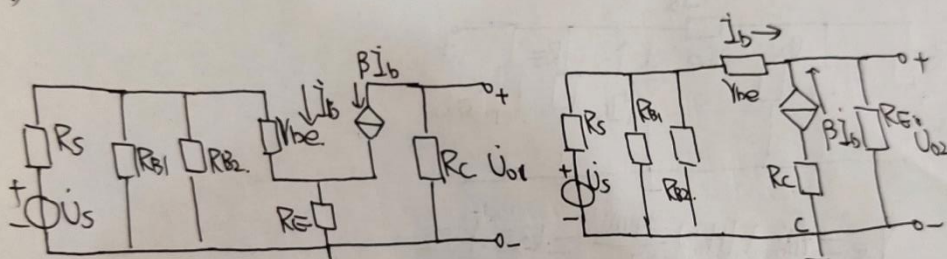

$$V_{be} = V_{be} + (1+\beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 300 + (1+60) \times \frac{26}{1.8} \Omega = 1.2 \text{ k}\Omega.$$

13) 输入电阻

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [V_{be} + (1+\beta) R_E] = 8 \text{ k}\Omega.$$

$$R_{C1} = R_C = 2 \text{ k}\Omega.$$


$$A_{u1} = \frac{U_{o1}}{U_s} = \frac{-\beta R_C}{V_{be} + (1+\beta) R_E} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = -0.78.$$

$$R_{C2} = R_E \parallel \frac{V_{be} + R_{B1} \parallel R_{B2}}{1+\beta} = 26 \Omega.$$

$$A_{u2} = \frac{U_{o2}}{U_s} = \frac{-(1+\beta) R_E}{V_{be} + (1+\beta) R_E} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = -0.79.$$

2-19

解: (1) 直流通路.

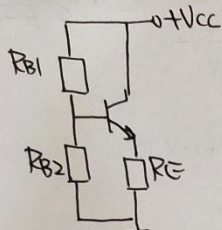


NPN型.

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{CC} = \frac{47}{68 + 47} \times 12V = 4.9V$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} = 2.1mA$$

$$\begin{aligned} U_{CEQ} &= V_{CC} - I_{EQ} \cdot R_C \\ &= 12V - 2.1mA \times 2k\Omega \\ &= 7.8V \end{aligned}$$

(2) 微变等效电路.

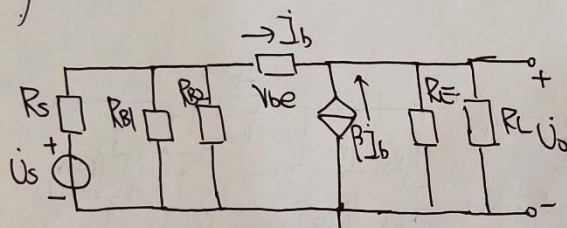

$$U_{be} = U_{be'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = 1.35k\Omega$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{I_c R_i}{I_b U_{be} + I_c R_i} = \frac{(1 + \beta) R_i}{U_{be} + (1 + \beta) R_i} = 0.99$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [U_{be} + (1 + \beta) R_i']$$


$$= 21.8k\Omega$$

$$R_o = R_E \parallel \frac{U_{be} + R_s \parallel R_{B1} \parallel R_{B2}}{1 + \beta}$$

$$= 23\Omega$$

2-24

解: 1) 直流通路

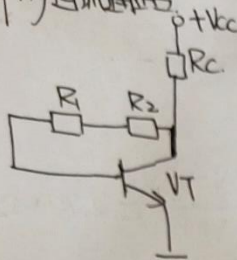

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$\text{而 } I_{RC} = I_{BQ} + I_{CQ}$$


$$\frac{V_{CC} - V_{CEQ}}{R_C} = I_{BQ} + \beta I_{BQ}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{CEQ}}{R_C (1 + \beta)} = \frac{15 - 4 \text{ V}}{82 \text{ k}\Omega \times 51} = 26 \mu\text{A}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{CEQ} - V_{BEQ}}{2R_1}$$

$$R_1 = R_2 = 63 \text{ k}\Omega$$

2) 微变等效电路

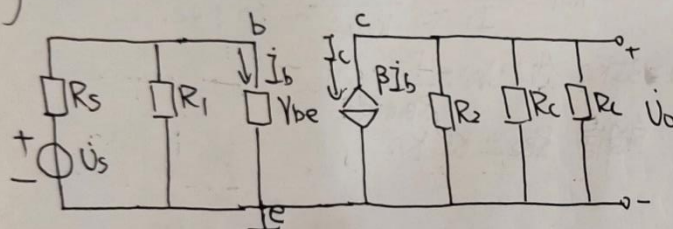

$$V_{be} = V_{be} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = - \frac{\beta (R_c \parallel R_2)}{V_{be}} = -149$$


$$R_i = V_{be} \parallel R_1 \approx 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u = -83$$

3) 输入电阻 $R_i = 1.3 \text{ k}\Omega$.输出电阻 $R_o = R_c \parallel R_2 = 7.3 \text{ k}\Omega$

2-25

解. 1) 直流通路.

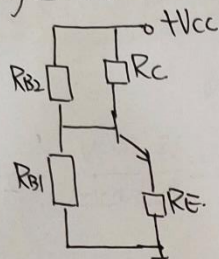

$$U_{BQ} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{CC}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E}$$

$$\therefore R_E = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{I_{EQ}} \approx \frac{3.5V - 0.7V}{1mA} = 2.8 k\Omega$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - (U_{BQ} - U_{BEQ}) - U_{CEQ}}{I_{CQ}} = 5.2 k\Omega$$


$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10 \mu A$$

$$R_{B1} = \frac{U_{BQ}}{I_1} = \frac{3.5V}{10 \mu A} = 35 k\Omega$$

$$\text{将 } R_{B1} = 35 k\Omega \text{ 代入 } U_{BQ} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{CC}$$

$$\text{解得 } R_{B2} = 85 k\Omega$$

b) 微变等效电路.

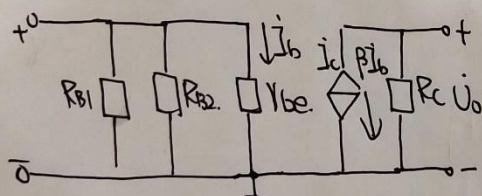

$$A_u = \frac{-\beta R_C}{r_{be}} = -\frac{100 \times 5.2 k\Omega}{2.7 k\Omega} = -193$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} = 2.4 k\Omega$$

$$R_o = R_C = 5.2 k\Omega$$