

3-3. (1) $U_{GS} = -1V$ $U_{DS} = 3V$

$$U_{GS} - U_{GS(th)} = 4V > U_{DS} \quad \text{可变电阻区}$$

(2) $U_{GS} = -2V$ $U_{DS} = 4V$

$$U_{GS} - U_{GS(th)} = 3V < U_{DS} \quad \text{小电流区}$$

(3) $U_{GS} = -2V$, $U_{DS} = 2V$

$$U_{GS} - U_{GS(th)} = 3V > U_{DS} \quad \text{可变电阻区}$$

(4) $U_{GS} = -6V$, $U_{DS} = 10V$.

$$U_{GS} < U_{GS(th)} \quad \text{截止区}$$

3-4 a. 源极缺少电阻提供负偏压, $U_{GS} = 0$, 使静态漏极电流过大, 动态范围过小

b. 没有漏极电阻, 使交流输出信号到地短路, u_o 无法取出

c. 可以正常放大

d. 自给偏压共源放大电路, 只适用于耗尽型和结型场效应管, 图中为绝缘栅型N沟道增强型场效应管

3-7. (1) $I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_{GS(th)}}$

$$U_{GSQ} = U_{GS} - U_{RS} = -I_{DQ} R_{S1}$$

$$R_{S1} = \frac{-U_{GSQ}}{I_D} = \frac{2V}{0.5mA} = 4k\Omega$$

(2) $U_{DS} > U_{GS} - U_{GS(th)}$

$$U_{DSmin} = (-2)V - (-4)V = 2V$$

$$I_D (R_{S1} + R_D + R_{S2max}) = U_{DD} - U_{DSmin}$$

$$R_{S2max} = \frac{U_{DD} - U_{DSmin} - I_D \times (R_{S1} + R_D)}{I_D} = 22k\Omega$$

(3) $g_m = -\frac{2I_{DQ}}{U_{GS(th)}} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GS(th)}}$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-g_m U_{GS} R_D}{U_{GS} + g_m U_{GS} (R_{S1} + R_{S2})} = -0.36$$

3-11. $A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{g_m U_{GS} R_L}{U_{GS} + g_m U_{GS} R_L} = 0.857 \quad R_L' = R_{S1} // R_L$

$$R_i = R_G + R_{G1} // R_{G2} = 2.075M\Omega$$

$$R_o = R_{S1} // \frac{1}{g_m} = 0.92k\Omega$$