

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: _____

学号: _____

第 _____

页

2-4

解: A: $U_x > U_y > U_z$ $U_{yx} = -0.3V$

$\therefore y$ 是 b x 为 e z 是 c 为 PNP 型

B: $U_y > U_z > U_x$ $U_{xz} = 0.3V$ $\therefore x$ 为 b 极 z 是 e 极 y 是 c 极

\therefore 是 NPN 型

2-7

解: (a) 不能放大

(b) 不能放大。将尺的 V_{cc} 相连

(c) 不能放大。在基极和 V_{cc} 中加电阻 R_B

(d) 不能放大。

(e) 可以放大


(f) 可以放大

(g) ~~可以放大~~ 不能放大。在集电极加电阻 R_C


(h) 不能放大。应去掉 C_B

2-8


解: a 直:

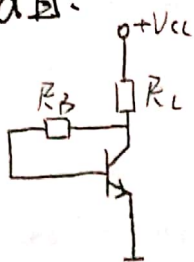


a 交:

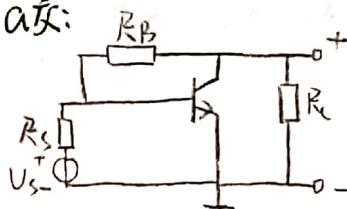

b 直

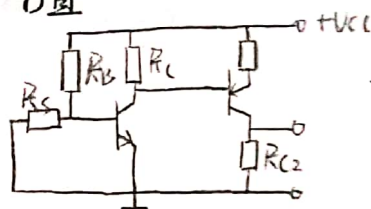


b 交

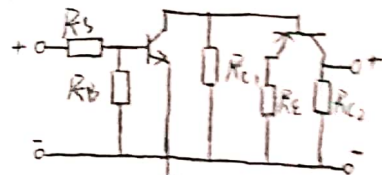

2-14

解: (1) $I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10\mu A$ $R_B = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{I_{BQ}} = 1.13M\Omega$

(2) 微变等效电路如下

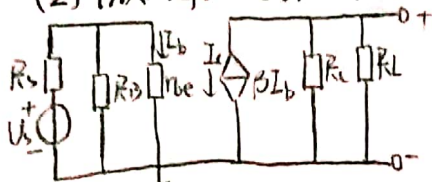

联系方式: _____

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = 2700\Omega$$

\therefore 电压增益 $A_u = -112$

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = 2.7k\Omega \quad R_E = R_C = 16k\Omega$$

$$A_{us} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u = -83 \quad (3) \text{ 由(2)得 } R_i = 2.7k\Omega \quad R_E = 16k\Omega$$


北京理工大学良乡校区管理处监制

电话: 81382088



扫描全能王 创建

解: 直流电路 (1)

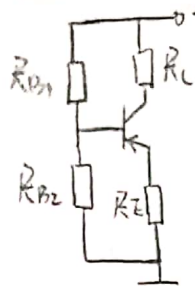


$$V_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) = -4V \quad I_{CQ} = \frac{V_B + 0.3}{R_E} = -1.85mA$$

$$V_{CEQ} = -V_{CC} + I_{CQ}(R_C + R_E) = -6.75V$$

(2) 此时 $I_{CQ} = \frac{-V_{CC} - V_{CEQ}}{R_C + R_E} = -2.4mA$ $V_B = I_{CQ}R_E = -4.8V$

又 $V_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) \therefore R_{B1} = 47k\Omega$

(3) 微变等效电路如下

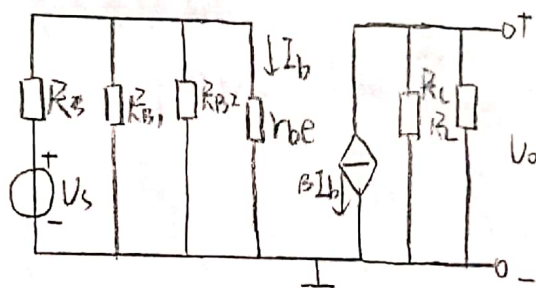

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = 1.3k\Omega$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} = 1.2k\Omega$$

$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = -\frac{R_i}{R_i + R_s} \frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be}} = -55$$

$$R_o = R_C = 3k\Omega$$

2-17


解: ① $R_E = 0$ 时

$$I_E = \frac{V_B - 0.7V}{R_E + R_{E1}} = 1.42mA \quad r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_E} = 1.217k\Omega$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R_E] = 1.63k\Omega$$

$$A_u = \frac{U_o}{V_i} = -\frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_E} = -174 \quad \therefore R_o = R_C = 8.2k\Omega$$

② 微变等效电路 $R_E = 200\Omega$ 时

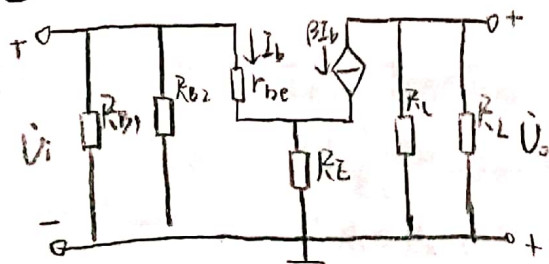

$$I_E = \frac{V_B - 0.7V}{R_E + R_{E1}} = 1.18mA$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_E} = 1.4k\Omega$$

$$A_u = \frac{U_o}{V_i} = -\frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_E} = -15.5$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R_E] = 6.3k\Omega$$

联系方式: _____



作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: _____

学号: _____

第 _____

页


2-18

解: (1) $V_B = 4.3V$ $I_{EQ} = \frac{V_B - 0.7V}{R_E} = 1.8mA$ $V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 2.8V$

(2)

2-19

解: (1) 直流通路如下

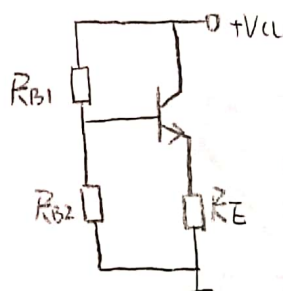


$$V_{BQ} = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 5V$$

$$I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - 0.7V}{R_E} = 2.15mA$$

$$I_{CQ} = \frac{\beta}{1+\beta} I_{EQ} = 2.1mA \quad V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C = 7.7V$$

(2) 此时微变等效电路如下

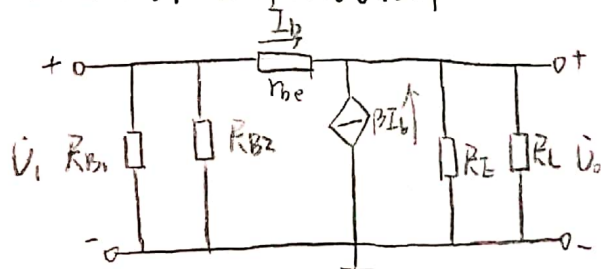

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = 1.35k\Omega$$


$$A_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{(1+\beta) R_L}{r_{be} + (1+\beta) R_L} = 0.987$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta) R_L] = 21.8k\Omega$$

$$R_o = R_C // \frac{r_{be} + R_s // R_{B1} // R_{B2}}{1+\beta} = 23\Omega$$

2-24

解: (1)

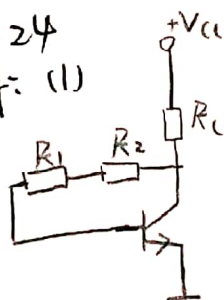

$$I_{BQ} = I_{BQ} + I_{CQ}$$


$$\frac{V_{CC} - V_{CEQ}}{R_C} = I_{BQ} + \beta I_{BQ}$$

$$\therefore R_1 = R_2 = 62k\Omega$$

联系方式: _____



(2) 微变等效电路

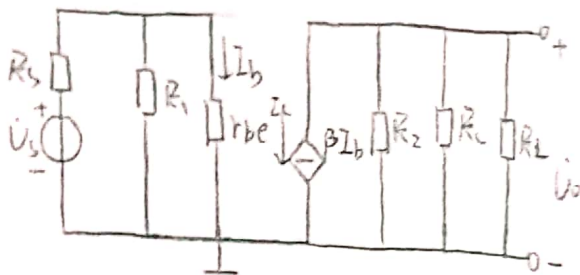

$$r_{be} = r_{bb} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{CQ}} = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta(R_C \parallel R_L \parallel R_2)}{r_{be}} = -149$$

$$(3) R_i = r_{be} \parallel R_1 = 1.3 \text{ k}\Omega \quad R_o = R_C \parallel R_2 = 7.3 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore A_{us} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u = -83$$

2-25

解: (1) $V_{BQ} = \frac{R_{B1} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 3.5 \text{ V} = 5 V_{BEQ} \quad \therefore I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - V_{BEQ}}{R_E} = 1 \text{ mA}$

$\therefore R_E = 2.8 \text{ k}\Omega \quad R_C = \frac{V_{CC} - (V_{BQ} - V_{BEQ}) - V_{CEQ}}{I_{CQ}} = 5.2 \text{ k}\Omega \quad \because I_1 = 0.1 \text{ mA}, I_{CQ}(R_{B1} + R_{B2}) = V_{CC}$

$I_1 R_{B1} = V_{B1} \quad \therefore R_{B1} = 35 \text{ k}\Omega \quad R_{B2} = 85 \text{ k}\Omega$

(2)

联系方式: _____

