

- 2-1. ① a. b, a, a
 ② b
 ③ a. b
 ④ a. a b
 ⑤ b

FS

2-4 A: $U_x - U_y = 0.3$ 则 z 为 c 极

$\therefore c$ 电压小 \therefore 为 PNP 型

且 x 为 e 极 y 为 b 极


B: $U_y - U_z = 0.3V$ $\therefore y$ 为 c 极

\therefore 为 NPN 型


且 x 为 b 极 z 为 e 极

- 2-7 a) PNP 极不满足发射正偏集电极反偏. V_{CC} 应接负电压
 b) b 极电压为 0 应将 R_B 接至 V_{CC}
 c) b 极与 V_{CC} 相连集电极正偏. 应在 V_{CC} 与 b 极间加一电阻
 d) b 极无电流. 应将 R_B 接至 V_{CC}
 e) 可以正常放大
 f) 可以正常放大
 g) 信号不能取出. 应将 V_{CC} 与 C_2 间加一电阻
 h) 交流通路中输入信号被短路. 应将 C_B 去掉


2-8 a) 直流:

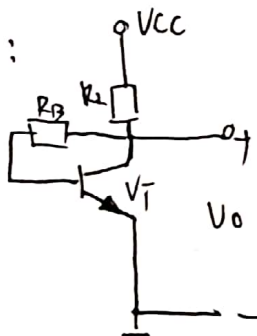


交流


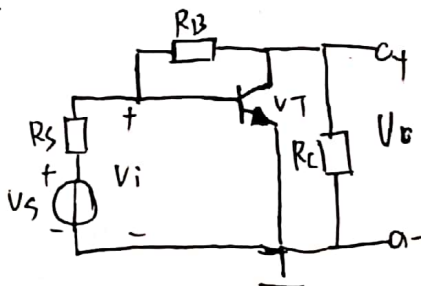


b) 直流

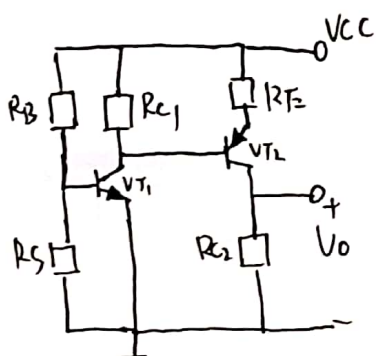

c) 交流

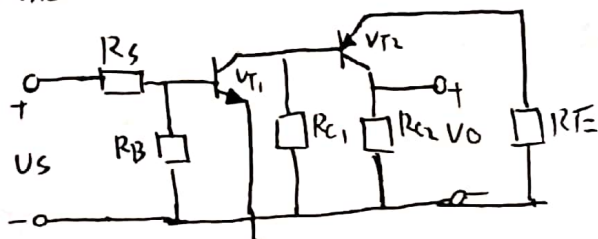

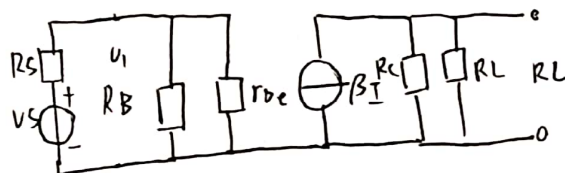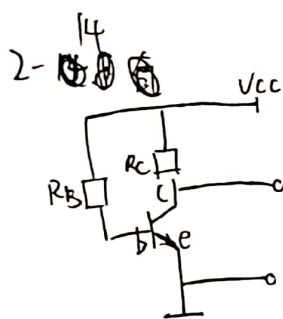

$$(1) I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10 \mu A$$

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BEQ}}{I_{BQ}} = 1.13 M\Omega$$

$$(2) V_i = I_B r_{be}$$


$$r_{be} = 300 + (1 + \beta) \frac{26}{0.5} = 2952 \Omega$$

$$V_o = -\frac{R_C R_L}{R_C + R_L} \beta I_B$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta \frac{R_C R_L}{R_C + R_L}}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{26}{0.5}} = -112$$

$$A_{vs} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_i} \frac{V_i}{V_s} = \frac{R_B \parallel r_{be}}{R_B + R_s} \cdot A_v = -83$$
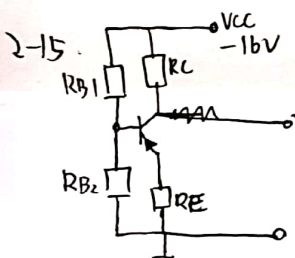
$$(3) R_i = \frac{R_B r_{be}}{R_B + r_{be}} = 27 k\Omega \quad R_o = R_C = 16 k\Omega$$



$$(1) V_B \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{CC} = -4V$$


$$I_{CQ} \approx I_{EQ} \approx \frac{V_B}{R_{E2}} = \frac{-4V}{2k\Omega} = -2mA$$

$$I_{BQ} \approx \frac{I_{CQ}}{\beta} = 33.3 \mu A$$

$$(2) V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E)$$

$$I_{CQ} = -2.4 mA \quad \therefore V_{CEQ} \approx -4.8 V$$
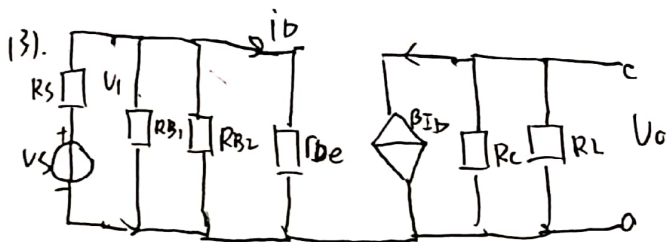
$$\therefore R_{B1} = \frac{R_{B2} V_{CC}}{V_B} - R_{B2} = 46.7 k\Omega$$



$$r_{be} = (1 + \beta) \frac{26}{2} = 793 \Omega$$


$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta R_L'}{r_{be}} = \frac{-60 \times 2}{0.793} = -151$$

$$A_{vs} = \frac{V_i}{V_s} A_v = -60.5$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} = 753 \Omega$$

$$R_o = R_C = 3 k\Omega$$

2-17

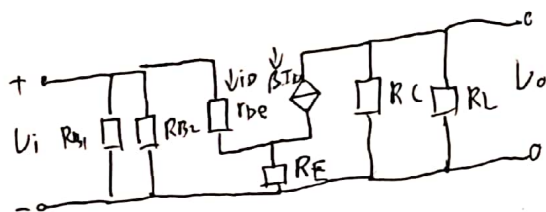

$$V_B = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 2.12V$$

$$I_{EQ} = \frac{V_B - 0.7}{R_E} = 1.42mA$$

$$r_{BE} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26}{I_{EQ}} = 1.217k\Omega$$

$$R_L' = \frac{8.2 \times 6.2}{8.2 + 6.2} = 3.53k\Omega$$

$$A_v = \frac{-\beta R_L'}{r_{be} + (1+\beta) R_E} = -174$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} = 1.63k\Omega$$

$$R_o = R_C = 8.2k\Omega$$

$$A_v = \frac{-\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1+\beta) R_E}$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1+\beta) R_E]$$

$$R_o \approx R_C$$

$$\beta = 200$$

$$V_B = 2.12V \quad I_E = 1.18mA$$

$$r_{BE} = 1.444k\Omega$$

$$R_L' = 3.53k\Omega$$

$$A_v = -15.5$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1+\beta) R_E] = 5.4k\Omega$$

$$R_o = R_C = 8.2k\Omega$$

引入 R_E 会使 A_v 下降. $R_i \uparrow$

$$2-18 \quad V_B = \frac{15}{35} \cdot V_{CC} = 4.29V$$

$$I_{EQ} = \frac{V_B - 0.7}{R_E} = 1.795mA \approx I_{CQ}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 1.025V$$



$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26}{I_{EQ}} = 1.184k\Omega$$


$$A_{v1} = \frac{-\beta R_C}{r_{be} + (1+\beta) R_E} = -0.974$$

$$A_{v2} = \frac{(1+\beta) R_E}{r_{be} + (1+\beta) R_E} = 0.99$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1+\beta) R_E] = 8.01k\Omega$$

$$R_{o1} = R_C = 2k\Omega$$

$$R_{o2} = R_E = 2k\Omega$$

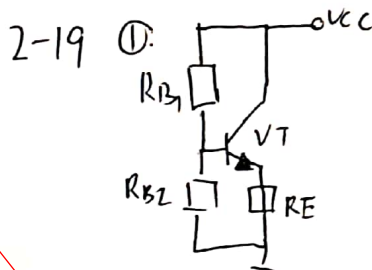


$$V_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} \approx 5V$$

$$I_{EQ} = \frac{V_B - 0.7}{R_E} = 2.15mA$$

$$I_{CQ} = \frac{\beta}{1+\beta} I_{EQ} = 2.1mA$$
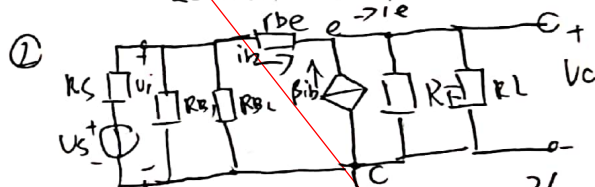
$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} \cdot R_E = 7.7V$$




$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26}{I_{EQ}} = 1.35k\Omega$$

$$A_v = \frac{(1+\beta) R_L'}{r_{be} + (1+\beta) R_L'} = 0.987$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1+\beta) R_L'] = 21.8k\Omega$$

$$R_o = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel R_S}{1+\beta} = 23\Omega$$

2-24.

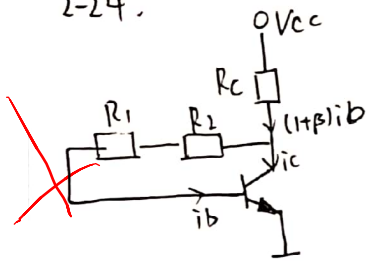


$$1. (1+\beta)ib = \frac{V_{CC}-V_{CE}}{R_C} = 0.9786 \text{ mA}$$

$$\therefore ib = 0.019 \text{ mA} = \frac{V_{CEQ}-V_{BEQ}}{2R_1}$$

~~ib~~

$$\therefore R_1 = R_2 = 86.8 \text{ k}\Omega$$

微变等效

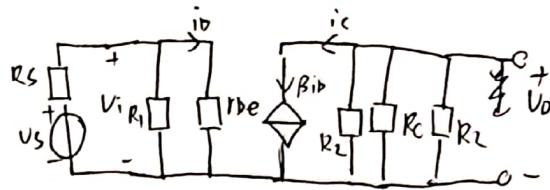

$$(2) I_{EQ} = \beta I_B = 0.969 \text{ mA}$$

$$r_{be} = 300 + (1+\beta) \frac{26}{I_{EQ}} = 1.668 \text{ k}\Omega$$


$$A_u = \frac{-\beta R_L'}{r_{be}} = -117$$

$$A_{us} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_i} \frac{V_i}{V_s} = A_u \frac{r_{be} \parallel R_1}{r_{be} \parallel R_1 + R_s} = -72.63$$

$$(3) R_i = r_{be} \parallel R_1 = 1.637 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C \parallel R_2 = 7.49 \text{ k}\Omega$$

2-25

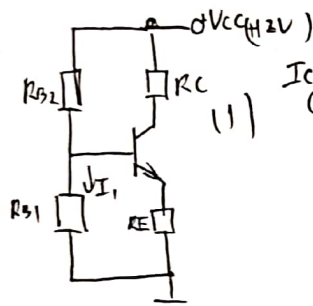

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}-V_{CEQ}}{R_C+R_E} \quad (1)$$

$$I_{BQ} = 0.01 \text{ mA} \quad I_{EQ} \approx 1 \text{ mA}$$

$$I_1 \approx 0.1 \text{ mA} \quad V_{BQ} \approx 3.5 \text{ V}$$


$$\therefore R_{B2} = \frac{V_{CC}-V_{BQ}}{I_{B2}} = \frac{8.5}{0.1 \text{ mA}} = 85 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B1} = \frac{V_{BQ}}{I_1} = \frac{3.5}{0.1} = 35 \text{ k}\Omega$$

$$V_E = V_B - V_{BEQ} = 2.8 \text{ V} \quad R_E = \frac{V_E}{I_{EQ}} = 2.8 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore \text{由 } (1) \quad R_C = 5.2 \text{ k}\Omega$$

1) 微变

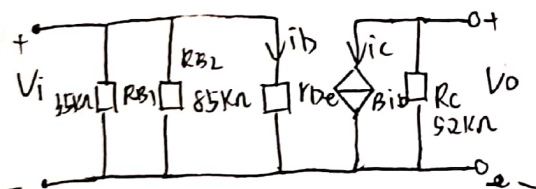

$$A_u = \frac{-\beta R_C}{r_{be}} = -193$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} = 2.43 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 5.2 \text{ k}\Omega$$