

第五章作业

5-1

1. 特性曲线 图解

2. 负载功率 直流电源平均功率 25 78.5

3. 甲乙 乙 乙 交越

两管交替工作时, 输出波形失真

4. 最大耗散功率 P_{CM} 最大反向击穿电压 $U_{CEO(BR)}$

集电极最大电流 I_{CM}

5. 负载上的功率 P_o

通过输入信号控制直流电源提供的功率

6. 输入信号的幅值 输入信号足够大, 输出信号幅值最大且不失真

7. $\frac{2}{\pi}(U_{om})_{M}$ 不是 $\frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L}$

8. 两个晶体管分别在输入信号的正、负半周工作, 使负载得到完整波形

表 推挽所用晶体管性能对称、型号相反



5-2 甲类: 导通角为 360°

乙类: 导通角为 180°

甲乙类: 导通角大于 180° 小于 360°

单管甲类功放电路最高效率只有 ~~50%~~ 25%。

5-5 1. $U_{om} = 10\sqrt{2}V$ $P_o = \frac{1}{2} \frac{U_{om}^2}{R_L} = 25W$

$$P_{V_{CC}} = \frac{2}{\pi} V_{CC} \frac{U_{om}}{R_L} = 33.76W \quad \eta = \frac{P_o}{P_{V_{CC}}} \times 100\% = 74.0\%$$

$$\text{单管管耗 } P_T = \frac{1}{2} (P_{V_{CC}} - P_o) = 4.38W$$

2. $(U_{om})_M = 15V$ $(I_{om})_M = \frac{(U_{om})_M}{R_L} = 3.75A$ $(P_o)_M = \frac{1}{2} (U_{om})_M (I_{om})_M = 28.125W$

$$I_{CM} \geq (I_{om})_M = 3.75A$$

$$P_{CM} \geq 0.2 (P_o)_M = 5.625W$$

$$U_{CE0(BR)} > 2V_{CC} = 30V$$



5-10. 1. 5V, 调节 R_1

$$2. (U_{om})_M = \frac{V_{CC}}{2} - U_{CES} = 4V$$

$$(P_o)_M = \frac{1}{2} \frac{(U_{om})_M^2}{R_L} = 0.5W$$

$$P_{V_{CC}} = \frac{1}{\pi} V_{CC} \frac{(U_{om})_M}{R_L} = 0.798W$$

$$\eta = \frac{(P_o)_M}{P_{V_{CC}}} \times 100\% = 62.8\%$$

3. 若 R_2 或 ~~二极管~~ 二极管断开,

则 V_{T1} 、 V_{T2} 基极和集电极间电压 $U_{BC} = \frac{V_{CC}}{2} - U_{BE} = 4.3V$

对 V_{T1} 、 V_{T2} : 基极电流 $I_B = \frac{U_{BC}}{R_1} = 3.58mA$

$$I_C = \beta I_B = 179.2mA$$

$$(P_T)_M ~~(P_T)_M~~ = \frac{V_{CC}}{2} I_C = 895.8mW > 200mW$$

~~对 V_{T2} 同理,~~

$\therefore V_{T1}$ 、 V_{T2} 都不安全.



第十章作业

10-5 单相桥式整流电路

$$U_{OIM} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_2 \quad U_{O(AV)} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_2 \approx 0.9 U_2 = 18V$$

$$I_{O(AV)} = \frac{U_{O(AV)}}{R_L} = 18 \text{ mA}$$

$$\therefore \left\{ \begin{array}{l} I_D(AV) = \frac{1}{2} I_{O(AV)} = 9 \text{ mA} \end{array} \right.$$

$$U_{RM} = \sqrt{2} U_2 = \cancel{28V} 28.2V$$

$$U_{O(AV)} = 18V$$

VD_1 极性接反, 当 u_2 上端电压高时, 反向截止, R_L 上无电流,

u_2 下端电压高时, VD_3 、 VD_1 导通, R_L 被短路,

有可能烧坏电路元件。



$$10-10 \quad 1. \quad U_1 = 1.2 U_2 = 18V$$

$R=0$ 时, 稳压管电压为 $18V$, 无法正常工作且易烧坏,
负载两端电压不能稳定。

$$2. \quad U_1 = 1.2 \times (1 \pm 10\%) U_2 = (18 \pm 1.8)V$$

$$U_{I\max} = 19.8V \quad U_{I\min} = 16.2V$$

$$\text{负载 } R_L \text{ 上 } I_{\max} = 5mA \quad I_{\min} = 0mA$$

$$\frac{U_{I\max} - U_Z}{R} - I_{\min} \leq I_{Z\max}$$

$$\therefore R \geq \frac{U_{I\max} - U_Z}{I_{\min} + I_{Z\max}} = 363.16\Omega$$

$$\frac{U_{I\min} - U_Z}{R} - I_{\max} \geq I_Z$$

$$\therefore R \leq \frac{U_{I\min} - U_Z}{I_{\max} + I_Z} = 680\Omega \quad \therefore 363.16\Omega \leq R \leq 680\Omega$$



10-11 1. $U_1 = 1.2 U_2 \therefore U_2 = \frac{24}{1.2} V = 20V$

2. $U_{B2} = U_2 + U_{BE} = 6.0V$

设 R_{RP} 滑片下端电阻为 R_5 , 则 $U_o = \frac{R_3 + R_4 + R_{RP}}{R_5 + R_4} \quad 0 \leq R_5 \leq R_{RP}$

则 $\frac{(R_3 + R_4 + R_{RP}) U_{B2}}{R_{RP} + R_4} \leq U_o \leq \frac{R_3 + R_4 + R_{RP}}{R_4} U_{B2}$ 即 $9.0V < U_o < 18.0V$

3. $\frac{R_3 + R_4 + R_{RP}}{R_4} U_{B2} \geq U_o \therefore U_o \leq 24.0V$

$\therefore U_{21} = 24V, U_{CES1} = 2V$

$\therefore U_o \leq U_1 - U_{CES1} = 22V$

\therefore 最大为 $22V$

10-17

1. a) 稳定输出电流 I_o

b) 稳定输出电压 U_o , 同时 U_o 可调.


2. $I_o = \frac{5}{R} + I_3$

3. $U_o = 5(1 + \frac{R_2}{R_1}) + I_3 R_2$



10-19 $U_{23} = 15V$

$U_{EB} = 0.2V$

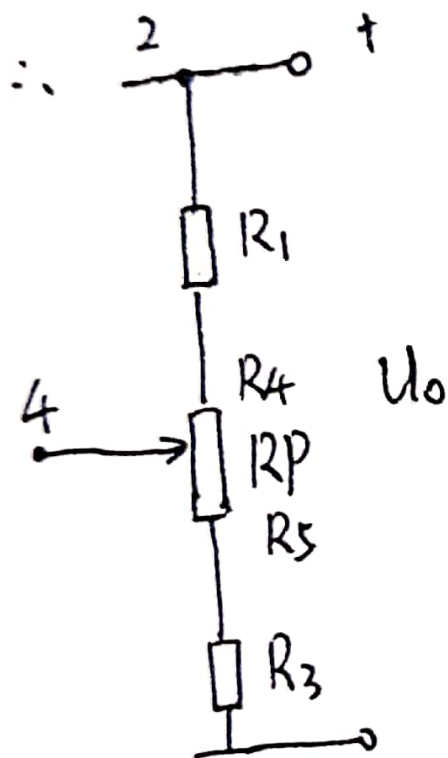

$U_{24} = U_{23} + U_{EB} = 15.2V$

$\therefore U_0 = \frac{U_{24} \cdot (R_1 + R_3 + R_{RP})}{R_1 + R_4}$

$\therefore 0 \leq R_4 \leq R_{RP}$

$\therefore U_{24} \frac{R_1 + R_3 + R_{RP}}{R_{RP} + R_1} \leq U_0 \leq \frac{R_1 + R_3 + R_{RP}}{R_1} U_{24}$

即 ~~17.73V~~ ~~20.52V~~ $17.73V \leq U_0 \leq 53.2V$

