

1908 1120193582 张子凡

5-5. 1. $P_0 = \frac{1}{2} \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{(10\sqrt{2})^2}{2 \times 4} = 25W$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \frac{U_{om}}{V_{CC}} = 74\%$$

$$P_T = \frac{1}{R_L} \left(\frac{V_{CC} U_{om}}{\pi} - \frac{U_{om}^2}{4} \right) = 4.4W$$

2. $I_{CM} > I_{om} = \frac{V_{CC}}{R_L} = 3.75A$

$$P_{CM} > 0.2(P_0)_m = 0.2 \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = 5.625W$$

$$U_{CE0(BR)} > 2V_{CC} = 30V$$

5-10. 1. 5V 调节 R_1 , 使 $U_{CE1} = U_{CE2} = 5V$

2. $(P_0)_m = \frac{(\frac{1}{2}V_{CC} - U_{CE2})^2}{2R_L} = 0.5W$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\frac{1}{2}V_{CC} - U_{CE2}}{\frac{1}{2}V_{CC}} = 62.8\%$$

3. U_{B1} 升高, U_{B2} 下降

$$(U_{CE})_{max} = 10V$$

$$I_C = \frac{\frac{V_{CC}}{2} - U_{BE}}{R_1} \approx 179mA$$

$$P_C = (U_{CE})_{max} I_C = 1790mW > 200mW$$

不安全