

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_



第 \_\_\_\_\_ 页

2-4 A:  $U_x > U_y > U_z$   
 $U_{yz} = -0.3V$  则 y 为基极, x 为发射极, z 为集电极  
 PNP 型

B:  $U_y > U_x > U_z$   $U_{xz} = 0.3V$   
 则 x 为基极, z 为发射极, y 为集电极  
 NPN 型

- 2-7. a) 不能  
 b) 不能, 发射结零偏置  
 c) 不能, 基极交流接地  
 d) 不能, 无基极偏置电流  
 e) 可以  
 f) 可以  
 g) 不能, 交流输出短路  
 h) 不能, 交流输入无法进入

2-8 a.

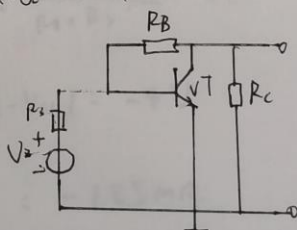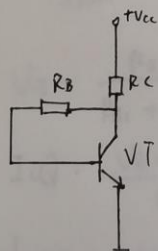

联系方式: \_\_\_\_\_

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_



班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_


姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 页

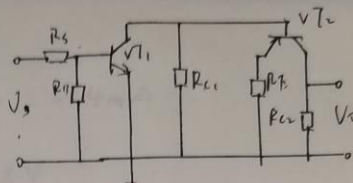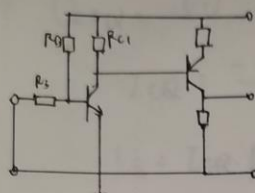

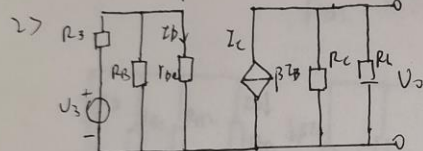14 1)  $I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10 \mu A$ ,  $R_B = \frac{V_{CC} - V_{BEQ}}{I_{BQ}} = 1.13 M\Omega$



$$r_{be} = r_{bb} + (1 + \beta) \frac{V}{I_{BQ}} = 2700 \Omega$$

$$A_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{-\beta R_L}{r_{be}} = -112$$

输入  $R_i = \frac{\dot{V}_i}{i_i} = R_B // r_{be} \approx 2.7 k\Omega$

输出  $R_o = R_C = 16 k\Omega$


$$A_{vms} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{R_i}{R_i + R_3} A_v = -83$$

15 1)  $V_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (-V_{CC}) = -4 V$

$$I_{CQ} = \frac{V_B + 0.3}{R_E} = -1.85 mA$$

$$V_{CEQ} = -V_{CC} + I_{CQ} (R_C + R_E) = -6.75 V$$

联系方式: \_\_\_\_\_

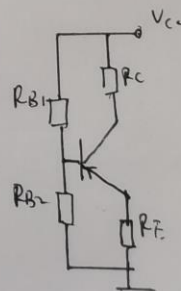

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 页

27  $V_{CEQ} = -4V$


$$I_{CQ} = \frac{-V_{CC} - V_{CEQ}}{R_C + R_E} = -2.4mA$$

$$V_B = I_{CQ} R_E = -4.8V$$

$$\frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{CC} = 4.8V$$

$$R_{B1} = 47k\Omega$$

37

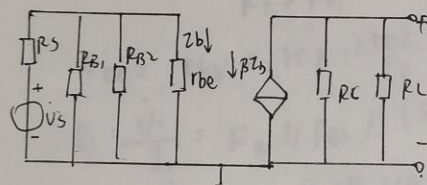

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = 1.3k\Omega$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} = 1.2k\Omega$$

$$A_{us} = \frac{V_o}{V_s} = - \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \frac{\beta (R_C \parallel R_L)}{r_{be}} = -55$$

$$R_o = R_C = 3k\Omega$$

联系方式: \_\_\_\_\_

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_



教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 \_\_\_\_\_

页

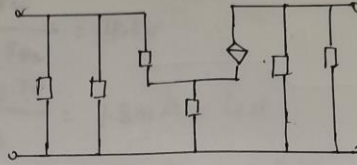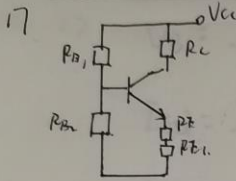

$$U_B = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 2.12V$$

1)  $R_E = 0$

$$I_E = \frac{U_B - 0.7V}{R_E + R_{E1}} = 1.42mA$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_E} = 1.217k\Omega$$

$$R_i = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel (r_{be} + (1+\beta) R_E) = 1.63k\Omega$$

$$A_u = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = -\frac{\beta (R_L \parallel R_C)}{r_{be} + (1+\beta) R_E} = -174$$

$$R_o = R_C = 8.2k\Omega$$

2)  $R_E = 200\Omega$

$$I_E = 1.18mA$$

$$r_{be} = 1.4k\Omega$$

$$A_u = -15.5$$

$$R_i = 6.3k\Omega$$

$$R_o = 8.2k\Omega$$

联系方式: \_\_\_\_\_

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 \_\_\_\_\_

页

$$18 \quad 1) \quad V_B = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 4.3 V$$

$$I_{EQ} = \frac{V_B - 0.7 V}{R_E} = 1.8 mA = I_{CQ}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E) = 2.8 V$$

$$2) \quad r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 mV}{I_E} = 1.2 k\Omega$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_{B1} // R_{B2} // (r_{be} + (1 + \beta) R_E) = 8.2 k\Omega$$

$$A_{V_i} = \frac{V_i}{V_o} = \frac{-\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} \frac{R_1}{R_1 + R_o} = -0.79$$

$$A_{V_2} = \frac{V_{i2}}{V_o} = \frac{(1 + \beta) R_E}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} \frac{R_1}{R_1 + R_s} = -0.797$$

$$3) \quad R_{o2} = R_E // \frac{r_{be} + R_s // R_{B1} // R_{B2}}{1 + \beta} = 33 \Omega$$

联系方式: \_\_\_\_\_

# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_



姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 \_\_\_\_\_

页

19.

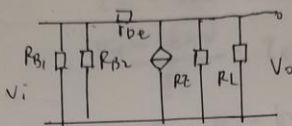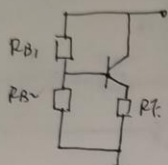

$$1) \quad V_B = \frac{R_{B2} V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = 5V$$

$$I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - 0.7V}{R_E} = 2.15mA$$

$$I_C = \frac{\beta}{1+\beta} I_{EQ} = 2.1mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ} R_E = 7.7V$$

$$2) \quad r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = 1.35k\Omega$$

$$A_u = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\beta R'_L}{r_{be} + \beta R'_L} = 0.987$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta) R'_L] = 21.8k\Omega$$

$$R_o = R_E // \frac{r_{be} + R_S // R_{B1} // R_{B2}}{1+\beta} = 23\Omega$$

联系方式: \_\_\_\_\_



# 作业纸

课程名称: \_\_\_\_\_

班级: \_\_\_\_\_

教学班级: \_\_\_\_\_


姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

第 \_\_\_\_\_

页

24. 1)

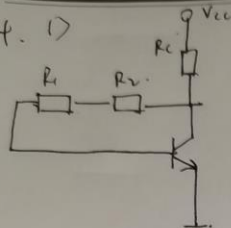


$$I_{BQ} = I_{RQ} + I_{CQ}$$

$$\frac{V_{cc} - V_{CEQ}}{R_c} = I_{RQ} + \beta I_{BQ}$$

$$R_1 = R_2 = 62 \text{ k}\Omega$$

27

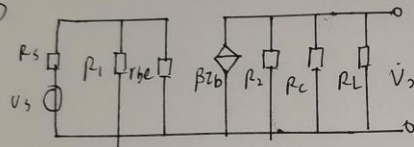

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{CQ}} = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta (R_c \parallel R_L \parallel R_2)}{r_{be}} = -149$$

37

$$R_1 = r_{be} \parallel R_1 = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = R_c \parallel R_2 = 7.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_{Vs} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} A_u = -83$$

联系方式: \_\_\_\_\_