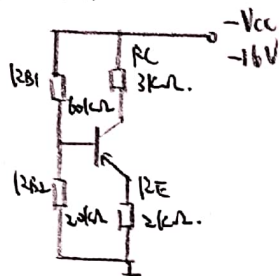



- 2-1
1. a. b.
a. a.
2. b.
3. a. b.
4. a. a. b.
5. b.

2-16

1. 直流通路



交流通路

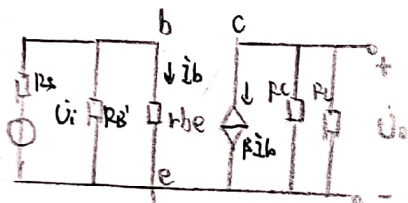

$$A_u = \frac{-\beta i_b (R_C // R_L)}{i_b h_{be}} = -\frac{\beta (R_C // R_L)}{h_{be}}$$

$$R_i = R_{B1} // h_{be}$$

$$h_{be} = h_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}}$$

放大电路的电压增益增大。
输入电阻增大。

2.

$$U_B = V_{CC} \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BEQ}}{R_E}$$

若 R_E 增大, 则 I_{EQ} 减小

输入电阻增大, 放大电路的电压增益减小

2-4

A. U_x 是发射极
 U_y 是基极
 U_z 是集电极
PNP型

B. U_x 是基极
 U_y 是集电极
 U_z 是发射极
NPN型

2-7

a) 不能 不满足发射极正偏, 集电极反偏条件。
将 $+V_{CC}$ 改成 $-V_{CC}$

b) 不能, I_B 流出, 三极管工作在放大状态, 把 R_B 一端接到 $+V_{CC}$ 上

c) 不能, 输入信号加不进来。

在基极和电源之间加电阻 R_B 。

d) 不可以, 静态时, I_B 流出, 无基放大
将 R_B 一端接到 $+V_{CC}$ 上。

e) 能

f) 能


g) 不能, 信号不能输出, 在集电极和 V_{CC} 之间加电阻 R_C

h) 不能, 信号不能输入, 把 C_B 去掉。


2-8

直流通路。

a)

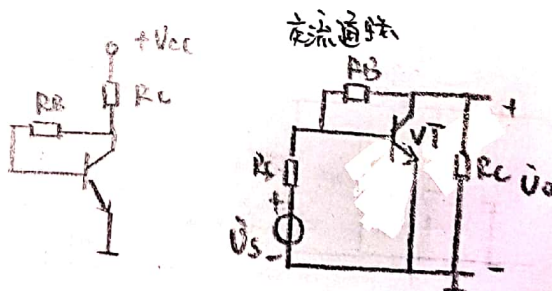


b)

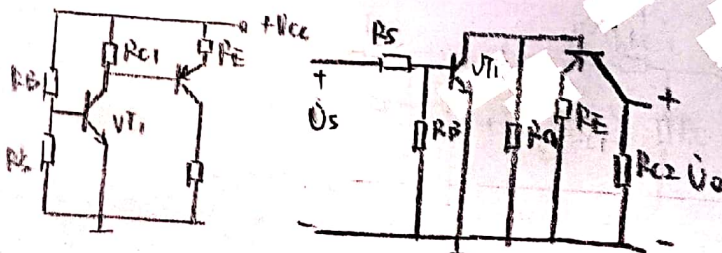

扫描全能王 创建

2-14

1.

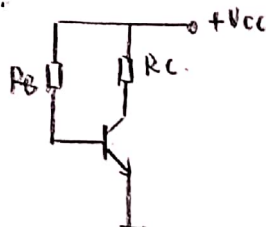


$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_B}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = \beta \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_B}$$

$$= 0.5 \text{ mA}$$

$$R_B = 1.13 \text{ M}\Omega$$

2.

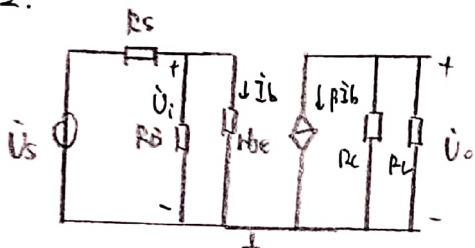

$$A_u = \frac{-\beta \bar{i}_b (R_C // R_L)}{\bar{i}_b r_{be}} = -\beta \frac{R_C // R_L}{r_{be}} = -\beta \frac{R_C // R_L}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{BQ}}}$$

$$= -111.8$$


$$A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \cdot \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \cdot \frac{R_{B1} // R_{B2}}{R_s + R_{B1} // R_{B2}} \approx A_u \frac{r_{be}}{R_s + r_{be}} = -82$$

3.

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} \approx r_{be} = 2752 \Omega$$

$$R_o = R_C = 16 \text{ k}\Omega$$

2-15

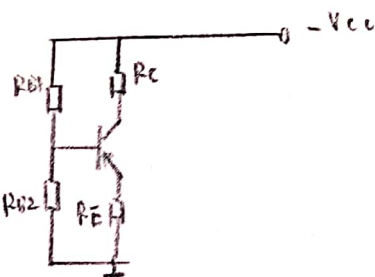

$$U_{BQ} \approx V_{CC} \cdot \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$= 4 \text{ V}$$

$$I_{EQ} \approx \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E}$$

$$= 1.85 \text{ mA}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = 1.85 \text{ mA}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{1.85}{300} \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E) = 4.75 \text{ V}$$

2.


$$U_{CEQ} = -V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E)$$

$$= -V_{CC} - \frac{-V_{CC} \cdot \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} - U_{BEQ}}{R_E} \cdot (R_C + R_E)$$

$$= -4 \text{ V}$$

$$R_{B1} \approx 42.7 \text{ k}\Omega$$

3.

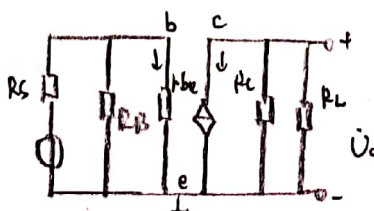

$$A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \cdot \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_s} = A_u \frac{R_i}{R_s + R_i}$$

$$A_u = \frac{-\beta \bar{i}_b (R_C // R_L)}{\bar{i}_b r_{be}} = -\beta \frac{R_C // R_L}{r_{be}} = \frac{125.4}{1.85} = 67.8$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} \approx r_{be} = 894 \Omega$$


$$A_{us} = -59$$

$$R_o = R_C = 3 \text{ k}\Omega$$




扫描全能王 创建

2-17

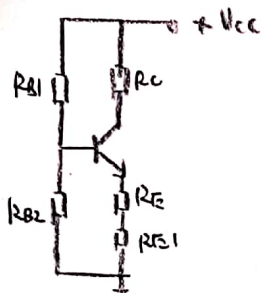 $R_E = 0$ 

$$U_{BQ} \approx V_{cc} \cdot \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 2.12V$$
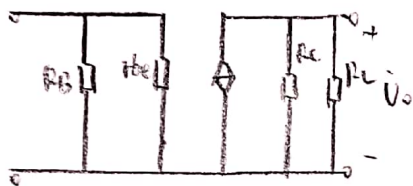
$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E + R_{E1}} = 1.12mA$$



$$A_u = -\beta \frac{R_C // R_L}{r_{be}} = -\beta \frac{R_C // R_L}{r_{be} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{EQ}}} = -174$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} = 1.63k\Omega$$

$$R_o = R_C = 8.2k\Omega$$

$$R_E = 200\Omega$$

$$I_{EQ} = 1.18mA$$


$$A_u = -\beta \frac{R_C // R_L}{r_{be} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} + (1+\beta) R_E} = -15.5$$

$$R_i = R_{B1} // (r_{be} + (1+\beta) R_E) = 6.3k\Omega$$

$$R_o = 8.2k\Omega$$

R_E 可以起到稳定静态工作点的作用, 但会降低电路的放大能力。

2-18

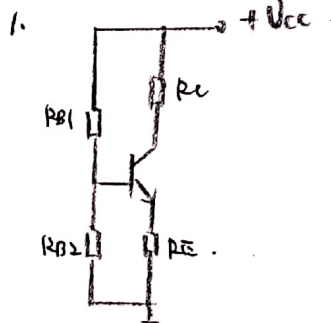


$$U_{BQ} \approx V_{cc} \cdot \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 4.3V$$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E} = 1.8mA$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = 1.8mA$$


$$U_{CEQ} \approx V_{cc} - I_{CQ} (R_C + R_E) = 2.8V$$

2.

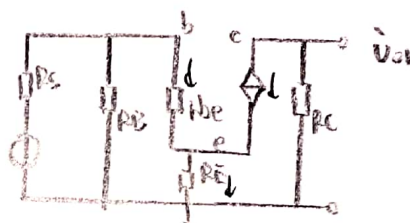

$$A_{u1} = -\beta \frac{R_C}{r_{be} + (1+\beta) R_E} = -0.97$$
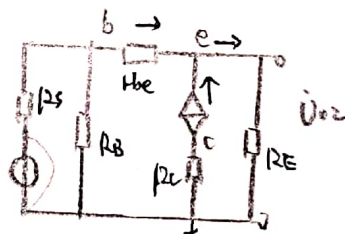
$$A_{u1} = -0.97 \frac{R_i}{R_i + R_i} = -0.78$$



$$A_{u2} = \frac{(1+\beta) R_E}{r_{be} + (1+\beta) R_E} = 0.99$$

$$A_{u2} = 0.99 \frac{R_i}{R_i + R_i} = 0.79$$

$$3. R_i = R_{B1} // (r_{be} + (1+\beta) R_E) = 8014\Omega$$

$$R_{o1} = R_C = 3k\Omega$$


$$R_{o2} = R_E // \frac{R_{B1} // R_{B2} + r_{be}}{1+\beta} = 44.9\Omega$$



扫描全能王 创建

249

1.

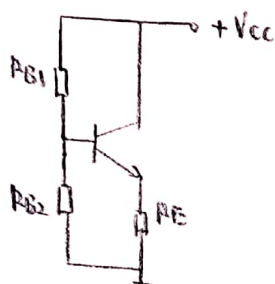


$$V_{BQ} \approx V_{CC} \cdot \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 4.9V$$

$$I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E} = 2.1mA$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = 2.1mA$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ} R_E = 7.8V$$

2.

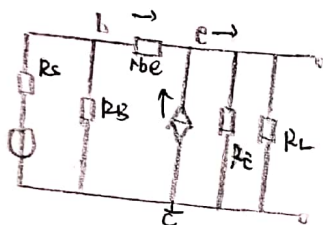


$$A_u = \frac{(\beta R_E) R_L}{r_{be} + (\beta R_E) R_L} = 0.987$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} = 21.8k\Omega$$

$$R_o = R_E \parallel \frac{R_C \parallel R_{B1} \parallel R_{B2}}{1 + \beta} = 22.7\Omega$$

2-24

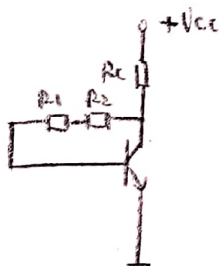

$$I_{BQ} = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{R_1 + R_2}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - R_C I_{CQ}$$

$$= V_{CC} - R_C \beta I_{BQ}$$


$$= V_{CC} - \beta R_C \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{2R_1}$$

$$R_1 = R_2 = 61.5k\Omega$$

$$I_{EQ} = (1 + \beta) I_{BQ} = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{2R_1} (1 + \beta)$$

$$I_{EQ} = 1.37mA$$

2.

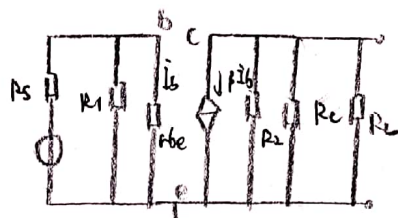

$$A_u = -\frac{\beta R_C \parallel R_E \parallel R_L}{r_{be}}$$

$$= -151.6$$

$$A_{us} = \frac{U_o}{U_i} \cdot \frac{U_i}{U_s} = A_u \frac{R_i}{R_i + R_s}$$

$$R_i = R_1 \parallel R_2 \parallel r_{be} = 1242\Omega$$

$$A_{us} = -84$$

$$3. R_i = 1242\Omega$$

$$R_o = R_2 \parallel R_C$$

$$= 7.2k\Omega$$

2-25



$$1. U_{BQ} \approx 5 U_{BEQ} = 3.5V$$

$$I_1 \approx 10 I_{BQ} = 10 \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{I_{CQ}}{10}$$

$$U_{BQ} = I_1 R_{B1} = \frac{I_{CQ} R_{B1}}{10}$$

$$R_{B1} = 35k\Omega$$

$$V_{CC} - U_{BQ} = 11 I_{BQ} R_{B2}$$


$$= 11 \frac{I_{CQ}}{100} R_{B2}$$

$$R_{B2} = 77k\Omega$$

$$R_E = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{I_{CQ} \frac{1 + \beta}{\beta}} = 2.8k\Omega$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - (U_{CEQ} - U_{BEQ} + U_{BQ})}{I_{CQ}} = 5.2k\Omega$$

2.

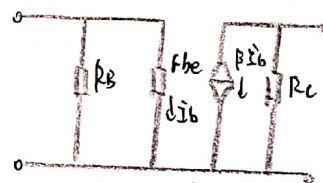

$$A_u = -\frac{\beta R_C}{r_{be}} = -192.6$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} = 2.43k\Omega$$

$$R_o = R_C = 5.2k\Omega$$



扫描全能王 创建